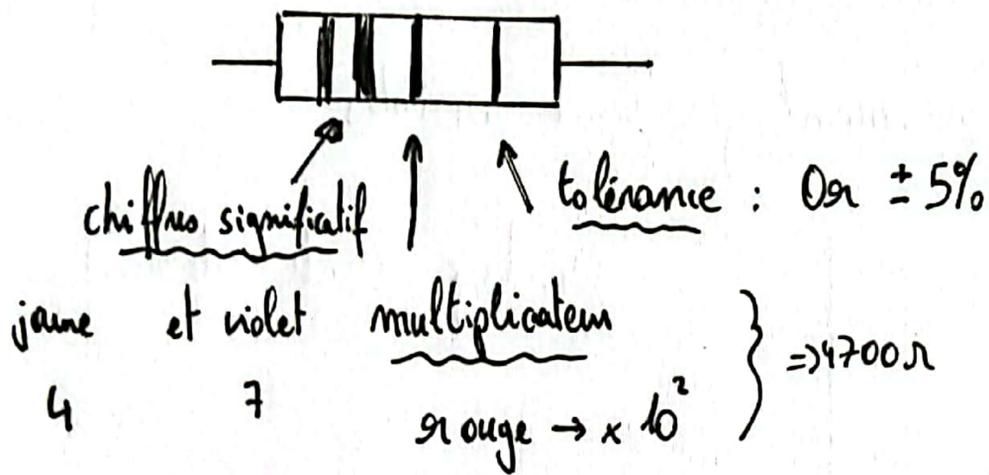


Objectif: Mesurer de différentes manières une même résistance

- On commence par déterminer la valeur R de la résistance d'un résistor inconnu à l'aide du code couleur:




5% de 4700Ω : 235Ω

on garde 2 chiffres significatifs
 $\rightarrow 0,24\text{ k}\Omega$

la valeur de la résistance fournie par le constructeur est $R = (4,70 \pm 0,24)\text{ k}\Omega$

I - Mesure à l'Ohmmètre:

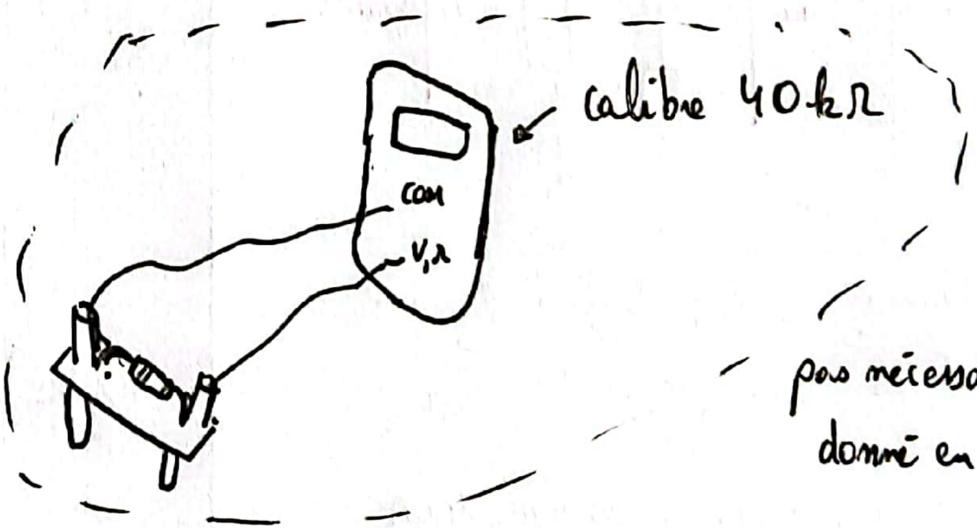- On mesure à l'Ohmmètre la résistance R . le calibre adapté est $40\text{ k}\Omega$;



pas nécessaire, mais donné en plus.

c'est-à-dire que c'est le calibre immédiatement supérieur à la valeur de R recherchée, qui donnera la mesure la plus précise de la résistance.

- On obtient $R_{mes} = 4,73\text{ k}\Omega$ ← dernier digit: $0,01\text{ k}\Omega$

- l'incertitude-type est d'après la notice: $u(R) = 0,05\%$ valeur lue + 2 digit.

soit $u(R) = \frac{0,05}{100} \times 4,73 + 0,01 \times 2 = \underline{\underline{0,022\text{ k}\Omega = 22\Omega}}$


• On en déduit $R_{ohmmètre} = (4730 \pm 22)\Omega$

Remarque: On remarque que la mesure effectuée à l'Ohmmètre est cohérente avec la valeur obtenue grâce au code couleur, car les intervalles de valeurs possibles possèdent un domaine commun. (2)

II - Méthode volt-ampérométrique:

Il est possible de mesurer une résistance en utilisant un ampèremètre et un voltmètre. Pour cela deux montages sont possibles:


Montage longue-dérivation

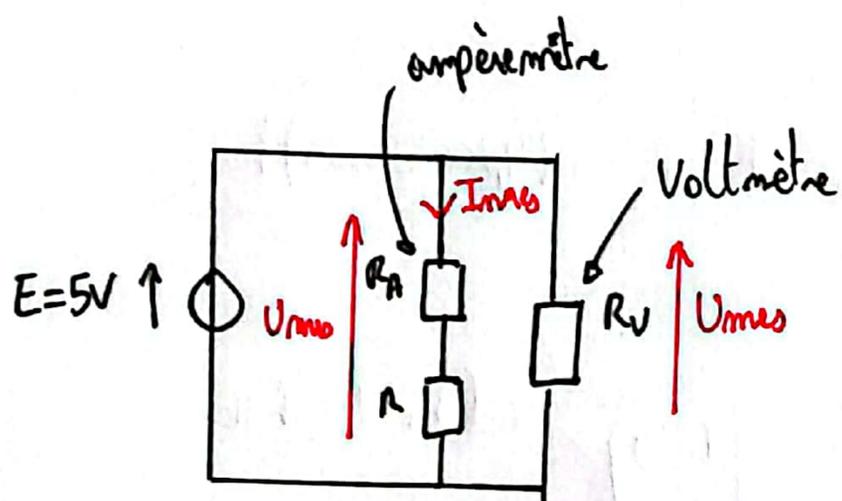

$$R_{mes} = \frac{U_{mes}}{I_{mes}} = \frac{R_{eq} \times I_{mes}}{I_{mes}} = \underbrace{R_A + R}_{\sim 100\Omega}$$

→ intéressant si $R \gg R_A = 100\Omega$

Montage courte-dérivation

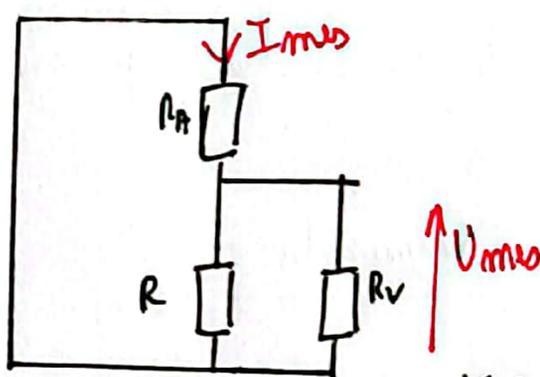

en utilisant R_{eq} et la loi d'Ohm; on trouve

$$R_{mes} = \frac{U_{mes}}{I_{mes}} = \frac{R_{eq} \times I_{mes}}{I_{mes}} = \frac{1}{\frac{1}{R_V} + \frac{1}{R}} = \frac{R_V \times R}{R + R_V}$$

si $R \ll R_V$ alors $R_{mes} \rightarrow R$

⇒ intéressant si $R \ll R_V \approx 1M\Omega$

• Pour une résistance de quelques kilo-ohms on peut utiliser un montage courte-dérivation (CD) par exemple. On fait de même avec le montage longue-dérivation (LD).

On trouve $R_{CD} = 4800\Omega$

$R_{LD} = 5100\Omega$

on peut comparer les écarts-relatifs avec la résistance donnée par le code-couleur (R_{CC})

$$\mu_{CD} = \frac{|R_{CD} - R_{CC}|}{R_{CC}} = \frac{4800 - 4700}{4700} \times 100 \approx 2\% \quad \text{en \%}$$

$$\mu_{LD} = 8,5\% > \mu_{CD} = 2\%$$


CCL: Pour une résistance de $4,7k\Omega$, le montage courte-dérivation semble plus adapté.

III - Méthode du pont diviseur de tension

(3)

Pour déterminer une résistance, on peut également utiliser un diviseur de tension:

Rappel:

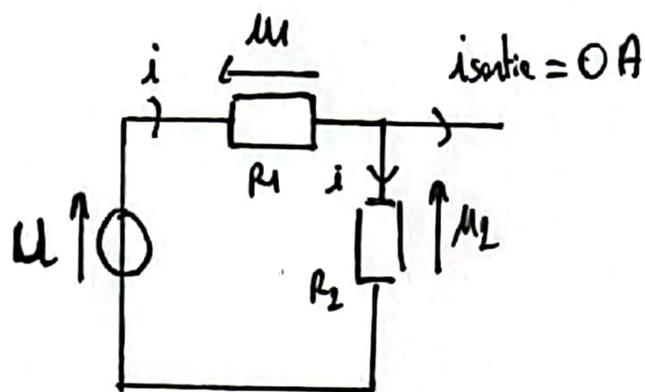

Pour utiliser la loi du diviseur de tension, les deux résistors doivent être en série, i.e. parcourus par le même courant électrique.

U_2 peut s'exprimer:

$$U_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times U$$


et
$$U_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \times U$$

• en particulier lorsque $R_1 = R_2$; on remarque que $U_1 = U_2$.

Dans ce cas $U = U_1 + U_2 = 2 \times U_2$ soit
$$U_2 = \frac{U}{2}$$

• Ainsi pour mesurer une résistance ^{inconnue}, on peut utiliser:

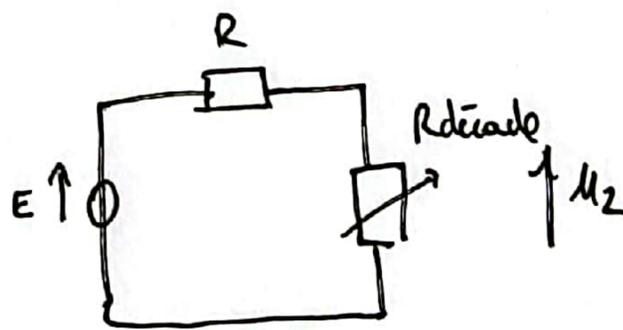- un générateur
- la résistance R
- une boîte à décade de résistances
- un voltmètre en mode DC



Principe: On fait varier $R_{\text{décade}}$ et lorsque $U_2 = \frac{E}{2}$ on sait que

$$R_{\text{décade}} = R$$

• ici on trouve $R_{\text{diviseur}} = 4,65 \text{ k}\Omega$ (exemple...)

! : suite du TP de la même façon...