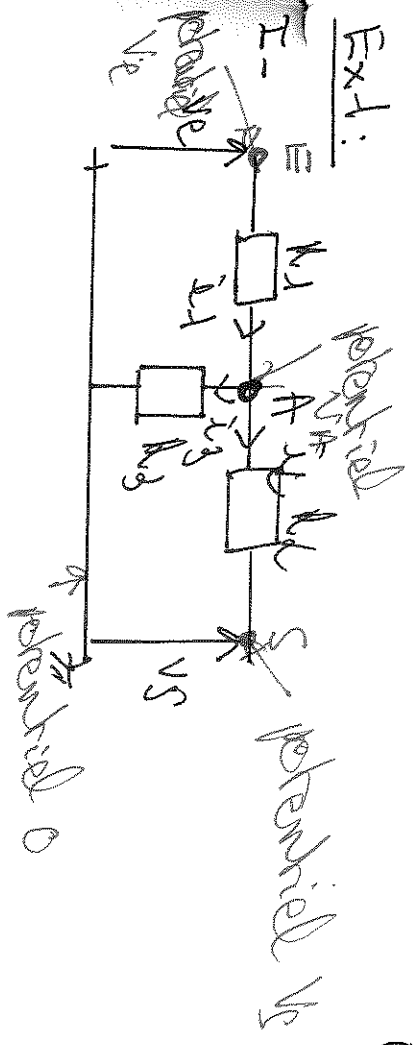


Ex-1:



la source de masse est ramenée au potentiel 0.
 de ce fait le potentiel des points E s'identifie à la tension d'entrée c'est V_E potentiel des points massifs.

la loi des nœuds au point A donne:

$$\bar{i}_1 = \bar{i}_2 + \bar{i}_3$$

$$\frac{V_E - V_A}{R_1} = \frac{V_A - V_S}{R_2} + \frac{V_A - 0}{R_3}$$


$$\Rightarrow \frac{V_E - V_A}{R_1} = \frac{V_A - V_S}{R_2} + \frac{V_A}{R_3}$$

①

Technique: pour déterminer l'expression de i_1 par exemple, on fait la loi de courant: $i_1 = \text{potentiel de départ} - \text{potentiel de destination}$

②

Si on change des sens d'écriture par ex:

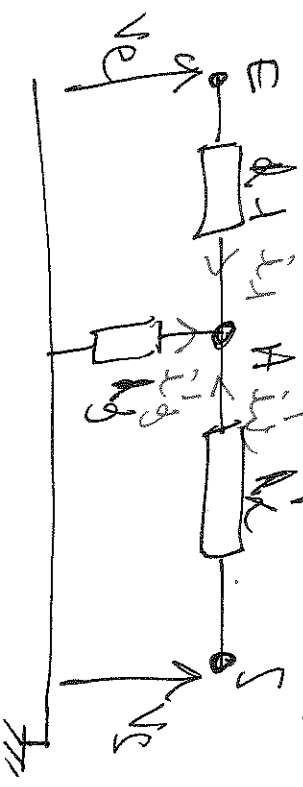

loi des nœuds:


$$\bar{i}_1 + \bar{i}_2' = 0$$

$$\frac{V_E - V_A}{R_1} + \frac{0 - V_A}{R_3} + \frac{V_S - V_A}{R_2} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{V_E - V_A}{R_1} - \frac{V_A}{R_3} + \frac{V_S - V_A}{R_2} = 0$$

On obtient bien les mêmes relations entre les potentiels.


③

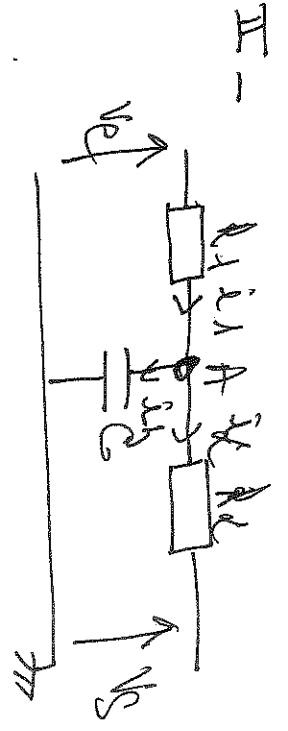

$$i_1 = i_2 + i_3$$

$$\frac{V_C - V_A}{R_1} = \frac{V_A - V_S}{R_2} + C \frac{d(V_A - 0)}{dt}$$
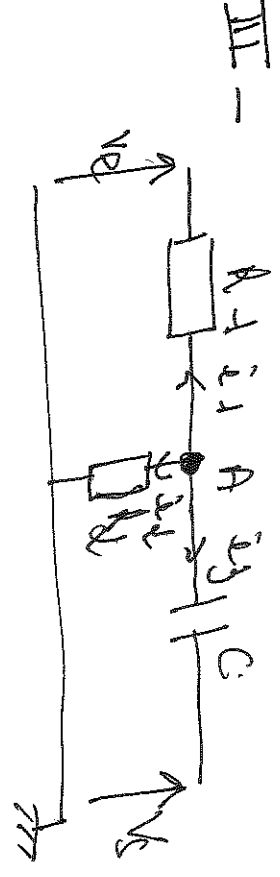
$$\frac{V_C - V_A}{R_1} = \frac{V_A - V_S}{R_2} + C \frac{dV_A}{dt}$$




$$i_1 + i_2 + i_3 = 0$$

$$\frac{V_A - V_C}{R_1} + \frac{V_A - 0}{R_2} + C \frac{d(V_A - V_S)}{dt} = 0$$

$$\frac{V_A - V_C}{R_1} + \frac{V_A}{R_2} + C \frac{d(V_A - V_S)}{dt} = 0$$

④

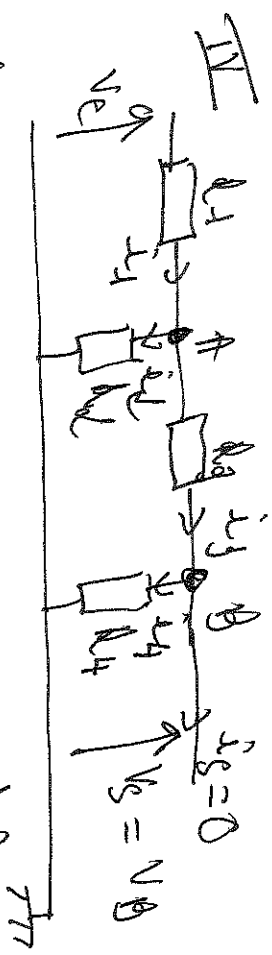

Bei der Netzbildung muss man beachten:

$$i_1 = i_2 + i_3$$

$$\frac{V_C - V_A}{R_1} = \frac{V_A - V_C}{R_2} + \frac{V_A - V_S}{R_3}$$


$$\frac{V_C - V_A}{R_1} = \frac{V_A}{R_2} + \frac{V_A - V_S}{R_3}$$

da bei der Netzbildung man muss beachten:

$$\frac{V_A - V_S}{R_3} = \frac{V_S - 0}{R_4}$$

$$\frac{V_A - V_S}{R_3} = \frac{V_S}{R_4}$$

5

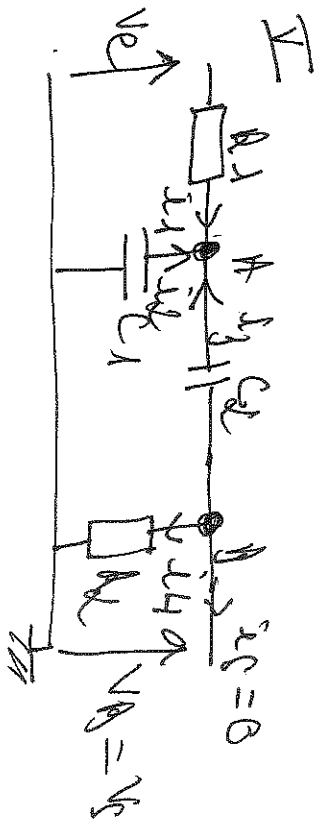

For node A: $i_1 + i_2 + i_3 = 0$

$$\frac{V_g - V_A}{R_1} + C_1 \frac{d(V_g - V_A)}{dt} + C_2 \frac{d(V_g - V_A)}{dt} = 0$$




For node B:

$$i_3 + i_4 = 0$$

$$C_2 \frac{d(V_g - V_A)}{dt} + \frac{V_g}{R_2} = 0$$

6

Exercice 1:

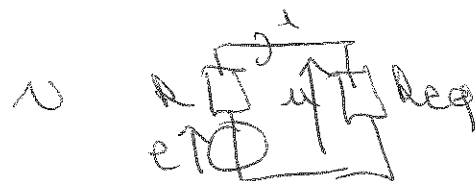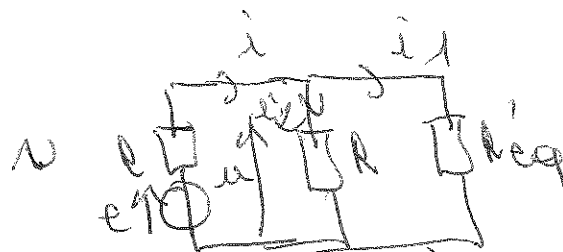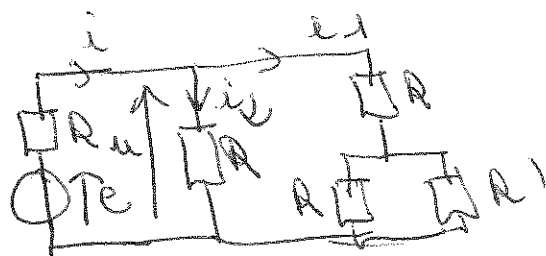

1 -

$$1 - R'_{eq} = R + \frac{R R'}{R + R'} = \frac{R^2 + 2 R R'}{R + R'}$$

$$R_{eq} = \frac{R R'_{eq}}{R + R'_{eq}} = \frac{R (R^2 + 2 R R')}{R (R + R') + R^2 + 2 R R'}$$

$$R_{eq} = \frac{R^2 (R + 2 R')}{2 R^2 + 3 R R'}$$

$$R_{eq} = \frac{R (R + 2 R')}{2 R + 3 R'}$$

2 - D'après le diviseur de tension.

$$u = \frac{R_{eq}}{R + R_{eq}} e = \frac{R (R + 2 R')}{R (2 R + 3 R') + R (R + 2 R')} e$$

$$u = \frac{R (R + 2 R')}{R (3 R + 5 R')} e$$


$$3 - \hat{i} = \frac{e}{R + R_{eq}} = \frac{2 R + 3 R'}{R (2 R + 3 R') + R (R + 2 R')} e$$

$$\hat{i} = \frac{2 R + 3 R'}{R (3 R + 5 R')} e$$

$$\hat{i}_2 = \frac{u}{R} = \frac{R + 2 R'}{R (3 R + 5 R')} e$$

$$\hat{i}_1 = \hat{i} - \hat{i}_2 = \frac{R + R'}{R (3 R + 5 R')} e$$

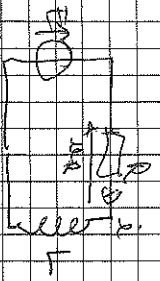ex 3) Détermination constante du sens inductance.



$$U = L \frac{di}{dt} + Ri$$

$$L \frac{di}{dt} + Ri = U_0 \quad \Rightarrow \quad \frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = \frac{U_0}{L}$$

$$i(t) = \frac{U_0}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right)$$

$$i_{\text{max}} = I_1 = \frac{U_0}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right)$$

$$U_0 = 2,7 \text{ V} \quad R = 2,7 \text{ k}\Omega = 2700 \Omega$$

$$\frac{U_0}{R} = 1 - e^{-\frac{R}{L}t}$$

$$e^{-\frac{R}{L}t} = 1 - \frac{U_0}{R}$$

$$U_0 = \frac{R}{L} \left(1 - \frac{U_0}{R} \right)$$

$$\left[L = \frac{R U_0}{U_0 - U_0} \right] = 50 \text{ mH}$$

$$U_0 = \frac{U_0}{2} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right) = \frac{1}{2} L \times \frac{U_0}{R} = 0,81 \text{ mV}$$

$$U_0 = 0,1 \text{ V}$$

$$U_0 = \int_0^{\infty} U_0 dt$$

+ pour la bilan d'énergie

$$U_0 = 0,1 \text{ V} + L \frac{di}{dt}$$

passage d'énergie de la source de la bobine

$$W_{\text{mag}} = \int_0^{\infty} U_0 i dt$$

$$= \int_0^{\infty} \frac{U_0}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right) dt$$

$$= \frac{U_0}{R} \left[t - \frac{L}{R} e^{-\frac{R}{L}t} \right]_0^{\infty}$$

$$W_{\text{mag}} = \frac{U_0}{R} \left[\frac{L}{R} + \frac{L}{R} \left(e^{-\frac{R}{L}t} - 1 \right) \right]$$

$$W_{\text{mag}} = 1,15 \text{ mJ}$$

$$W_{\text{mag}} = 0,38 \text{ mJ}$$



$$u - \frac{d u_C}{d t} = \frac{E - u_C}{R} + \frac{E - u_C}{R}$$

$$R C \frac{d u_C}{d t} = E - u_C + E - u_C$$

$$R C \frac{d u_C}{d t} + u_C = 2 E$$

$$\frac{d u_C}{d t} + \frac{u_C}{R C} = \frac{2 E}{R C}$$


$$u - \frac{d u_C}{d t} = \frac{2 E}{R C}$$

$$u_C(t) = \frac{2 E}{R C} + A e^{-t/\tau}$$

$$u_C(0) = E \Rightarrow u_C(0) = E$$

$$A = E - \frac{2 E}{R C} = \frac{E}{R C}$$
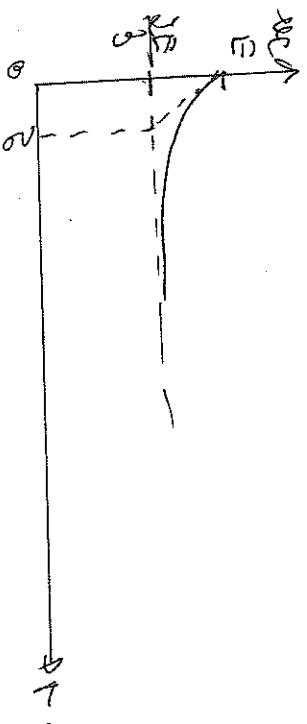
$$u_C(t) = \frac{E}{R C} (2 + e^{-t/\tau})$$




$$u_C(t) = 0,99 \times \frac{1}{2} E = \frac{1}{2} E + \frac{E}{2} e^{-t/\tau}$$

$$0,01 \times \frac{1}{2} E = \frac{E}{2} e^{-t/\tau}$$

$$e^{-t/\tau} = 0,02$$
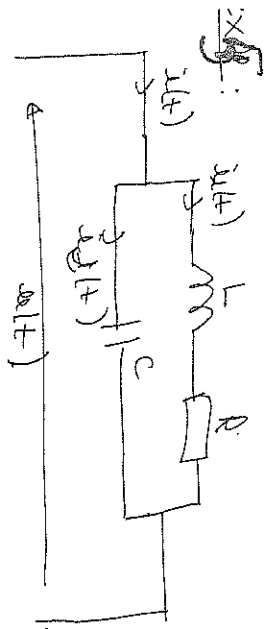
$$t = -\tau \ln 0,02 = 3,91 \tau = 3,91 \times 0,02 = 0,0782 \text{ s}$$



$$u(t) = 100 \sqrt{2} \cos(2\pi \cdot 10^3 t) \quad \omega = 2\pi \cdot 10^3 = 1000\pi \text{ rad/s}$$

$$\underline{\hat{u}}(t) = \frac{u(t)}{\sqrt{2}} = \frac{100}{\sqrt{2}} \cos(2\pi \cdot 10^3 t)$$

$$I_{eff} = \frac{U_{eff}}{\sqrt{R^2 + L^2 \omega^2}} \quad I_{eff} = 77 \text{ mA}$$

$$\varphi_1 = -\arctan\left(\frac{L\omega}{R}\right) \quad \varphi_1 = -1,266$$

$$\underline{\hat{i}}_1(t) = 77 \sqrt{2} \cos(1000\pi t - 1,266) \text{ or mA}$$

$$\underline{\hat{i}}_2(t) = \hat{i} \cos \varphi_2 \quad \varphi_2 = \frac{\pi}{2}$$

$$I_{eff} = \cos 100 = 10 \text{ mA}$$

$$\underline{\hat{i}}_2(t) = 10 \sqrt{2} \cos(1000\pi t + \frac{\pi}{2})$$

$$\underline{\hat{i}}_2(t) = -10 \sqrt{2} \sin(1000\pi t) \text{ or mA}$$

$$\underline{\hat{i}}(t) = \underline{\hat{i}}_1(t) + \underline{\hat{i}}_2(t)$$

$$= \left(\hat{i} \cos \omega + \frac{1}{R + jL\omega} \right) \underline{\hat{u}}(t)$$

$$\underline{\hat{i}}(t) = \left(\hat{i} \cos + \frac{1 - jL\omega}{R + jL\omega} \right) \underline{\hat{u}}(t)$$

$$= \left(\frac{R + jL\omega}{R + jL\omega} + \frac{1}{R + jL\omega} \left(\cos - \frac{L\omega}{R + jL\omega} \right) \right) \underline{\hat{u}}(t)$$

$$= \frac{1 - L\omega^2 + jR\cos}{R + jL\omega} \underline{\hat{u}}(t)$$

$$I_{eff} = 100 \sqrt{\frac{(1 - L\omega^2)^2 + R^2 \cos^2}{R^2 + L^2 \omega^2}} \quad 1 - L\omega^2 = 0,550$$


$$\varphi = \arctan\left(\frac{R \cos}{1 - L\omega^2}\right) = \arctan\left(\frac{L\omega}{R}\right)$$

$$I_{eff} = 41 \text{ mA}$$

$$\varphi = -0,9671 \text{ rad}$$

$$\underline{\hat{i}}(t) = 41 \cos(1000\pi t - 0,96)$$

Ex 6:

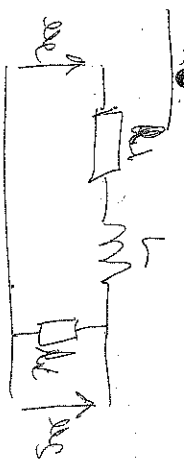

1 - $\omega \rightarrow 0$ $\hookrightarrow$ V -

$$u_s = \frac{R_1 L}{R_1 + R_2} u_e$$

(la relation entre u_s et u_e est attendue et pas se confondre de $u_s \neq 0$)

$\omega \rightarrow \infty$ $\hookrightarrow$ V - $\Rightarrow$ pas de courant dans

$$R_2 \Rightarrow \boxed{u_s = 0}$$

Filtere pas - pas d'ordre 1

2 - Diagramme de Bode:

$$\frac{u_s}{u_e}(j\omega) = \frac{\frac{u_s}{u_e}}{\frac{u_s}{u_e}} = \frac{R_1}{R_1 + R_2 + j\omega L}$$

$$\frac{u_s}{u_e}(j\omega) = \frac{\frac{R_1}{R_1 + R_2}}{1 + j\omega \frac{L}{R_1 + R_2}}$$

$f_0 = \frac{R_1}{2\pi L}$ $\omega_0 = \frac{R_1 + R_2}{L}$

$$\boxed{\frac{u_s}{u_e}(j\omega) = \frac{\frac{R_1}{R_1 + R_2}}{1 + j\omega \frac{L}{R_1 + R_2}}}$$

(1)

3 - $\omega < \omega_0$


$$\begin{aligned} \frac{u_s}{u_e}(j\omega) &\approx \frac{R_1}{R_1 + R_2} > 0 \\ \text{Gain} &\approx 20 \log \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) < 0 \\ \varphi &\approx 0 \end{aligned}$$

$\omega \gg \omega_0$: $\frac{u_s}{u_e}(j\omega) \approx \frac{R_1}{j\omega L}$

$$\begin{aligned} \text{Gain} &\approx 20 \log \left(\frac{R_1}{\omega L} \right) - 20 \log \left(\frac{u_e}{u_s} \right) \\ \varphi &\approx -\frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

$\omega \approx \omega_0$: $\frac{u_s}{u_e}(j\omega) = \frac{R_1}{1 + j}$ $\left| \frac{u_s}{u_e}(j\omega) \right| = \frac{R_1}{\sqrt{2}}$

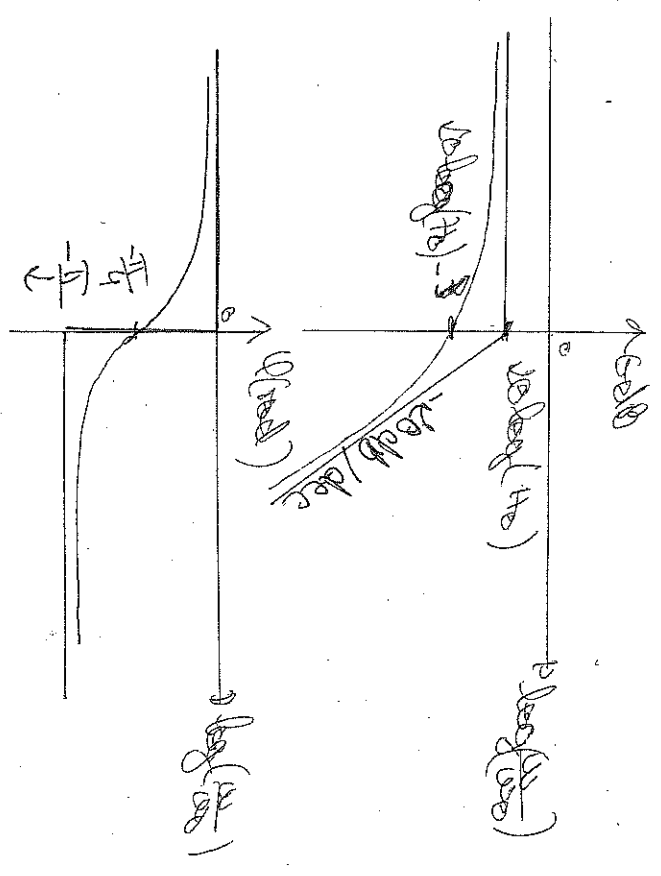we est la polarisation de couronne $\alpha = -90^\circ$
 $\varphi = -\arg(1 + j) = -\frac{\pi}{4}$



4-a- $\beta_1 = 4\beta_0$

$$y(t) = \sqrt{1 + \frac{|\pm j\beta_1|}{\omega}} \cos(\omega t + \frac{\phi(\beta_1)}{\omega})$$

amplitude max

phase de y
= phase de u +
arg de $\frac{\pm j}{\omega}$ calculé
pour $\beta = \beta_1$

$$|\pm j\beta_1| = \frac{4\omega}{\sqrt{1 + \frac{16}{\omega^2}}} = \frac{4\omega}{\sqrt{1 + 16}} = \frac{4\omega}{\sqrt{17}} = 2,45$$

$$\phi(\beta_1) = -\arctan\left(\frac{\beta_1}{\omega}\right) = -\arctan(4)$$

$$\phi(\beta_1) = -1,11 \text{ rad}$$

$$y(t) = 40 \times 0,15 \cos(2\pi \times 1600 t - 1,11) \text{ ou } V$$

$$y(t) = 6 \cos(3200\pi t - 1,11) \text{ ou } V$$

b- $y(t) = E_L + V_L \cos(2\pi f_0 t)$

Filtre linéaire $\Rightarrow y(t) = \text{somme des séries}$
 $\text{extérieures à } E_L \text{ et } V_L \cos(2\pi f_0 t)$

Pour chaque signal, on calcule H

+ signal E_L : signal continu, sa

fréquence est nulle

$$\beta = 0 \quad \frac{\pm j}{j\omega} = 0 \text{ rad}$$

$$E_L \quad \text{celui de } E_L$$

(3)

-> signal $V_L \cos(2\pi f_0 t)$:

$$\beta = \beta_0 \quad \pm(j\beta_0) = \frac{4\omega}{1 + \beta}$$

$$|\pm(j\beta_0)| = \frac{4\omega}{\sqrt{1 + \beta}} \quad \phi(\beta_0) = -\frac{\pi}{4}$$

$$V_L \cos(2\pi f_0 t) \xrightarrow{\text{Filtre}} \frac{4\omega}{\sqrt{1 + \beta}} V_L \cos(2\pi f_0 t - \frac{\pi}{4})$$

$$y(t) = 40 E_L + \frac{4\omega}{\sqrt{1 + \beta}} V_L \cos(2\pi f_0 t - \frac{\pi}{4})$$

$$y(t) = 2 + 4,9 \cos(4500\pi t - \frac{\pi}{4}) \text{ ou } V$$

(4)