


Moteur électrique protégé par des condensateurs

```
[1]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

0.1 Q1:

Il y aurait une très grosse étincelle avec une forte surtension pouvant dégrader le moteur ou mettre le feu.

0.2 Q2:

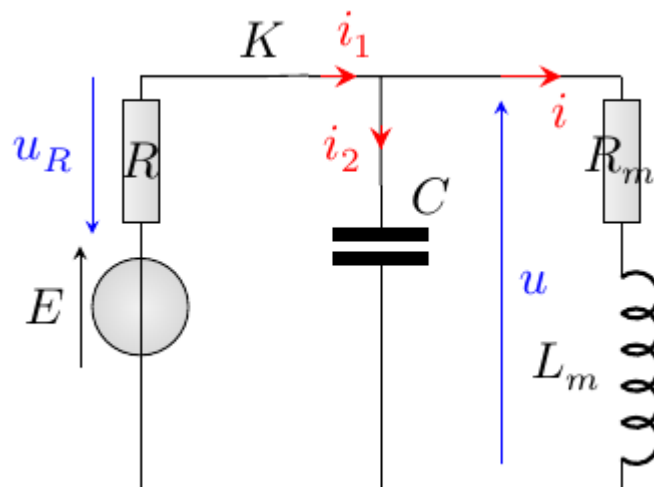

En notant lorsque K est fermé:

$$\text{On écrit les lois: } \begin{cases} u + u_R = E \text{ (loi des mailles)} \\ i_1 = i_2 + i \text{ (loi des nœuds)} \\ u_R = R \cdot i_1 \\ i_2 = C \frac{du}{dt} \\ u = R_m i + L_m \frac{di}{dt} \end{cases}$$

On a alors

$$R_m \cdot i + L_m \frac{di}{dt} + R \cdot i_1 = E$$

$$\text{donc } R_m \cdot i + L_m \frac{di}{dt} + R \cdot i_2 + R \cdot i = E$$

$$\text{donc } R_m \cdot i + L_m \frac{di}{dt} + RC \frac{du}{dt} + R \cdot i = E$$

$$\text{donc } R_m \cdot i + L_m \frac{di}{dt} + RCR_m \frac{di}{dt} + RCL_m \frac{d^2i}{dt^2} + R \cdot i = E$$

$$\text{donc } RCL_m \frac{d^2i}{dt^2} + (L_m + RCR_m) \frac{di}{dt} + (R_m + R) \cdot i = E$$

Lorsque K est ouvert, on a un simple circuit $R_m L_m C$ série.

0.3 Q3:


```
[2]: Lm,Rm,R,E=3.1,32,2,220
      Ccritique=4*Lm/Rm**2
      print(Ccritique)
```

0.012109375

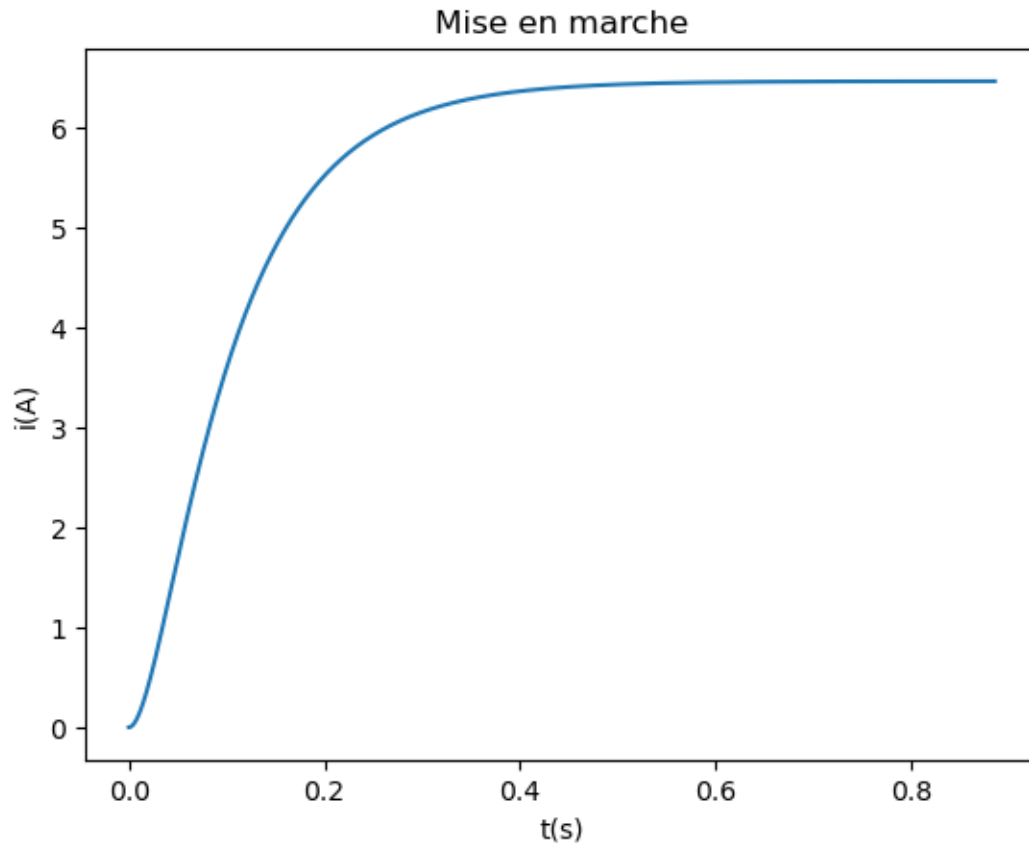0.4 Q4:

```
[3]: C=Ccritique
      def deriveeseconde(i,didt,t):
          return (E-(Lm+R*Rm*C)*didt-(Rm+R)*i)/(R*C*Lm)
      w0=np.sqrt((Rm+R)/(R*C*Lm))
      T0=2*np.pi/w0
      h=T0/1000
      tmax=3*T0
      N=int(tmax/h)
      tab_t=np.zeros(N+1)
      tab_i=np.zeros(N+1)
      tab_didt=np.zeros(N+1)
      tab_t[0],tab_i[0],tab_didt[0]=0,0,0
      for n in range(N):
          tab_t[n+1]=tab_t[n]+h
          tab_i[n+1]=tab_i[n]+h*tab_didt[n]
          tab_didt[n+1]=tab_didt[n]+h*deriveeseconde(tab_i[n],tab_didt[n],tab_t[n])
```

```
[4]: plt.figure()
      plt.plot(tab_t,tab_i)
      plt.xlabel("t(s)")
      plt.ylabel("i(A)")
      plt.title("Mise en marche")
      plt.show()
```




Le transitoire dure environ 0,3s.

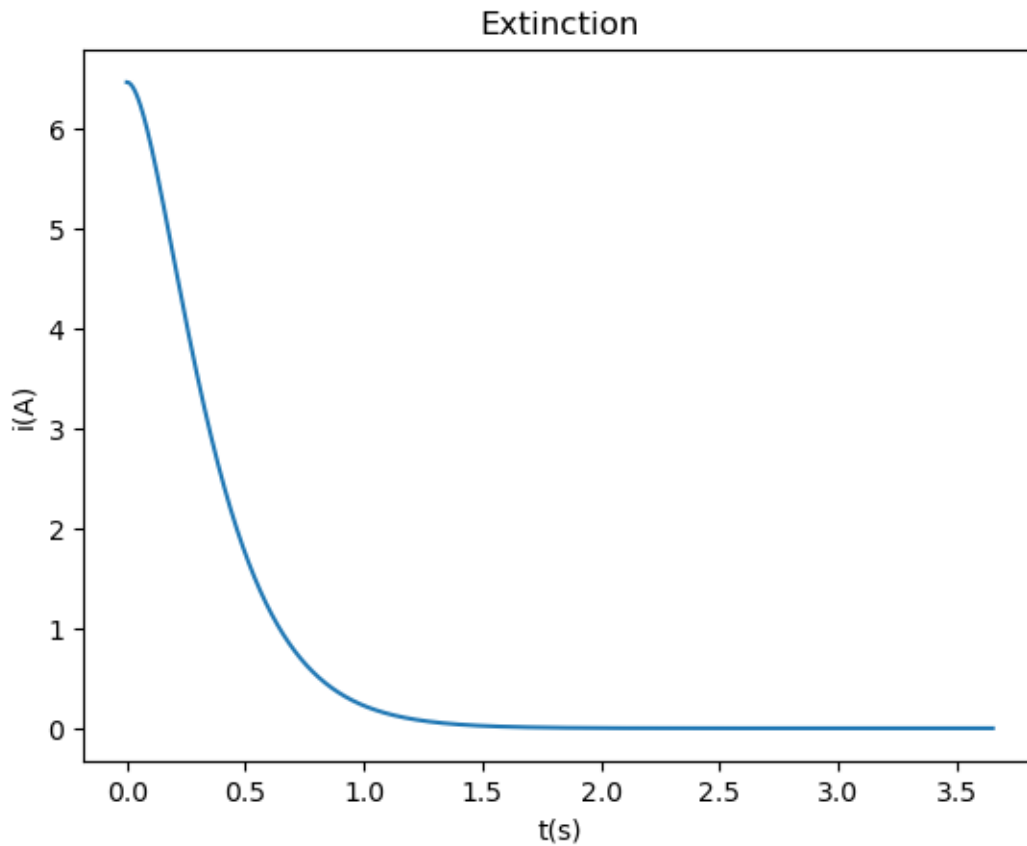0.5 Q5:

```
[5]: C=Ccritique
def deriveeseconde(i,didt,t):
    return -(Rm*C)*didt-i/(C*Lm)
w0=np.sqrt(1/(Lm*C))
T0=2*np.pi/w0
h=T0/1000
tmax=3*T0
N=int(tmax/h)
tab_t=np.zeros(N+1)
tab_i=np.zeros(N+1)
tab_didt=np.zeros(N+1)
tab_t[0],tab_i[0],tab_didt[0]=0,E/(R+Rm),0
for n in range(N):
    tab_t[n+1]=tab_t[n]+h
    tab_i[n+1]=tab_i[n]+h*tab_didt[n]
    tab_didt[n+1]=tab_didt[n]+h*deriveeseconde(tab_i[n],tab_didt[n],tab_t[n])
```

```
[6]: plt.figure()
plt.plot(tab_t, tab_i)
plt.xlabel("t(s)")
plt.ylabel("i(A)")
plt.title("Extinction")
plt.show()
```




Temps d'extinction: 0,6s

```
[7]: C=10*Ccritique
def deriveeseconde(i,didt,t):
    return -(Rm*C)*didt-i/(C*Lm)
w0=np.sqrt(1/(Lm*C))
T0=2*np.pi/w0
h=T0/1000
tmax=3*T0
N=int(tmax/h)
tab_t=np.zeros(N+1)
tab_i=np.zeros(N+1)
tab_didt=np.zeros(N+1)
```

```

tab_t[0],tab_i[0],tab_didt[0]=0,E/(R+Rm),0
for n in range(N):
    tab_t[n+1]=tab_t[n]+h
    tab_i[n+1]=tab_i[n]+h*tab_didt[n]
    tab_didt[n+1]=tab_didt[n]+h*deriveeseconde(tab_i[n],tab_didt[n],tab_t[n])
plt.figure()
plt.plot(tab_t,tab_i)
plt.xlabel("t(s)")
plt.ylabel("i(A)")
plt.title("Extinction; C=Ccritique*10")
plt.show()

```

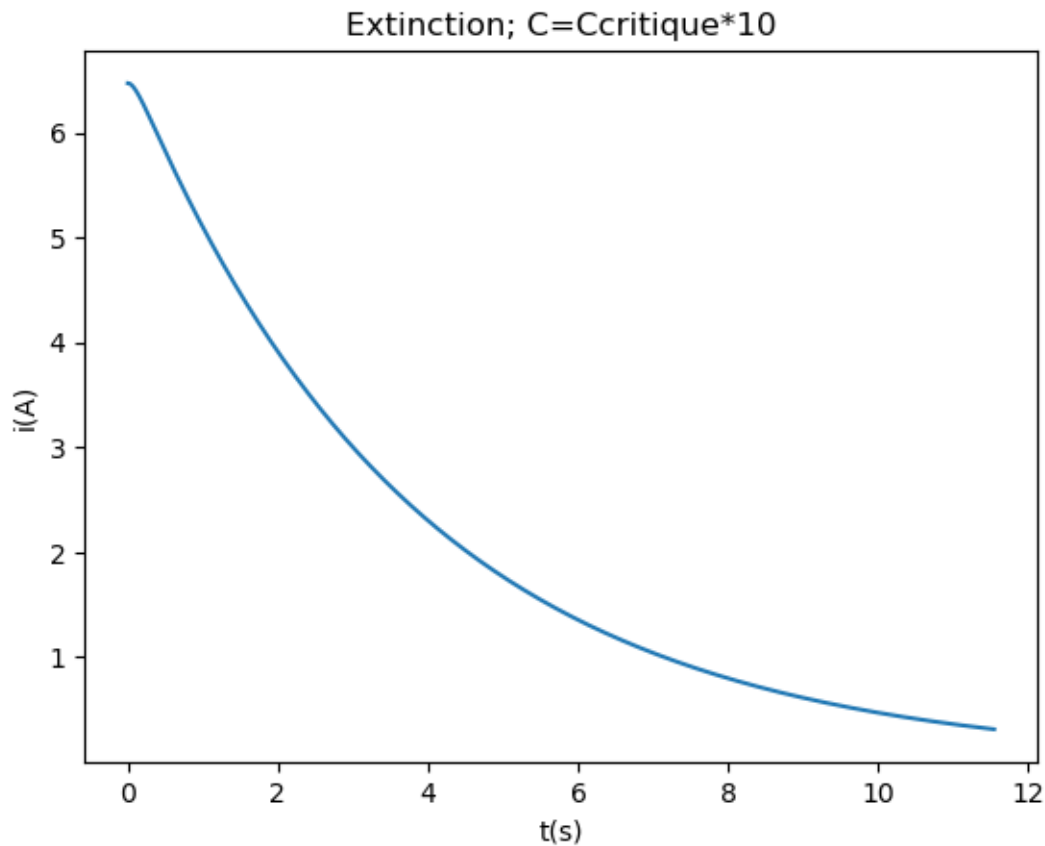

```


[8]: C=Ccritique/10
def deriveeseconde(i,didt,t):
    return -(Rm*C)*didt-i/(C*Lm)
w0=np.sqrt(1/(Lm*C))
T0=2*np.pi/w0
h=T0/1000
tmax=3*T0
N=int(tmax/h)

```

```

tab_t=np.zeros(N+1)
tab_i=np.zeros(N+1)
tab_didt=np.zeros(N+1)
tab_t[0],tab_i[0],tab_didt[0]=0,E/(R+Rm),0
for n in range(N):
    tab_t[n+1]=tab_t[n]+h
    tab_i[n+1]=tab_i[n]+h*tab_didt[n]
    tab_didt[n+1]=tab_didt[n]+h*deriveeseconde(tab_i[n],tab_didt[n],tab_t[n])
plt.figure()
plt.plot(tab_t,tab_i)
plt.xlabel("t(s)")
plt.ylabel("i(A)")
plt.title("Extinction; C=Ccritique/10")
plt.show()

```

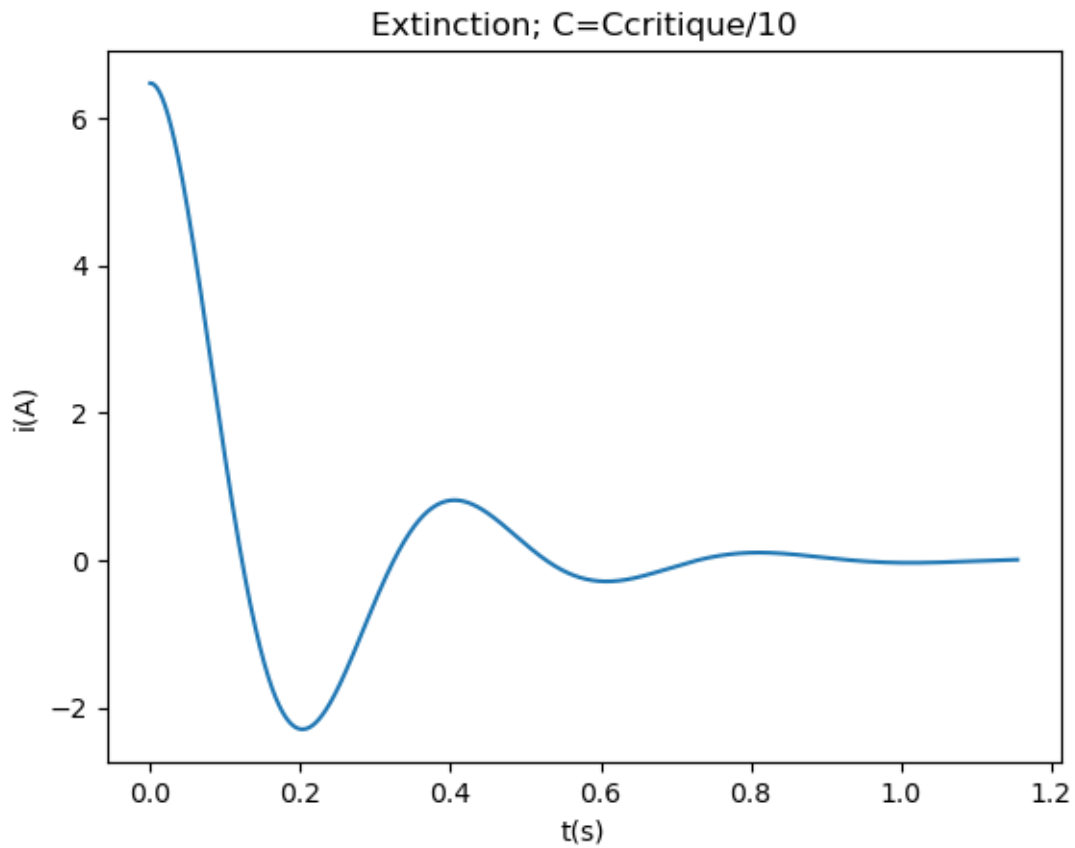

[]: