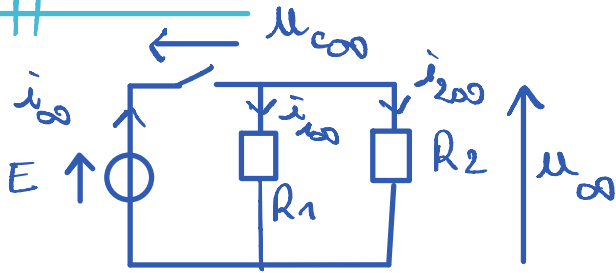


Chapitre 5


Application 1



$$i_{\infty} = 0 \text{ car } \text{---} \text{---}$$

$$\rightarrow i_{1\infty} = i_{2\infty} = 0$$

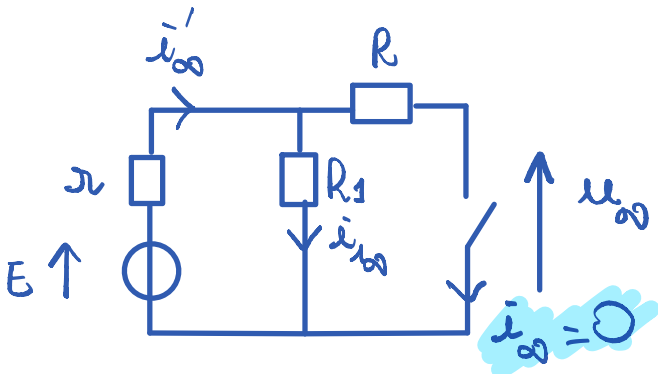loi des mailles : $E = u_{c\infty} + u_{\infty} \Rightarrow u_{c\infty} = E$




$$i_{\infty} = 0 \Rightarrow i'_{\infty} = i_{1\infty}$$

loi des mailles : $E = r i'_{\infty} + R_1 i_{1\infty}$

$$i'_{\infty} = i_{1\infty} = \frac{E}{r + R_1}$$

tension aux bornes de R = 0 $\Rightarrow u_{\infty} = R_1 i_{1\infty} = R_1 \frac{E}{r + R_1}$

Application 2

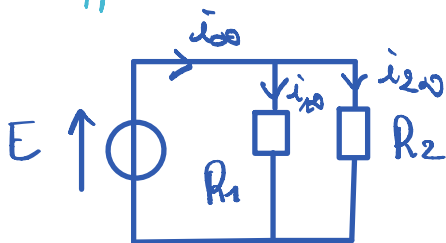

$R_1 \parallel R_2$: $R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$

$$i_{\infty} = \frac{E}{R_{eq}}$$


$$i_{1\infty} = i_{\infty} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$i_{2\infty} = i_{\infty} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

(pont diviseur de courant)

II.2. Retard à l'établissement de courant

* Régime permanent :

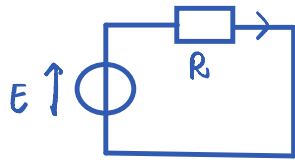

$$i_{\infty} = \frac{E}{R} \quad (\text{loi des mailles})$$

$$\uparrow u_{\infty} = 0 \quad (\text{fil})$$

le courant finit par s'établir

* Régime transitoire :

loi des mailles : $E = u + Ri$ or $u = L \frac{di}{dt} \rightarrow L \frac{di}{dt} + Ri = E$

Forme canonique :

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L} i = \frac{E}{L}$$

on identifie $\tau = \frac{L}{R}$

solution : $i(t) = A \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) + \frac{E}{R}$ $A \in \mathbb{R}$ ← solution particulière = i_{∞}

CA : $i(0^-) = i(0^+) = 0 \rightarrow i(0) = 0 \quad A = -\frac{E}{R}$

$$i(t) = \frac{E}{R} \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)\right)$$


expression de $u(t)$

$u = L \frac{di}{dt}$ ou $u = E - Ri \dots$

$$u(t) = E \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

II.3. Régime libre

* Régime permanent :

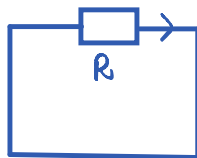

$$i_{\infty} = 0$$

$$\uparrow u_{\infty} = 0 \quad (\text{fil})$$

le courant finit par s'annuler

* Régime transitoire :

loi des mailles : $0 = u + Ri$ or $u = L \frac{di}{dt} \rightarrow L \frac{di}{dt} + Ri = 0$

Forme canonique :

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L} i = 0$$

on identifie $\tau = \frac{L}{R}$

solution : $i(t) = A \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \quad A \in \mathbb{R}$ (pas de solution particulière : $i_{\infty} = 0$)

CA : $i(0^-) = i(0^+) = \dots \rightarrow i(0) = \frac{E}{R} \quad A = \frac{E}{R}$

$$i(t) = \frac{E}{R} \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

expression de $u(t)$

$u = L \frac{di}{dt}$ ou $u = -Ri \dots$

$$u(t) = -E \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$