

Correction DS3

Exercice 1

Q1. loi des mailles: $E = r_E i + u_c \quad i = C_0 \frac{du_c}{dt}$

$$E = r_E C_0 \frac{du_c}{dt} + u_c$$

Q2. On pose $\tau = r_E C_0 \quad \tau = 3250 \text{ s}$

Q3. $u_c(t) = A \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) + E$
↑
solution particulière

CE: $u_c(0^+) = u_c(0^-) = 0 \rightarrow A = -E$

$$u_c(t) = E(1 - \exp(-\frac{t}{\tau}))$$

Q4. $u_c(t_1) > u_s \quad 1 - \exp(-t_1/\tau) > \frac{u_s}{E}$

$$t_1 > -\tau \ln\left(1 - \frac{u_s}{E}\right)$$



$$t_1 = 6,65 \times 10^3 \text{ s}$$

$$t_1 \approx 111 \text{ min}$$

Q5. $i(t) = C \frac{du_c}{dt}$

$$i(t) = \frac{E}{r_E} \exp(-\frac{t}{\tau})$$

Q6.

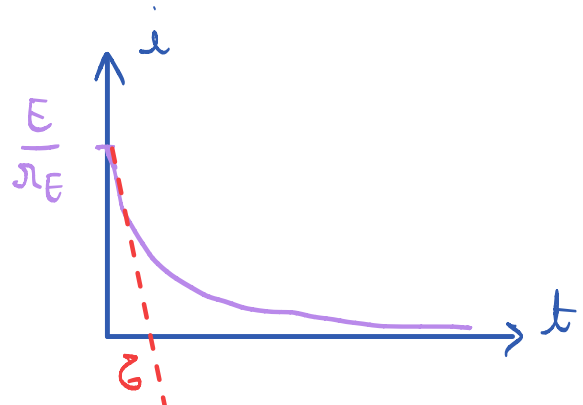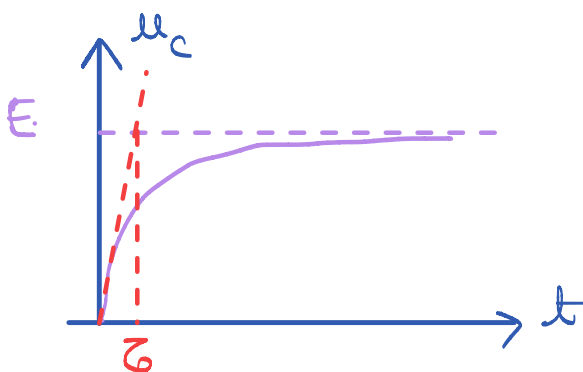

τ donne une indication sur la durée du régime transitoire :

$$\text{durée} = 5\tau \quad (u_c(5\tau) = 99\% E, \quad i(5\tau) = 1\% \frac{E}{R_E})$$

$$Q7. \quad E_m = \frac{1}{2} C U_m^2 \rightarrow \boxed{C = \frac{2E}{U_m^2}} \quad \underline{C = 800F}$$

$$Q8. \quad \text{Durée de charge} \approx 5\tau = 5 R_E C = \underline{4000s}$$

$$Q9. \quad P_G(t) = E i(t)$$

$$\boxed{P_G(t) = \frac{E^2}{R_E} \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)}$$

$$\boxed{P_{G,\max} = \frac{E^2}{R_E} = \underline{250 \text{ W}}}$$

$$Q10. \quad E_G = \int_0^\infty E i dt = \int_0^\infty E C du_c = C E^2 \quad \boxed{E_G = C E^2 = \underline{200J}}$$

$$Q11. \quad E_e = \frac{1}{2} C E^2 - \underbrace{\frac{1}{2} C u_c^2(t)}_0 \quad \boxed{E_e = \frac{1}{2} C E^2 = \underline{100MJ}}$$

$$Q12. \quad E_J = E_G - E_e = \underline{100MJ}$$

$$Q13. \quad \underline{\rho = 50\%}$$

↙ on reprend $\hat{c}$ à Q3 et Q5


$$Q14. \quad \boxed{u_c(t) = \frac{E}{2} (1 - \exp(-\frac{t}{\tau}))}$$

$$\boxed{\tilde{i}(t) = \frac{E}{2R_E} \exp(-\frac{t}{\tau})}$$

$$Q15. \quad u_c(t) = A \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) + E \quad \triangle u_c(\infty) = \frac{E}{2}$$

$$\boxed{u_c(t) = E \left(1 - \frac{1}{2} \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)\right)}$$

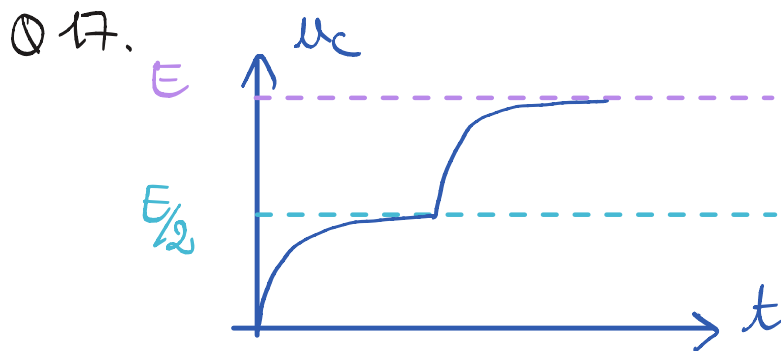Q16. $i(t) = \frac{E}{2\eta E} \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$



Q18. $E_e = \frac{1}{2} CE^2$

Q19. $E_{G1} = \int_0^{E/2} \frac{E}{2} C du_c = \underline{C \frac{E^2}{4}}$

$E_{G2} = \int_{E/2}^E E C du_c = CE \left(E - \frac{E}{2}\right) = \underline{C \frac{E^2}{2}}$

$E'_G = \frac{3}{4} CE^2$

Q20. $\rho = \frac{2}{3}$ $\rho \approx 67\% > 50\%$

Q21. $E'_J = E'_G - E_e = \frac{3}{4} CE^2 - \frac{1}{2} CE^2$ $E'_J = \frac{1}{4} CE^2 = \underline{50mJ}$

2° procédé + efficace (- de pertes par effet Joule)

Exercice 2:

Q22.

Circuit A:

$$E = L \frac{di}{dt}$$

$$i(t) = \frac{E}{L} t + I_0$$

$$i(\alpha T) = \frac{E \alpha T}{L} + I_0$$

← I_1


Q23.

Circuit B:

$$u + RC \frac{du}{dt} = 0$$

$$u(t) = U_0 \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

$$\tau = RC$$

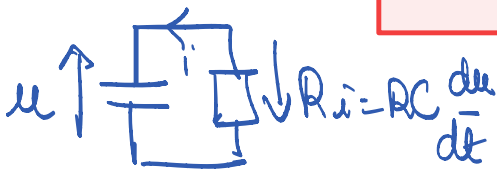

$$u(\alpha T) = U_0 \exp\left(-\frac{\alpha T}{\tau}\right)$$

← U_1

Q24.

$$E = L \frac{di}{dt} + u$$

$$i = i_R + i_C = \frac{u}{R} + C \frac{du}{dt}$$

$$E = LC \ddot{u} + \frac{L}{R} \dot{u} + u$$

$$\ddot{u} + \frac{1}{RC} \dot{u} + \frac{1}{LC} u = \frac{E}{LC}$$

On identifie :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{RC}$$

$$Q = \omega_0 RC$$

$$Q = R \sqrt{\frac{C}{L}}$$

Q25.

Equation caractéristique : $X^2 + \frac{\omega_0}{Q} X + \omega_0^2 = 0$ $\Delta = \omega_0^2 \left(\frac{1}{Q^2} - 4 \right)$

$\Delta < 0$ si pseudo-périodique

$$X_{1/2} = -\frac{\omega_0}{2Q} \pm j \left(\omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} \right) \Rightarrow \Omega$$

$$u_c(t) = E + \exp\left(-\frac{\omega_0 t}{2Q}\right) (A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t))$$

Q26. $u(\alpha T^-) = u(\alpha T^+) = U_1$ (par continuité de u)

$$\frac{du}{dt}(\alpha T) = \frac{i_C(\alpha T)}{C} = \frac{i(\alpha T) - i_R(\alpha T)}{C}$$

$$i(\alpha T^-) = i(\alpha T^+) = I_1 \quad (\text{par continuité de } i)$$

$$i_R(\alpha T) = \frac{u(\alpha T)}{R} = \frac{U_1}{R}$$

$$u(\alpha T) = U_1 \quad \text{et} \quad \frac{du}{dt}(\alpha T) = \frac{RI_1 - U_1}{RC}$$


Q27. $i(\alpha T) = I_1$ (par continuité de i)

$$\frac{di}{dt} = \frac{u}{L} = \frac{E - u}{L} \quad u(\alpha T) = U_1$$


$$i(\alpha T) = I_1 \quad \frac{di}{dt}(\alpha T) = \frac{E - U_1}{L}$$

Q28. Il faut $RI_1 > U_1$ et $U_1 > E$

Q29.

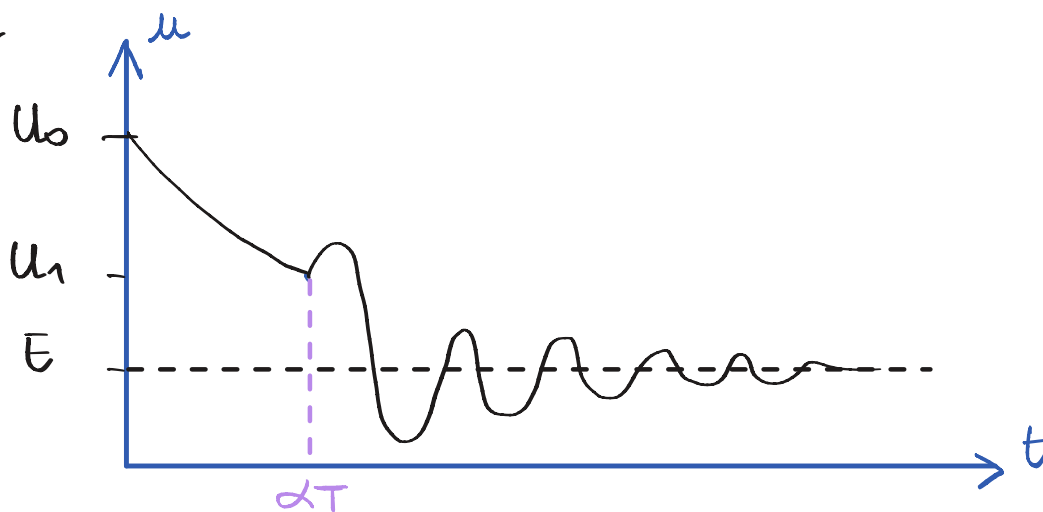


Q30. Circuit équivalent:

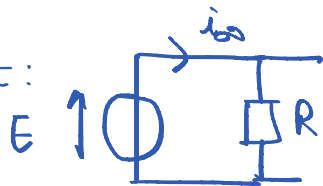

$$i_0 = \frac{E}{R}$$

Q31.

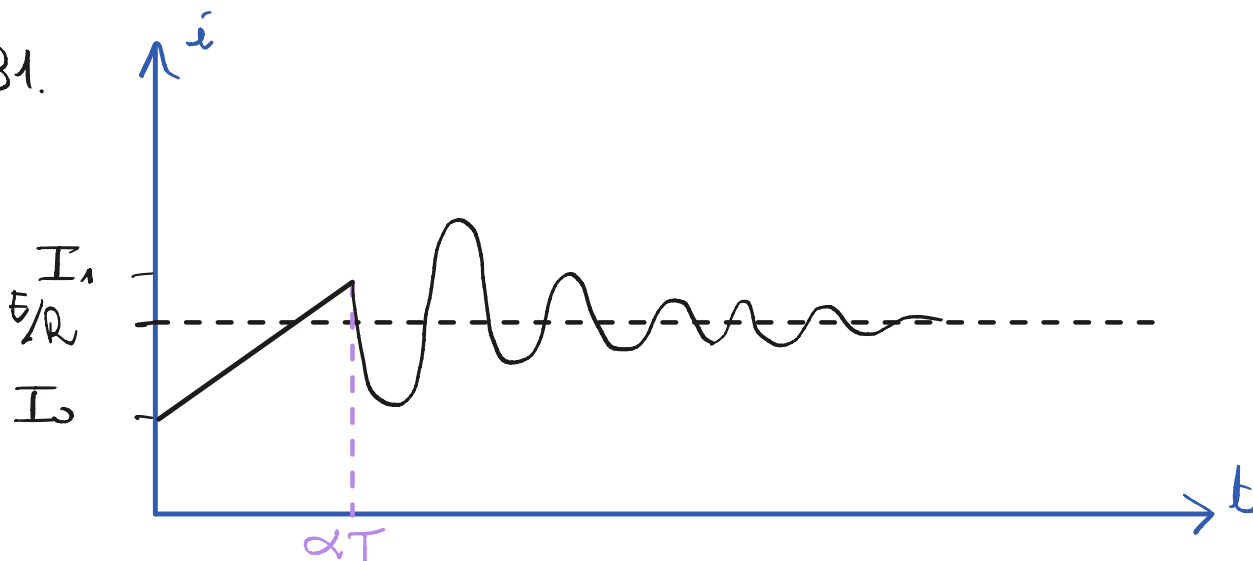

Q32. $i(t) = i(\alpha T) + \left(\frac{di}{dt} \right)_{t=\alpha T^+} (t - \alpha T) = I_1 + \frac{E - U_1}{L} (t - \alpha T)$ $\alpha T \leq t \leq T$

Q33. $u(t) = u(0) + \left(\frac{du}{dt} \right)_{t=0^+} (t - 0) = U_0 - \frac{U_0}{RC} t$ $0 \leq t \leq \alpha T$

Q34. $u(t) = u(\alpha T) + \left(\frac{du}{dt} \right)_{t=\alpha T^+} (t - \alpha T) = U_1 + \frac{RI_1 - U_1}{RC} (t - \alpha T)$

$$\alpha T \leq t \leq T$$

Q35. $u(T) = U_0$ $i(T) = I_0$


Q36. $I_1 + \frac{E - U_1}{L} T(1 - \alpha) = I_0$ avec $I_1 = I_0 + \frac{E\alpha T}{L}$

$I_0 + \frac{E\alpha T}{L} + \frac{E(1 - \alpha)}{L} - \frac{U_1}{L} T(1 - \alpha) = I_0 \rightarrow U_1 = \frac{E}{1 - \alpha}$

$$Q37. \quad U_1 = U_0 - \frac{U_0}{RC} \alpha T = \frac{E}{1-\alpha}$$

$$U_0 = \frac{E}{(1-\alpha)(1-\frac{\alpha T}{RC})}$$
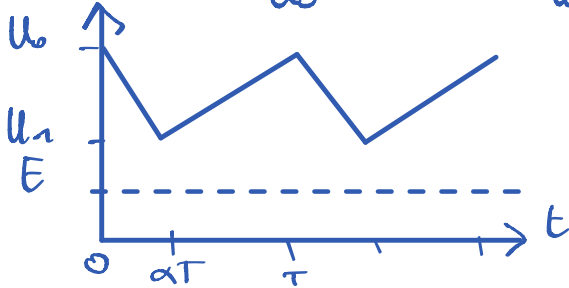
$$Q38. \quad \frac{U_0 - U_1}{U_0} = 1 - \frac{U_1}{U_0} = 1 - \left(1 - \frac{\alpha T}{RC}\right) = \frac{\alpha T}{RC}$$



Si $T \ll RC$ $U_0 \approx U_1 \rightarrow u(t) \approx Cte > E$

En jouant sur α on peut faire varier cette constante $U_1 = \frac{E}{1-\alpha}$.

$$Q39. \quad E_{m1} = \frac{1}{2} L I_1^2 - \frac{1}{2} L I_0^2$$

$$E_{m2} = \frac{1}{2} L I_0^2 - \frac{1}{2} L I_1^2 = -E_{m1}$$

$$\underline{E_m = E_{m1} + E_{m2} = 0 \text{ sur une période.}}$$

$$Q40. \quad E_{e1} + E_{e2} = \frac{1}{2} C U_0^2 - \frac{1}{2} C U_0^2 = 0 \text{ sur une période}$$

$$Q41. \quad E_J = E_g$$

$$Q42. \quad \text{Si } u = Cte = U_0 \quad P_J = R i_p^2 = \frac{u^2}{R} = \frac{U_0^2}{R} = Cte \rightarrow E_J = P_J \times \Delta t$$

$$\text{Sur 1 période} \quad E_J = \frac{U_0^2}{R} T$$

Q43. On modélise le système par 1 oscillateur harmonique
amorti en régime pseudo-périodique -

la pseudo-période est $T = 6,5 \text{ s}$ $\rightarrow Q > 1/2$ ($\Delta < 0$)

Equation type: $\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{x} + \omega_0^2 x = 0$ $\leftarrow$ oscillations autour de $x=0$

$$X^2 + \frac{\omega_0}{Q} X + \omega_0^2 = 0 \quad \Delta < 0 \Rightarrow X_{1,2} = \frac{-\frac{\omega_0}{Q} \pm j\sqrt{|\Delta|}}{2} \quad \Omega$$

Solution $x(t) = \exp\left(-\frac{\omega_0}{2Q} t\right) (A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t))$

$$\text{où } \Omega = \frac{2\pi}{T} = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$$

Sans TPD: $\frac{x(t+T)}{x(t)} = 99\% \Rightarrow Q \gg 1$ donc $\Omega \simeq \omega_0$

$$\left. \begin{array}{l} \cos(\Omega t) = \cos(\Omega(t+T)) \\ \sin(\Omega t) = \sin(\Omega(t+T)) \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{x(t+T)}{x(t)} = \exp\left(-\frac{\omega_0 T}{2Q}\right)$$

$$\sim 2\pi \rightarrow \frac{\omega_0 T}{2Q} = \ln(0,99)$$

$$Q \simeq \frac{-\pi}{\ln(0,99)} = 312 \quad \text{SANS}$$

$$Q = \frac{\pi}{\ln(0,95)} = 61 \quad \text{AVEC}$$