
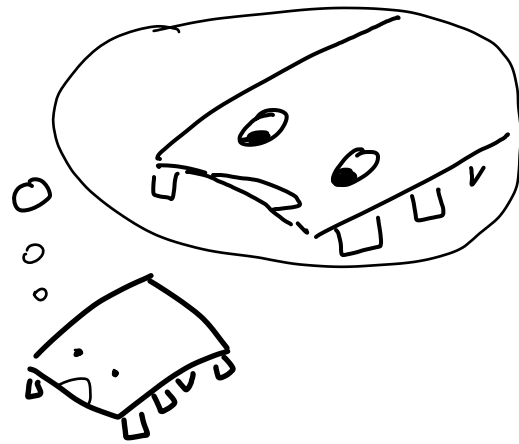


MONTAGES AMPLIFICATEURS

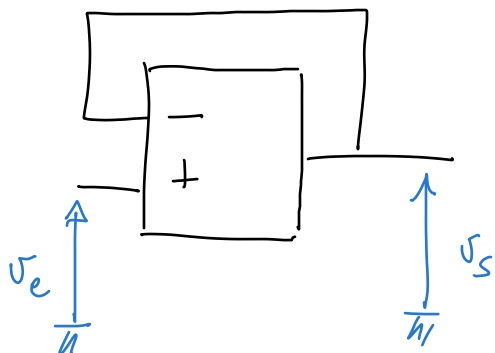

* Montage suiveur




$$v^+ = v_e$$

$$v^- = v_s$$

$$v^+ = v^- \Rightarrow v_s = v_e$$

→ Comme $i^+ = 0$ ce montage permet la mise en cascade de 2 filtres

* Ampli inverseur

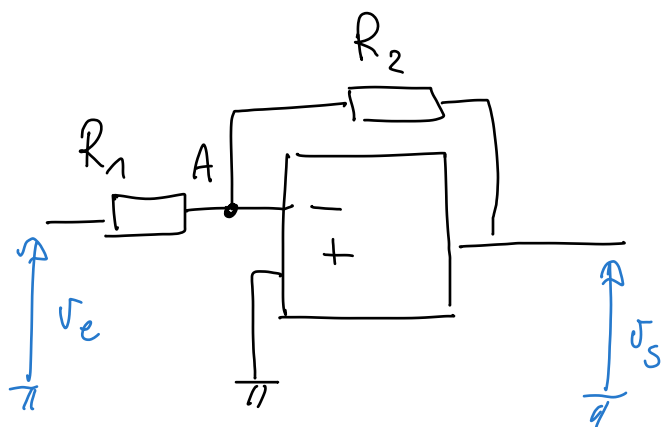


$$\left. \begin{array}{l} v^+ = 0 \\ v^- = V_A \end{array} \right\} \Rightarrow V_A = 0$$

Loi des nœuds en terme de potentiel en A

$$\frac{v_e - V_A}{R_1} + \frac{v_s - V_A}{R_2} = 0 \Rightarrow v_s = -\frac{R_2}{R_1} v_e$$


* Ampli non inverseur

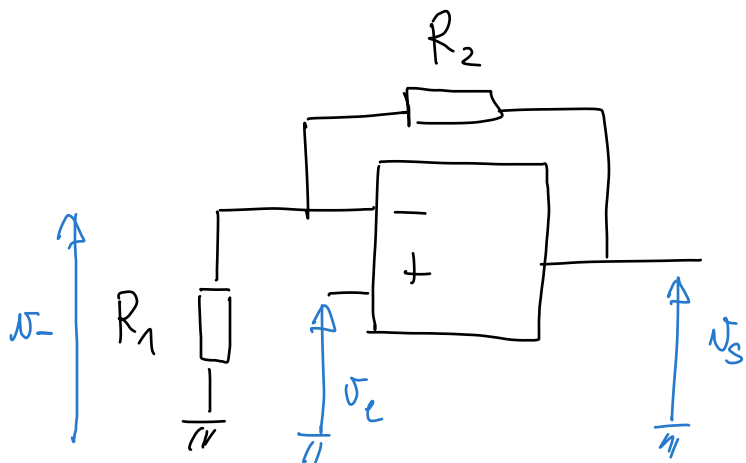

$$v^+ = v_e \Rightarrow v^- = v_s$$

Diviseur de tension :

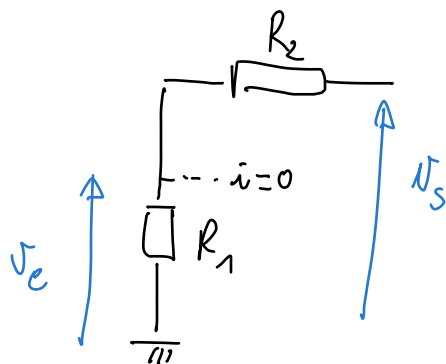
$$\Rightarrow v_e = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_s$$




$$\Rightarrow v_s = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_e$$

OPERATIONS

$2+2=4$

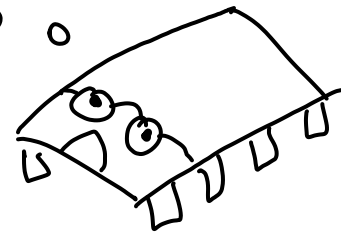

* Montage sommateur

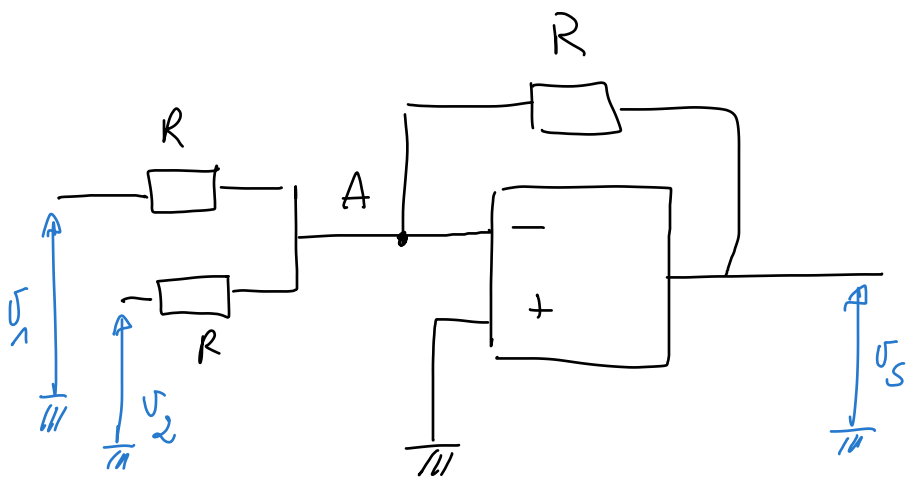


$v^+ = 0 \Rightarrow v_A = 0$

Loi des nœuds en terme de potentiel en A :

$$\frac{v_1 - v_A}{R} + \frac{v_2 - v_A}{R} + \frac{v_S - v_A}{R} = 0$$

$$\Rightarrow v_S = - (v_1 + v_2)$$

* Montage intégrateur

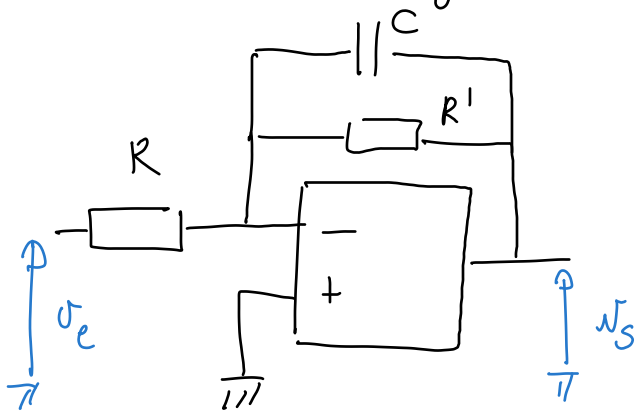

\Rightarrow ampli inverseur avec :

$Z_1 = R$


$Y_2 = \frac{1}{R'} + jC\omega$

$\Rightarrow \underline{H} = \frac{-1}{Z_1 Y_2}$

$$\Rightarrow \underline{H} = \frac{-R'}{1 + jRC\omega}$$

Savoir faire l'analyse BF / HF

* Montage dérivateur

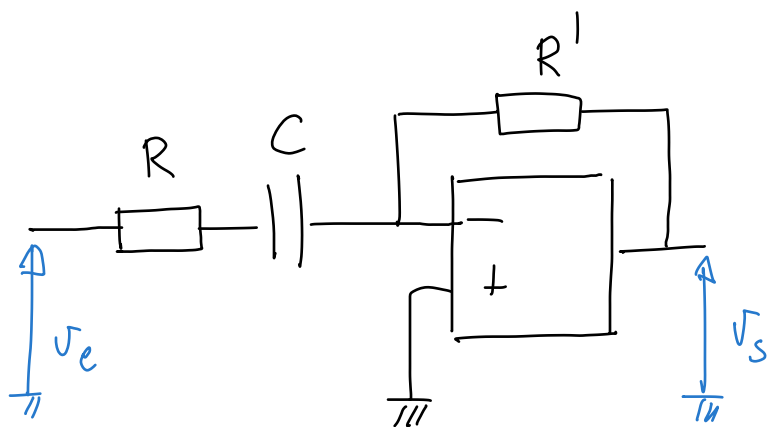

\Rightarrow Ampli inverseur avec


$Z_1 = R + \frac{1}{jC\omega}$

$Z_2 = R'$


$\underline{H} = \frac{-R'}{R + \frac{1}{jC\omega}}$

$$\Rightarrow \underline{H} = \frac{-R' (jRC\omega)}{1 + jRC\omega}$$

DES MONTAGES À CONNAITRE

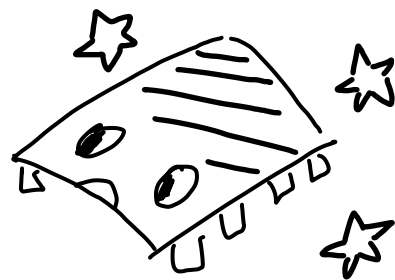

* Conversion courant tension

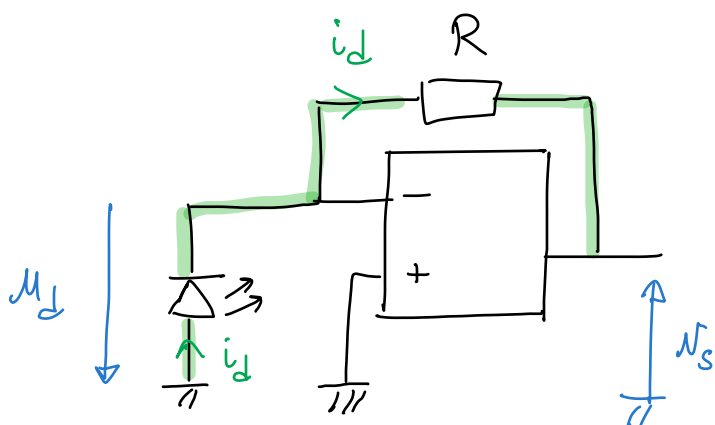


$$\left. \begin{array}{l} v^+ = 0 \\ v^- = U_d \end{array} \right\} U_d = 0$$

$$U_s = -R i_d$$

$i_d \uparrow$ lorsque l'éclairement lumineux \uparrow

* Résistance négative

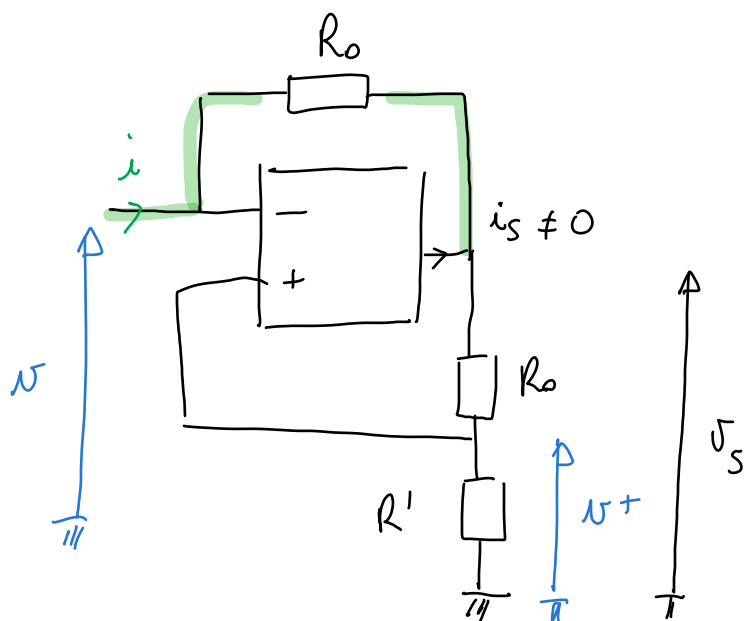


$$\left\{ \begin{array}{l} v^- = v \\ v^+ = \frac{R'}{R'+R_0} U_s \end{array} \right\} U_s = \left(1 + \frac{R_0}{R'} \right) v$$

$$v - U_s = R_0 i \Rightarrow -\frac{R_0}{R'} v = R_0 i$$

soit
$$v = -R' i$$

\Rightarrow Oscillateur à résistance négative

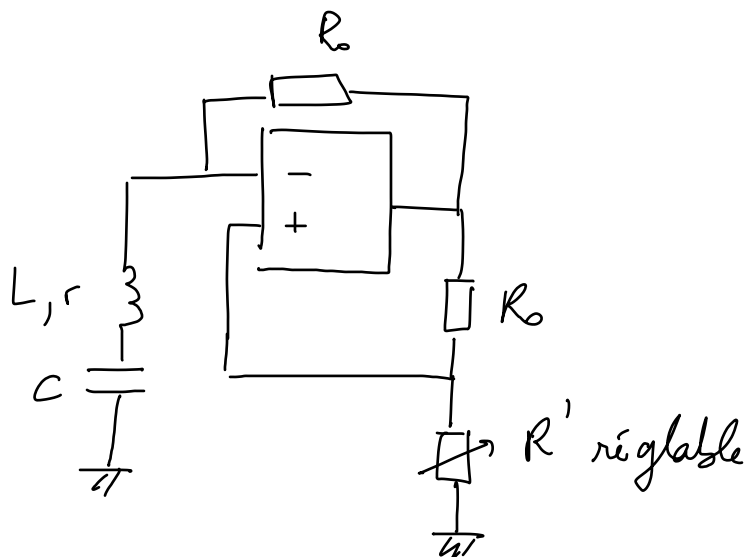Le montage à résistance négative permet de compenser la résistance r de la bobine \Rightarrow comme si on avait un circuit L, C $\left(\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \omega_0^2 u_C = 0 \text{ avec } \omega_0^2 = \frac{1}{LC} \right)$




RÉGIME SATURÉ



$v^+ > v^-$	\Leftrightarrow	$v_s = +V_{sat}$
$v^+ < v^-$	\Leftrightarrow	$v_s = -V_{sat}$

* Comparateur simple

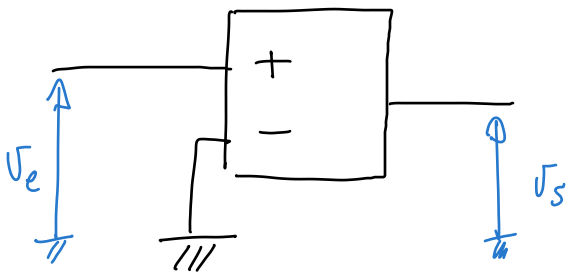


* On suppose $v_s = +V_{sat}$

$\Rightarrow v^+ > v^-$ soit $v_e > 0$

* On suppose $v_s = -V_{sat}$

$\Rightarrow v^+ < v^-$ soit $v_e < 0$

Bilan :

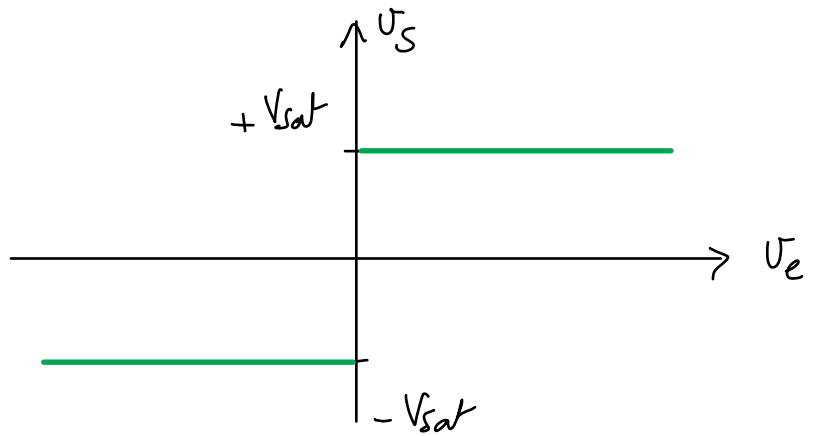

* Comparateur à hystérésis

* Diviseur de tension $v^+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_s$



\Rightarrow on note $v_0 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{sat}$

* On suppose $v_s = +V_{sat}$


$v^+ > v^-$ soit $v_e < v_0$

* On suppose $v_s = -V_{sat}$


$v^+ < v^-$ soit $-v_0 < v_e$

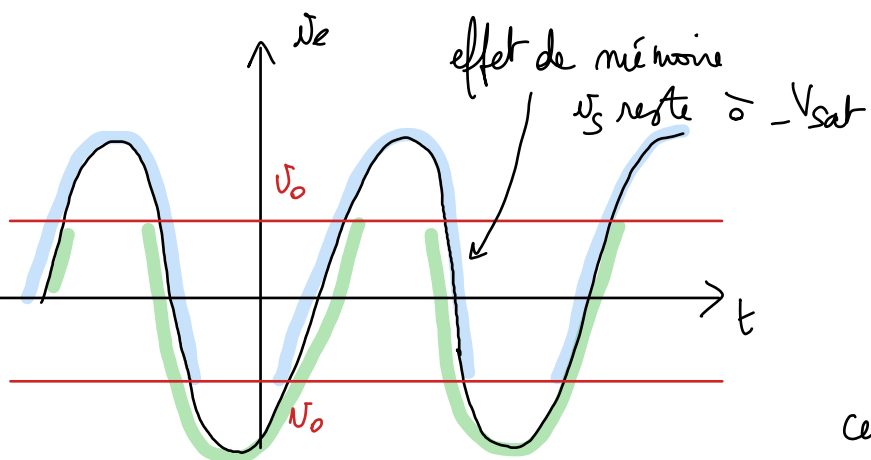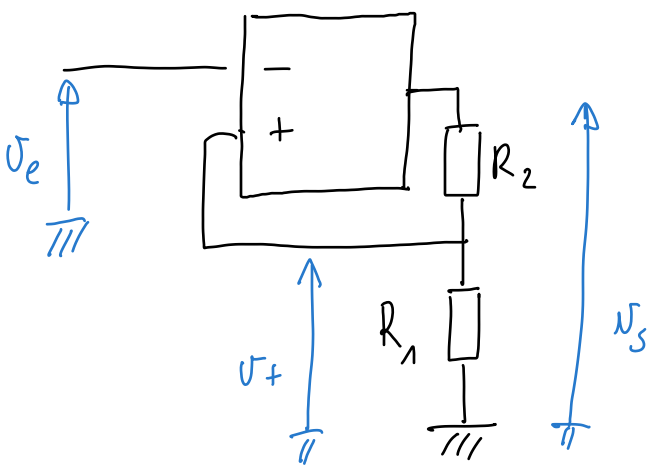

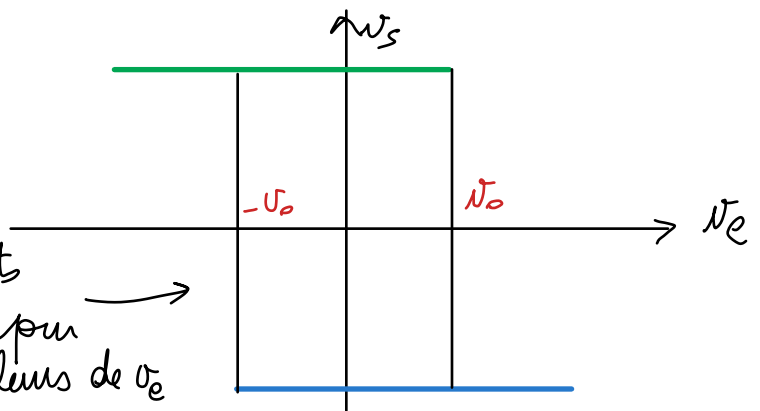
2 états possibles pour certaines valeurs de v_e



MONTAGES À TESTER / ETUDIER

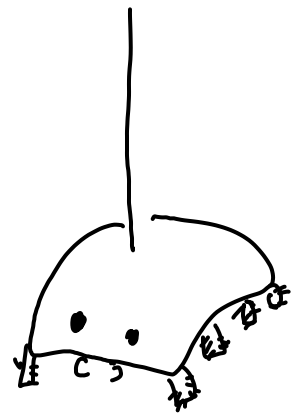

* Multivibrateur

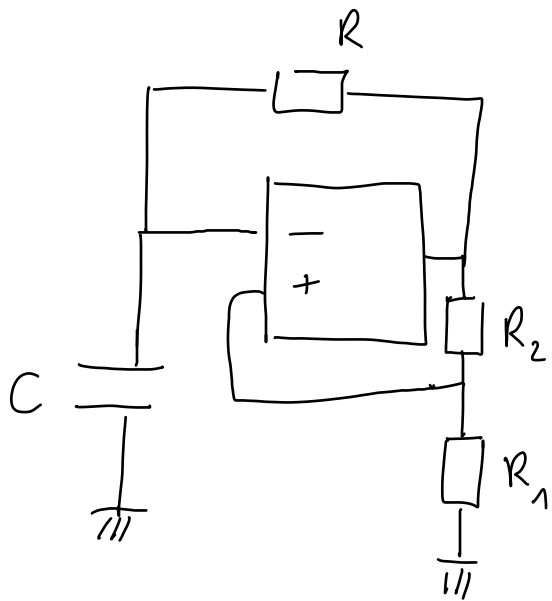


$$R = 10 \text{ k}\Omega$$

$$C = 10 \text{ nF}$$

$$R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$$

* Oscillateur de Wien

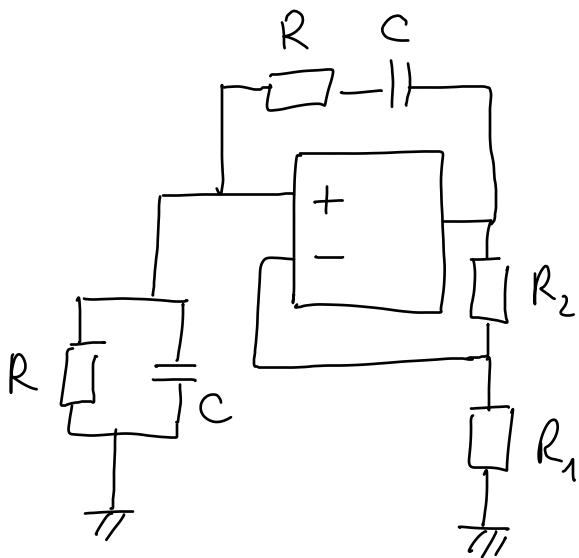


$$R = 10 \text{ k}\Omega \quad C = 10 \text{ nF}$$

$$R_1 = 1 \text{ k}\Omega \quad R_2 = 2,2 \text{ k}\Omega$$

$$\left(\text{il faut } \frac{R_2}{R_1} > 2 \right)$$

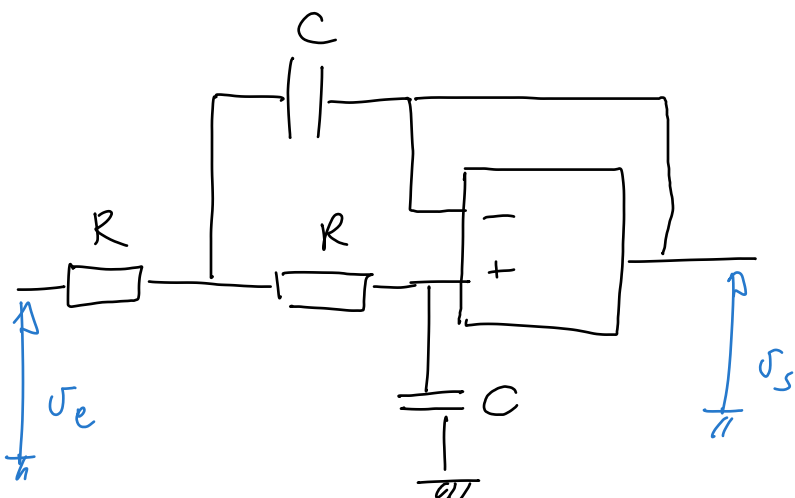Filtre de Sallen-Key (cas du passe-bas d'ordre 2)



$$R = 10 \text{ k}\Omega \quad C = 10 \text{ nF}$$

⇒ Vérifier passe-bas d'ordre 2

Déterminer Q et f_0

Vérifier:

$$Q = \frac{1}{2}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$