
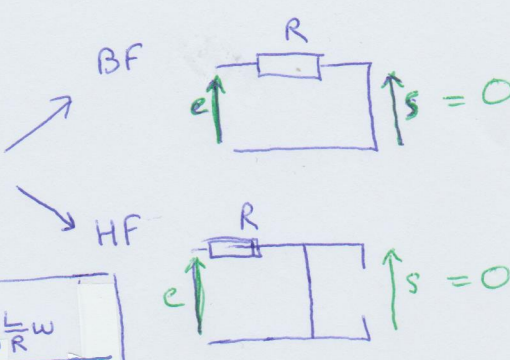




SF2 et SF3

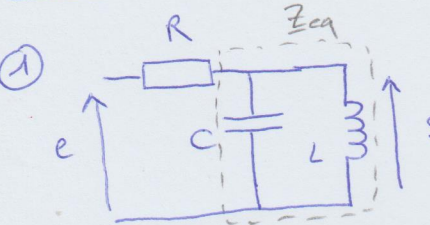

⇒ passee-bande

$$\underline{H} = \frac{s}{e} = \frac{\frac{j\omega L}{1-L\omega^2}}{R + \frac{j\omega L}{1-L\omega^2}} = \frac{j\frac{L}{R}\omega}{1-L\omega^2 + j\frac{L}{R}\omega}$$
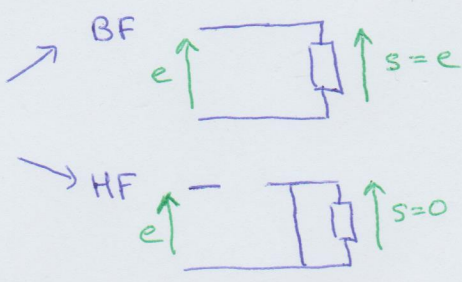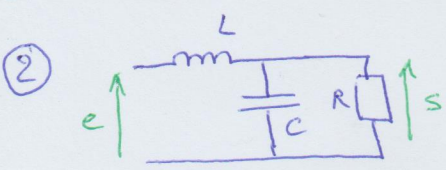
$$(Z_{eq} = \frac{j\omega L}{j\omega C + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{j\omega L}{1-L\omega^2})$$





$$\underline{H} = \frac{R \cdot \frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{R \cdot \frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}}$$

$$\Rightarrow \underline{H} = \frac{R}{j\omega(1+jRC\omega) + R}$$

$$\Rightarrow \underline{H} = \frac{1}{1 + j\frac{L}{R}\omega - LC\omega^2}$$



⇒ Filtre passe-bas

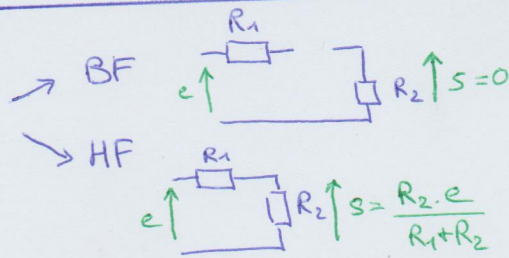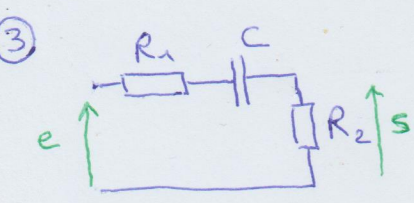

$$\underline{H} = \frac{R_2}{R_2 + R_1 + \frac{1}{j\omega C}}$$

$$\Rightarrow \underline{H} = \frac{jR_2C\omega}{1 + j(R_2 + R_1)C\omega}$$

⇒ Filtre passe-haut

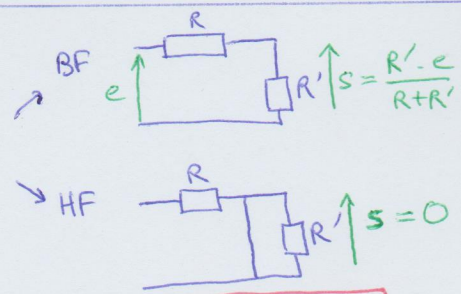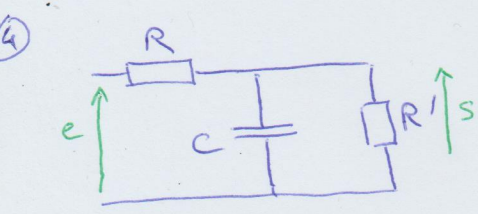







$$\underline{H} = \frac{R' \cdot \frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{R' \cdot \frac{1}{j\omega C}}{R' + \frac{1}{j\omega C}}}$$

$$\underline{H} = \frac{R'}{R \cdot (1 + jRC\omega) + R'}$$

$$\underline{H} = \frac{\frac{R'}{R + R'}}{1 + j(\frac{R}{R + R'})C\omega}$$


⇒ Filtre passe-bas

SF4

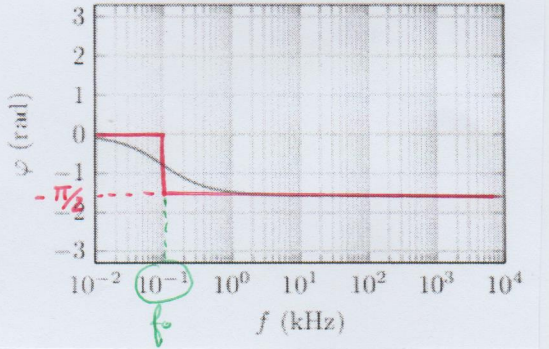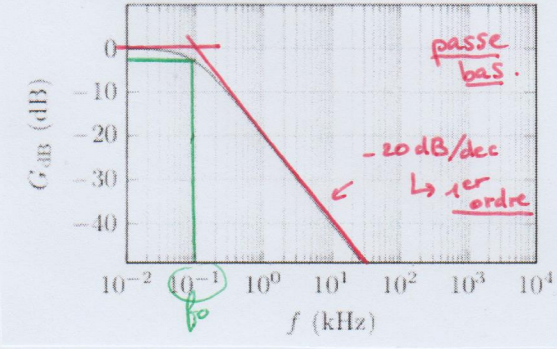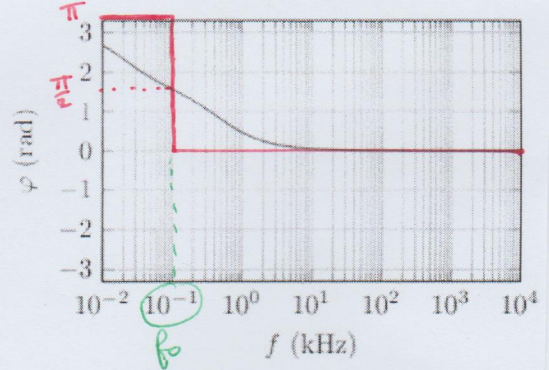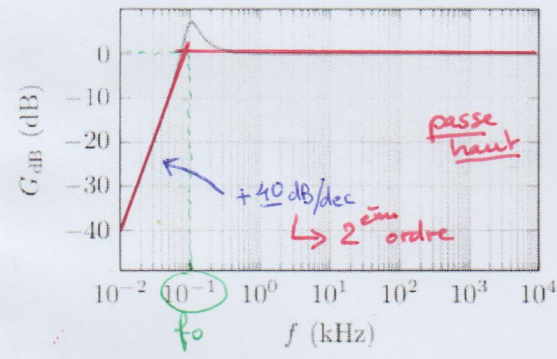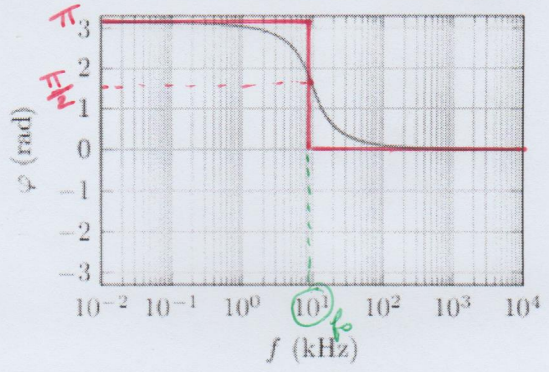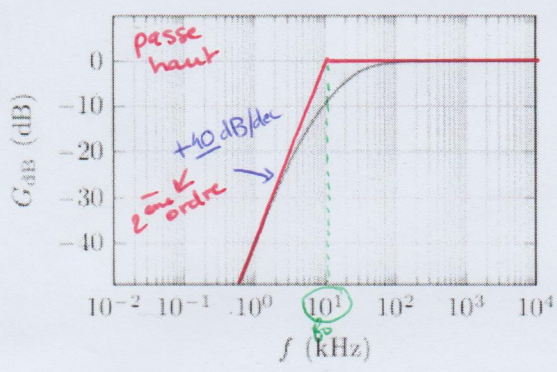

SFS

Q1:

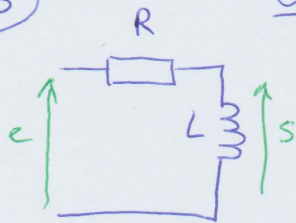

$$\underline{H}(j\omega) = H_0 \cdot \frac{j\frac{\omega}{\omega_c}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}}$$

En BF: $\omega \rightarrow 0$ donc $1 \gg \frac{\omega}{\omega_c}$

$$\underline{H}_{BF} = H_0 \cdot j\frac{\omega}{\omega_c} \rightarrow G_{BF} = H_0 \cdot \frac{\omega}{\omega_c}$$

$$\rightarrow G_{dB_{BF}} = 20 \cdot \log(H_0 \cdot \frac{\omega}{\omega_c})$$

donc

$$G_{dB_{BF}} = \underbrace{20 \cdot \log(H_0)}_{\text{constante}} + \underbrace{20 \cdot \log(\frac{\omega}{\omega_c})}_{\text{pente } +20 \text{ dB/dec}}$$

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{s}{R+s} = \frac{jL\omega}{jL\omega + R}$$

$$\rightarrow \underline{H}(j\omega) = \frac{j\frac{L}{R}\omega}{1 + j\frac{L}{R}\omega}$$

$$\rightarrow \begin{cases} H_0 = 1 \\ \omega_c = \frac{R}{L} = 1,0 \times 10^5 \text{ rad.s}^{-1} \end{cases}$$

$$\varphi_{BF} = +\frac{\pi}{2}$$

imaginaire pur positif.

En HF: $\omega \rightarrow \infty$ donc $\frac{\omega}{\omega_c} \gg 1$

$$\underline{H}_{HF} = H_0 \rightarrow G_{HF} = H_0$$

$$\varphi_{HF} = 0$$



réel positif

$$\rightarrow G_{dB_{BF}} = \underbrace{20 \log(H_0)}_{\text{constante}}$$

En $x=1$: $G_{dB_{BF}}(x=1) = G_{dB_{HF}}(x=1) = 20 \cdot \log(H_0)$

• Avec $H_0 = 1$, on a $20 \cdot \log(H_0) = 0 \text{ dB}$.

Q2: Allure du diagramme réel: on cherche la valeur réelle du gain en dB pour $x=1$:
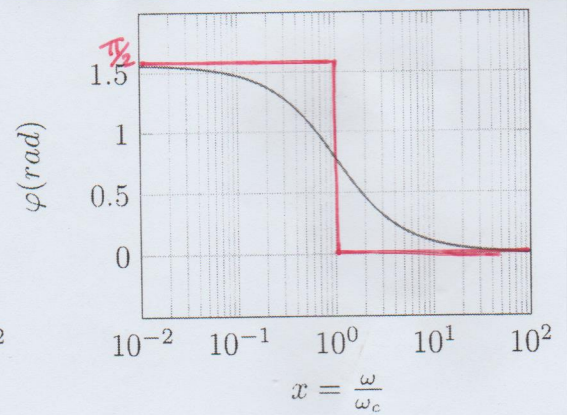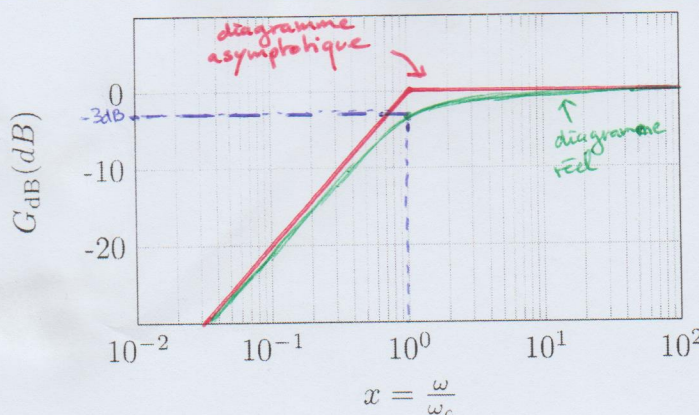
$$G_{dB}(x=1) = 20 \cdot \log(|\underline{H}(x=1)|) = 20 \cdot \log\left(\frac{1}{\sqrt{1^2+1^2}}\right) = -10 \cdot \log(2) = -3 \text{ dB}$$


(SF6)

Q1a. $e(t) = E_m \cdot \cos(2\pi \cdot f \cdot t)$

avec $E_m = 4V$
 $f = 2kHz$


↓ filtre linéaire → la fréquence ne change pas

$s(t) = S_m \cdot \cos(2\pi \cdot f \cdot t + \varphi_s)$

avec

$S_m = E_m \times G(f) = E_m \times 10^{\frac{G_d(f)}{20}} = E_m \times \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$
 $\varphi_s = \cancel{x} + \varphi(f) = \frac{\pi}{2} - \arctan(x)$
↑ gain
↑ déphasage
pour lecture graphique

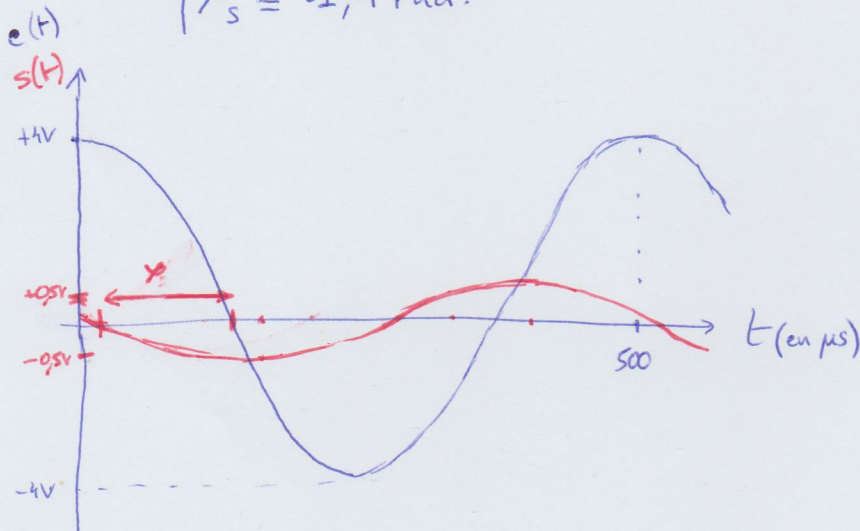
$(x = \frac{2\pi f}{\omega_c} = 0,13)$ prendre la valeur exacte pour les AN. AN $\Rightarrow$ $S_m = 4V \times \frac{0,13}{\sqrt{1+(0,13)^2}} = 0,50V$
 $\varphi_s = 1,4 \text{ rad.}$



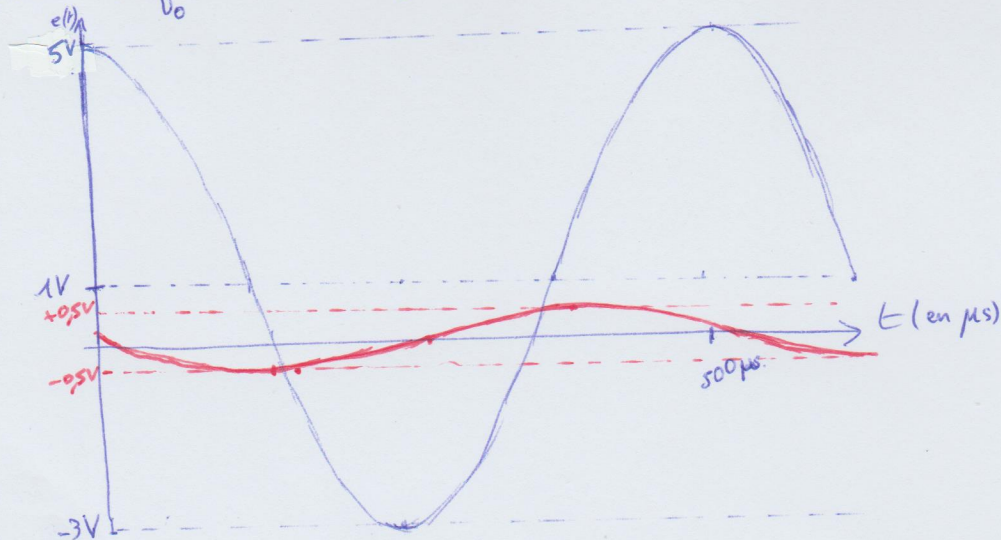Q1b: $e(t) = E_0 + E_m \cdot \cos(2\pi f \cdot t)$ avec $E_0 = 1V$
 $E_m = 4V$
 $f = 2kHz$

Même raisonnement et même résultat pour la composante à la fréquence f.

Par contre la composante continue E_0 est totalement supprimée par le filtre car continue $\Rightarrow f_0 = 0$ donc $x_0 = 0$. Dans ce cas le gain vaut 0.



Q1c : $e(t) = E_1 \cdot \cos(2\pi f_1 t) + E_2 \cdot \cos(2\pi f_2 t) + E_3 \cdot \cos(2\pi f_3 t)$

↓
 filtre passe haut
 $f_c = 1,6 \times 10^4 \text{ Hz}$


avec
 $E_1 = E_2 = E_3 = 1 \text{ V}$
 $f_1 = 50 \text{ Hz}$
 $f_2 = 1000 \text{ Hz}$
 $f_3 = 10000 \text{ Hz}$

$$s(t) = S_1 \cdot \cos(2\pi f_1 t + \varphi_1) + S_2 \cdot \cos(2\pi f_2 t + \varphi_2) + S_3 \cdot \cos(2\pi f_3 t + \varphi_3)$$

avec $\begin{cases} S_1 = E_1 \times G(f_1) = 1 \times \frac{f_1/f_c}{\sqrt{1+(f_1/f_c)^2}} = 0,003 \text{ V} \leftarrow \text{négligeable.} \\ \varphi_1 = \varphi(f_1) = \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{f_1}{f_c}\right) \approx 1,57 \text{ rad} \approx \frac{\pi}{2} \end{cases}$


$\begin{cases} S_2 = E_2 \times G(f_2) = 0,063 \text{ V} \leftarrow \text{légère ondulation du signal à la fréquence } f_2 \\ \varphi_2 = \varphi(f_2) = 1,51 \text{ rad.} \end{cases}$

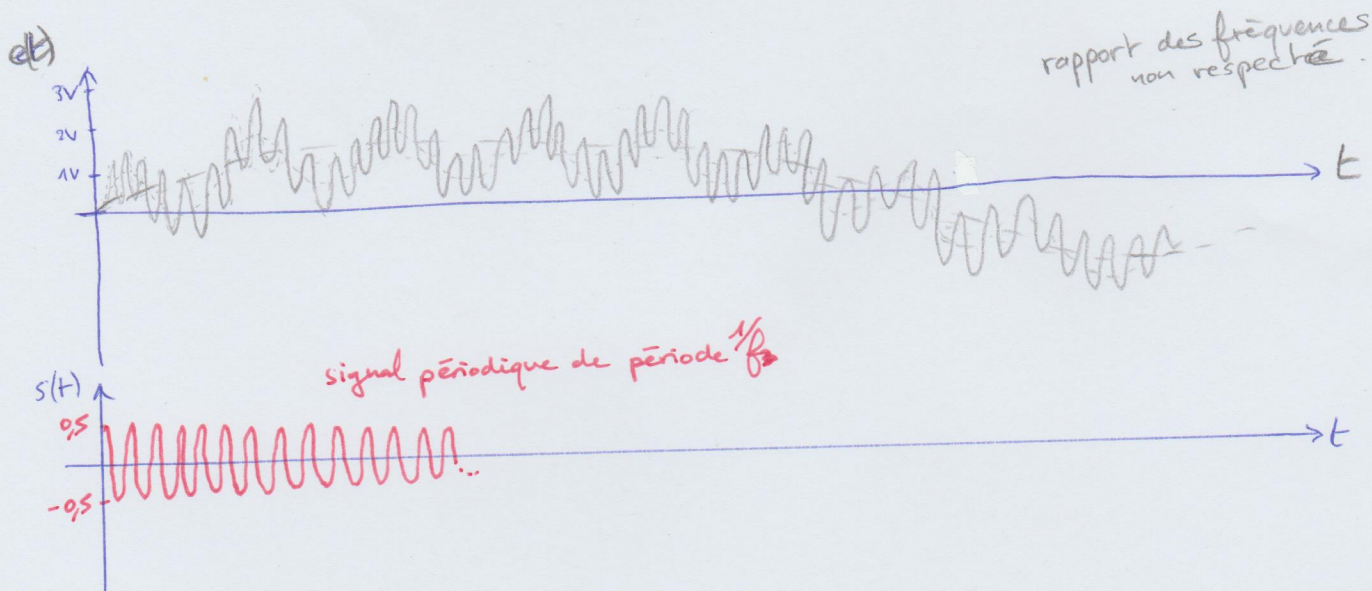$\begin{cases} S_3 = E_3 \times G(f_3) = 0,53 \text{ V} \\ \varphi_3 = \varphi(f_3) = 1 \text{ rad} (\approx \frac{\pi}{3}) \end{cases} \leftarrow \text{on retrouve principalement le signal à la fréquence } f_3 \text{ en sortie (mais atténué)}$





Q1d : A très basse fréquence, le filtre passe haut se comporte comme un dérivateur :

$$\underset{\substack{\uparrow \\ \omega \ll \omega_c}}{H_{BF}} \approx j\omega \omega_c \quad \text{or en complexe } xj\omega \Leftrightarrow \text{dérivation}$$

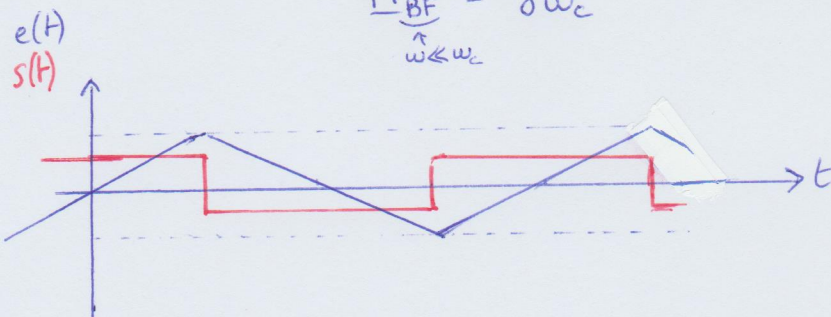

SF 7

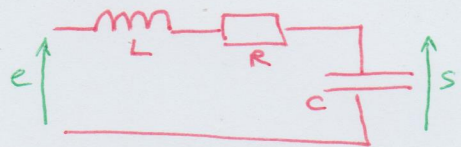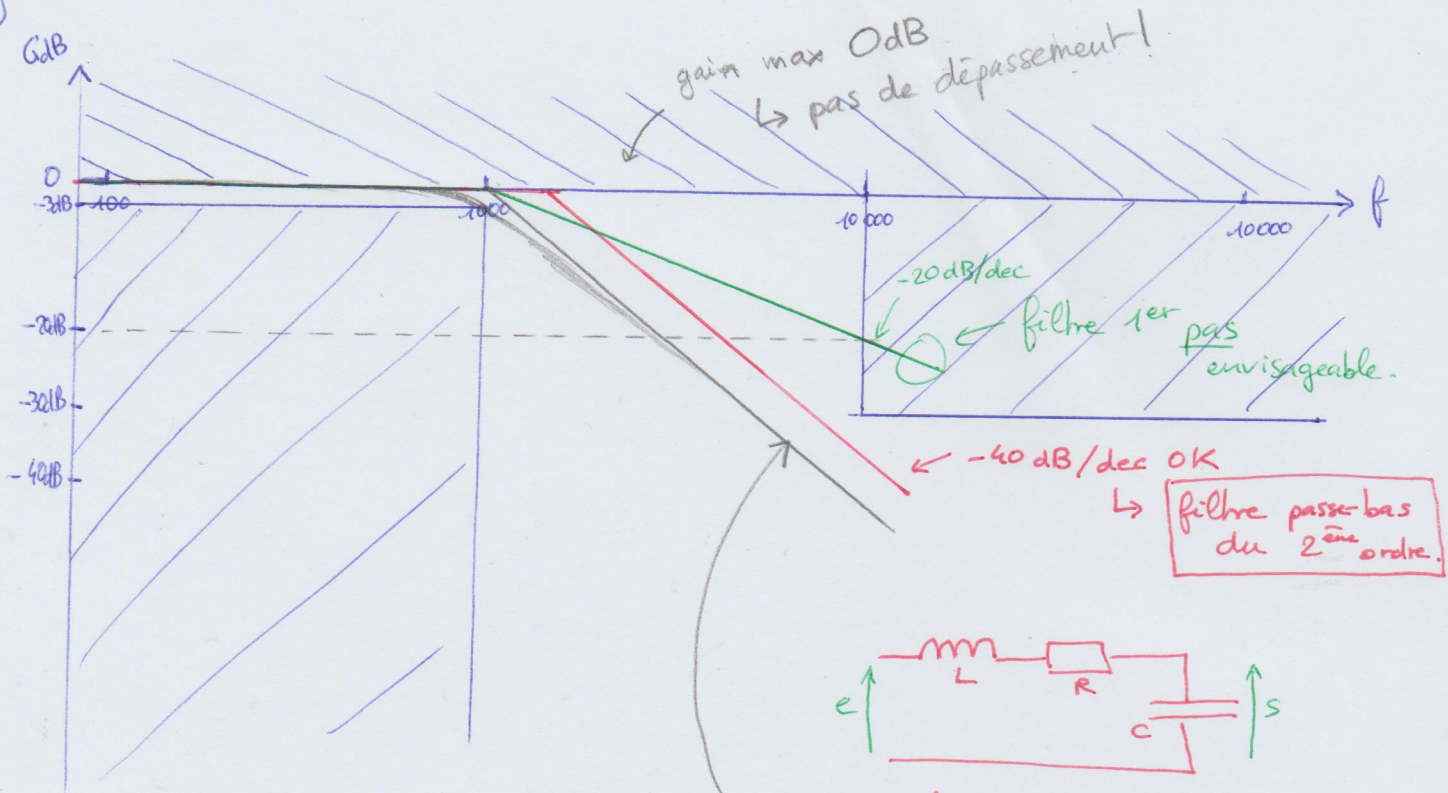

Par exemple :

Avec $Q = \frac{1}{\sqrt{2}}$ (on a alors $G_{dB}(\omega_0) = -3dB$)

et $\omega_0 = 2\pi \cdot f_0 = 2\pi \times 1000 \text{ Hz}$