

Chapitre E4 – RLC série, régime pseudo-périodique

Notation IC06 du 17/10/25

1.
 - schéma du générateur et fem E
 - schéma des 3 composants R , L et C en série, ainsi que K
 - définition de u sur le schéma
2.
 - point de départ
 - équation sous forme canonique
 - ω_0 : nom et expression
 - Q : nom et expression
3.
 - $Q > 1/2$
4.
 - expression de la forme générale
 - Ω : nom et expression