

Chapitre E2 – Résistances en parallèle, d'entrée et de sortie

IC03 du 18/09/26

1.
 - schéma des deux résistances en parallèle
 - définition des grandeurs électriques (tensions et intensités) sur le schéma
 - définition R_{eq}
 - résultat R_{eq}
 - établissement du résultat R_{eq}
2.
 - schéma d'un quadripôle
 - convention récepteur à l'entrée
 - R_e
 - convention générateur à la sortie
 - modèle de Thévenin avec R_s à la sortie