

Correction du TD d'entraînement



I Circuit RL – RC

1)

Maille 1

Maille 2

$$\begin{aligned}
 Ri_1(t) + u_c &= E \\
 \Rightarrow RC \frac{di_1}{dt} + i_1 &= 0 & \left. \begin{array}{l} \frac{d}{dt}(\cdot) \\ \text{RCT pour C} \end{array} \right\} \\
 \Rightarrow i_1(t) = Ae^{-\frac{t}{RC}} & & \left. \begin{array}{l} \text{On résout} \end{array} \right\}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 ri_2(t) + u_L &= E \\
 \Rightarrow ri_2(t) + L \frac{di_2}{dt} &= E & \left. \begin{array}{l} \text{RCT pour L} \\ \text{On résout} \end{array} \right\} \\
 \Rightarrow i_2(t) = \frac{E}{r} + Be^{-\frac{t}{L/r}} & &
 \end{aligned}$$

On étudie les conditions initiales grâce à deux schémas :

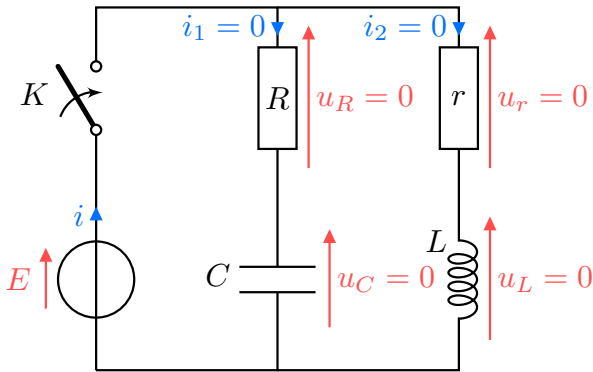


FIGURE 3.1 – Circuit à $t = 0^-$

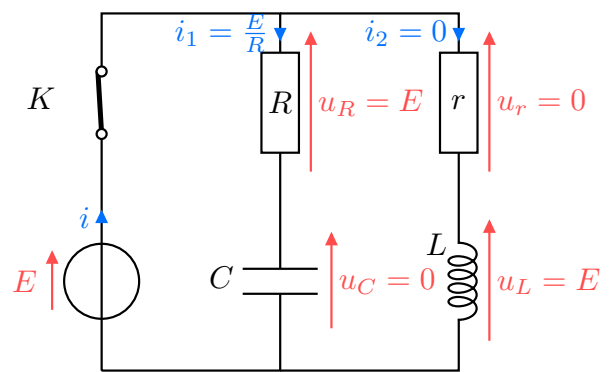


FIGURE 3.2 – Circuit à $t = 0^+$

Ainsi, $i_1(0^+) = \frac{E}{R}$ et $i_2(0^+) = 0$


$\Rightarrow A = \frac{E}{R}$ et $B = -\frac{E}{r}$

Soit finalement $i_1(t) = \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$ et $i_2(t) = \frac{E}{r} (1 - e^{-\frac{t}{L/r}})$



II Circuit RC à 2 mailles

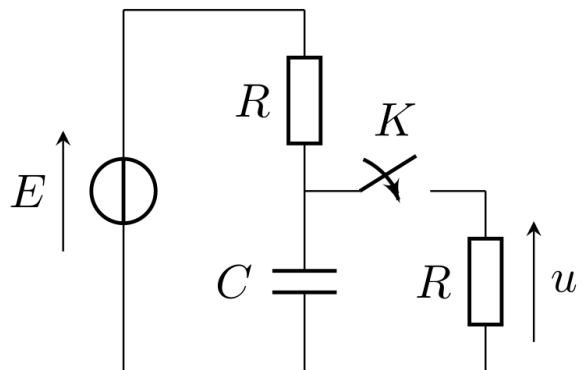On considère le circuit représenté ci-contre, dans lequel l'interrupteur K est fermé à $t = 0$.



1) LdMailles :

$$Ri + u = E \quad \text{et} \quad u_C = u$$

LdN :

$$i = i_1 + i_2 = C \frac{du_C}{dt} + \frac{u}{R}$$

D'où

$$\begin{aligned} RC \frac{du_C}{dt} + 2u &= E \\ \Leftrightarrow \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{\tau} u &= \frac{E}{2\tau} \end{aligned}$$

avec $\tau = \frac{RC}{2}$.

Après résolution avec $u(0^+) = E$, on obtient

$$u(t) = \frac{E}{2}(1 + e^{-t/\tau})$$

Ainsi, u_C décroît exponentiellement de E à $E/2$.

★☆☆ III Régime transitoire d'un circuit RC

1) ◇ Initialement, le condensateur est déchargé, donc $u_c(0^-) = 0$. De plus, la tension aux borne d'un condensateur est une grandeur continue, donc $u_c(0^-) = u_c(0^+)$. On en déduit alors que

$$u_c(0^+) = 0.$$

◇ Si on applique la loi d'Ohm aux 2 résistances (en série) et la loi des mailles à $t = 0^+$, on trouve

directement : $i(0^+) = \frac{E}{R + R_g}$. On observe que l'intensité n'est pas continue dans ce circuit

car $i(0^-) = 0$.

2) On applique la loi des mailles, la loi d'Ohm et la loi des condensateurs dans le circuit pour des $t > 0$:

$$E = (R + R_g)i + u_c(t) \quad ; \quad i(t) = C \frac{du_c}{dt} \quad \Rightarrow \quad E = (R + R_g)C \frac{du_c}{dt} + u_c(t)$$

3) La constante de temps est :

$$\tau = (R + R_g)C$$

Il s'agit de l'ordre de grandeur de la durée de charge ou de décharge du condensateur.

4) L'équation différentielle se réécrit :

$$\frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{\tau} = \frac{E}{\tau}$$

La solution homogène $u_{c,h}(t)$ et la solution particulière $u_{c,p}$ sont :

$$u_{c,h}(t) = Ae^{-t/\tau} \quad ; \quad u_{c,p}(t) = E \quad \Rightarrow \quad u_c(t) = Ae^{-t/\tau} + E$$

Pour trouver la constante A , on utilise la condition initiale :

$$u_c(0) = 0 \quad \Rightarrow \quad A = -E \quad \Rightarrow \quad u_c(t) = E(1 - e^{-t/\tau})$$

5)

$$u_c(t_1) = 0,9E \quad \Leftrightarrow \quad 1 - e^{-t_1/\tau} = 0,9 \quad \Leftrightarrow \quad e^{-t_1/\tau} = 0,1 \quad \Leftrightarrow \quad t_1 = \tau \ln(10) \approx 2,3\tau$$

- 6) \diamond Sur la voie B , on mesure la tension $u_c(t)$. Cette fonction est continue en $t = 0$. Il s'agit donc de la courbe (1).
- \diamond Sur la voie A , on mesure la tension $u_c(t) + Ri(t)$. Or la fonction $i(t)$ n'est pas continue en $t = 0$, donc il s'agit de la courbe (2).

7) On doit utiliser un **couplage DC** car on étudie un signal continu (et non sinusoïdal).

8) À l'instant $t = 0^+$, on a :

$$u_c(0^+) + Ri(0^+) = 0 + \frac{RE}{R + R_g}$$

La tension au point P est donc $\boxed{\frac{RE}{R + R_g}}$.

9) D'après la courbe, la tension en P est $4E/6$. ON en déduit que :

$$\frac{4E}{6} = \frac{RE}{R + R_g} \Rightarrow \frac{4(R + R_g)}{6} = R \Rightarrow \boxed{R_g = \frac{R}{2} = 50 \Omega}$$

10) D'après la courbe expérimentale :

$\diamond \boxed{E = 6 \text{ V}};$

$\diamond t_1 = 0,42 \text{ ms}.$

On en déduit que :

$$C = \frac{\tau}{R + R_g} = \frac{t_1}{\ln(10) \times (R + R_g)} = \boxed{1,2 \mu\text{F}}$$

11) La demi-période T du signal utilisé est supérieure à 8 carreaux, donc :

$$T > 2 \times 0,8 = 1,6 \text{ ms}$$

On en déduit que

$$f = \frac{1}{T} < \frac{1}{1,6 \times 10^{-3}} = \boxed{625 \text{ Hz}}.$$

12) Pour observer l'intensité du courant, on peut observer la tension aux bornes de la résistance R (qui est une image de i *via* la loi d'Ohm) en affichant $u_A - u_B$.