
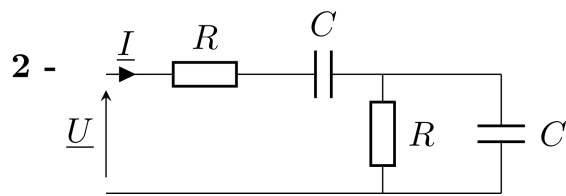


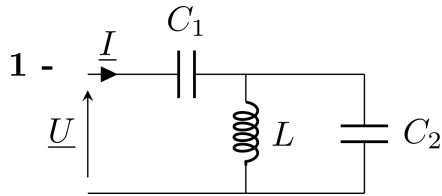TD application : circuits électriques en RSF



I Impédance équivalente


Déterminer l'impédance complexe équivalente de chacun des dipôles ci-dessous en RSF.



II Obtention d'une équation différentielle

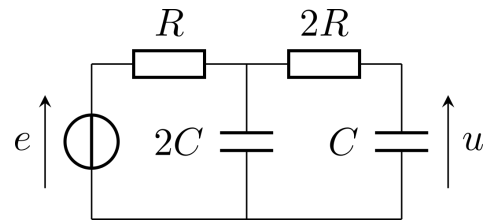
- 1) En utilisant les complexes, montrer que la tension $u(t)$ est solution de l'équation différentielle

$$4\tau^2 \frac{d^2 u}{dt^2} + 5\tau \frac{du}{dt} + u(t) = e(t) \quad \text{avec} \quad \tau = RC$$



III Circuit RL série en RSF

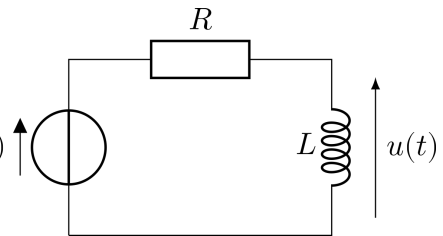On considère le circuit ci-contre en régime sinusoïdal forcé, où la source de tension impose $e(t) = E \cos(\omega t)$ avec $E > 0$.





- Déterminer l'amplitude de u à « très haute » ($\omega \rightarrow \infty$) et « très basse » ($\omega \rightarrow 0$) fréquence.
- Exprimer l'amplitude complexe \underline{U} de $u(t)$ en fonction de E , R , L et ω .
- Les tensions e et u peuvent-elles être en phase? En opposition de phase? En quadrature de phase? Préciser le cas échéant pour quelle(s) pulsation(s).



IV Exploitation d'un oscillogramme en RSF

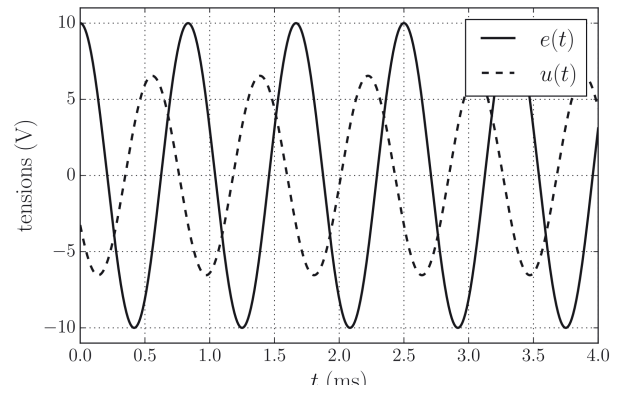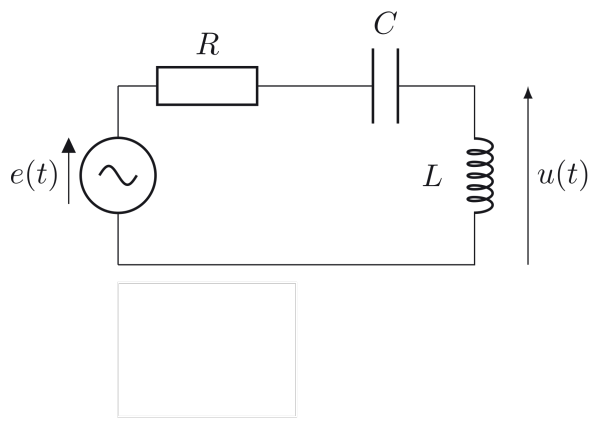On considère le circuit ci-dessous. On pose $e(t) = E_m \cos(\omega t)$ et $u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi)$. La figure ci-dessous représente un oscillogramme réalisé à la fréquence $f = 1,2 \times 10^3$ Hz, avec $R = 1,0$ k Ω et $C = 0,10$ μ F.



- 1) Déduire de cet oscillogramme les valeurs expérimentales de E_m , U_m et φ .
- 2) Exprimer U_m et φ en fonction des composants du circuit.
- 3) En déduire la valeur numérique de l'inductance L de la bobine.