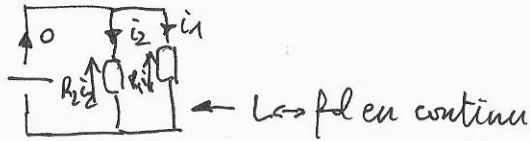



Corrigé DM 1

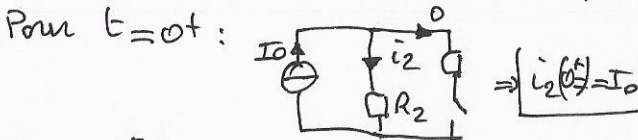1) Pour $t < 0$:




Donc $i_2 = -i_1$ (LdN), LdR $\Rightarrow R_2 i_2 = R_1 i_1 \Rightarrow \underline{i_1 = i_2 = 0}$

i_1 continue dans une bobine $\Rightarrow i_1(0^+) = i_1(0^-) = 0$



2)

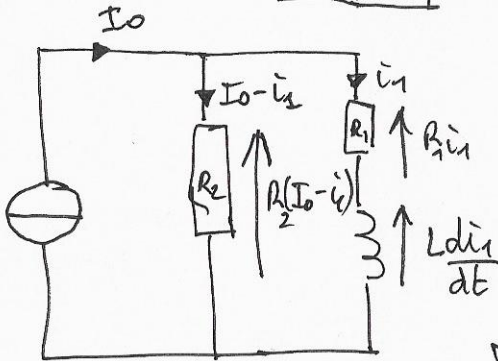

LdR à droite:

$$R_2(I_0 - i_1) = R_1 i_1 + L \frac{di_1}{dt}$$

$$\Leftrightarrow (1) \left\{ \frac{di_1}{dt} + i_1 \left(\frac{R_1 + R_2}{L} \right) = \frac{R_2 I_0}{L} \right.$$


Donc $\tau = \frac{L}{R_1 + R_2}$, en s.

(Justification de l'unité: $\frac{di_1}{dt}$ en $A.s^{-1}$, donc $\frac{R_1 + R_2}{L}$ en s^{-1})

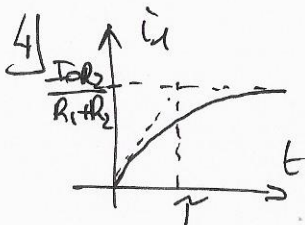3) (1) a pour SG: $i_1 = \underbrace{A e^{-t/\tau}}_{SH} + \underbrace{\frac{I_0 R_2}{R_1 + R_2}}_{SP \text{ (pour } i_1 \text{ cst)}}$

On détermine A/CI:

$$i_1(0^+) \stackrel{CI}{=} 0 = A + \frac{I_0 R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow \underline{i_1 = \frac{I_0 R_2}{R_1 + R_2} (1 - e^{-t/\tau})}$$



τ : ordg de la durée du régime trans.


Rque: $i_{1\infty} = \frac{I_0 R_2}{R_1 + R_2}$, se retrouve par

1 div courant:




Conditions initiales en elec

Circuit 1. $t \leq 0^-$:

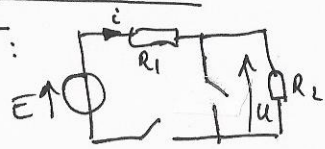


circuit ouvert $\Rightarrow$ courants
tous nuls $\Rightarrow i = 0$
 $u = 0$ (loi
d'ohm en R_2)

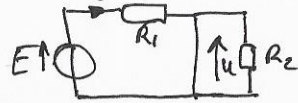$t = 0^+$: condensateur $\Rightarrow u(0^+) = u(0^-) = 0$




R_2 court circuitée + Poutillet
ou LdR: $E = R_1 i + 0 \Rightarrow i = \frac{E}{R_1}$

$t \rightarrow \infty$:

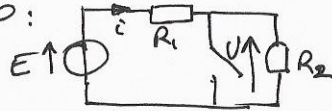

Poutillet: $i = \frac{E}{R_1 + R_2}$
DT (ou ohm): $u = \frac{E R_2}{R_1 + R_2}$


Circuit 2. $t \leq 0^-$:

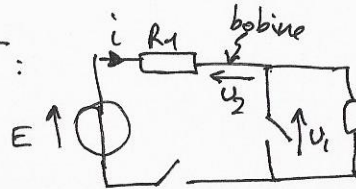

circuit ouvert, loi
d'ohm $\Rightarrow i = 0$
 $u_1 = 0 = u_2$


$t = 0^+$: condensateur: $u_1(0^+) = u_1(0^-) = 0$

bobine: $i(0^+) = i(0^-) = 0$

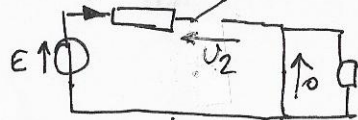

LdR $\Rightarrow u_2(0^+) = E$

$t \rightarrow \infty$:

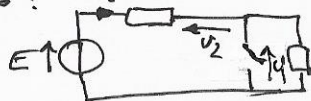


$i = E / (R_1 + R_2)$ (Poutillet)

$u_2 = 0$

$u_1 = \frac{E R_2}{R_1 + R_2}$ (DT)

Circuit 3. $t \leq 0^-$:

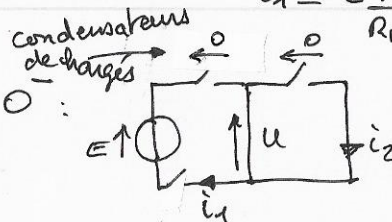


circuit ouvert:
 $u = 0$
 $i_1 = i_2 = 0$

$t = 0^+$: Condensateurs déchargés


bobine $\rightarrow i_2(0^+) = 0$

circuit ouvert $i_1(0^+) = 0$

LdR $\Rightarrow u(0^+) = E$

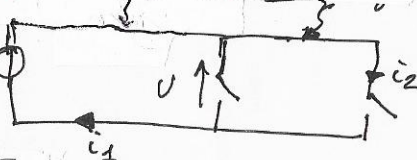

$t \rightarrow \infty$

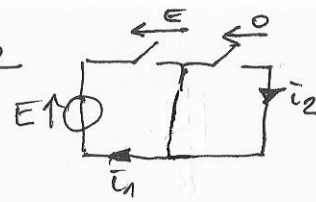


circuit ouvert $i_1 = i_2 = 0$
 $u = 0$
1 des 2 condensateurs est
chargé.

Circuit 4. $t \leq 0^-$:



circuit ouvert
 $i_1 = i_2 = 0$
 $u = 0$


$t = 0^+$:

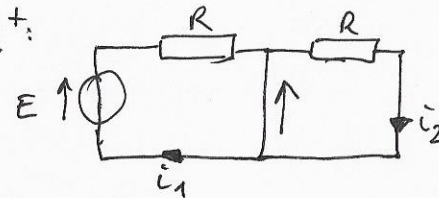

condensateurs déchargés
• continuité dans C de la
tension $\Rightarrow u = 0$
• branche 2 court circuitée
 $\Rightarrow i_2 = 0$

Poutillet branche 1: $i_1 = \frac{E}{R}$

$t \rightarrow \infty$:

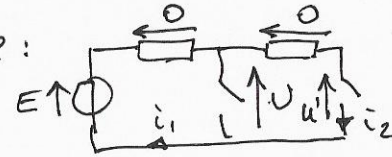

circuit ouvert $i_1 = i_2 = 0$
• LdR à gauche: $u = E$
(• LdR à droite: $u' = E$)