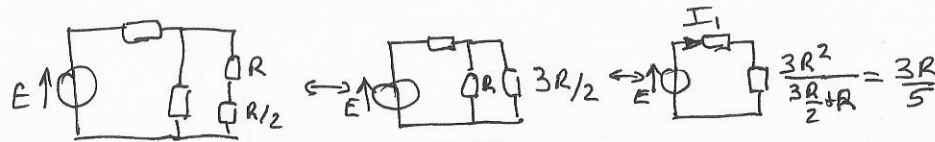


Problème 1


A) 1) On redessine le circuit en associant les résistances; on obtient successivement



D'où $R' = R + \frac{3R}{5} = \frac{8R}{5} = R'$ Alors $I_1 = \frac{E}{R'} = \frac{5E}{8R}$ (Parallèle) ②

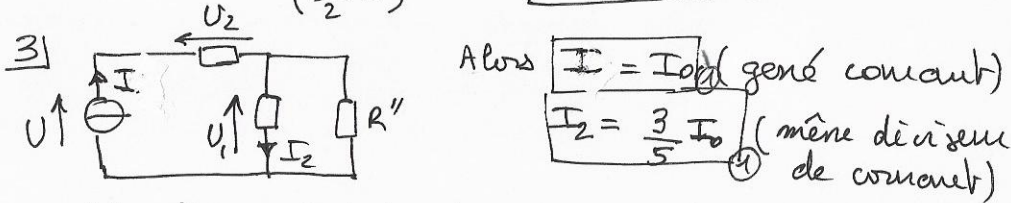2) Déjà fait... $R'' = \frac{3R}{2}$ ① Alors $I_2 = \frac{R''}{R''+R} I_1$ (div. courant)

Soit $I_2 = \frac{3R}{2(3R/2+R)} \frac{5E}{8R} = \frac{3E}{8R} = I_2$ ②



Alors (Loi des Nœuds): $U = U_1 + U_2 = R(I_0 + \frac{3}{5}I_0) = \frac{8R}{5}I_0 = U$ ①

B) 4) On a 1 diviseur de tension avec R/R_d :

$V_1 = \frac{R/R_d}{R_1+R_g+R/R_d} E = \frac{RR_d}{R_1+R_g+\frac{RR_d}{R_d}} E = \frac{ER_d}{RR_d+(R+R_d)(R_1+R_g)}$ ②

5) Si: $R_d \gg R$, $\frac{RR_d}{R+R_d} \approx \frac{RR_d}{R_d} \approx R$, Alors V_1 indep de R_d ②

6) Alors $V_1 = \frac{R}{R_1+R_g+R} E$ (on a remplacé R/R_d par R) ①

7) On isole R : $V_1(R_1+R_g+R) = ER \Rightarrow R = \frac{V_1(R_1+R_g)}{E-V_1}$ ①

AN: $R = \frac{3(700)}{10-3} = 300 \Omega$ ② Alors $T = \frac{1}{\alpha} \left(\frac{R}{A} - 1 \right) = 400^\circ C$ ②

8) On a $P_R = \frac{U_R^2}{R} = \frac{1}{R} \left(\frac{R^2 E^2}{(R_1+R_2+R)^2} \right)$ ①
Alors $P_R = \frac{R E^2}{(R_1+R_g+R)^2}$ ②

9) Alors $P_R = \frac{A(1+\alpha T) E^2}{(R_1+R_g+A(1+\alpha T))^2}$ ①

10) En posant $z = R_1+R_g$, $P_R = \frac{R E^2}{(z+R)^2}$. P_R est max si

$\frac{dP}{dR} = 0 \Leftrightarrow E^2 \left(\frac{(z+R)^2 - 2(z+R)R}{(z+R)^4} \right) = 0$, soit si $z+R-2R=0$

$\Rightarrow P_R$ max pour $R = z = R_1+R_g = 700 \Omega$ ②

On en a donc $R = A(1+\alpha T) \Rightarrow T = \frac{1}{\alpha} \left(\frac{R}{A} - 1 \right)$ ①

AN: $T = \frac{1}{510^{-3}} \left(\frac{700}{100} - 1 \right) = \frac{610^3}{5} = 1200 K$ ②

11) $R = A(1+\alpha T) \Rightarrow \begin{cases} A \text{ en } \Omega \\ \alpha \text{ en } ^\circ C^{-1} \text{ (ou } K^{-1}) \end{cases}$ ②

12) On résout le système: $\begin{cases} R_1 = A(1+\alpha T_1) \\ R_2 = A(1+\alpha T_2) \end{cases}$ ① ②


On élimine A en faisant (1)/(2):

$\frac{R_1}{R_2} = \frac{1+\alpha T_1}{1+\alpha T_2} \Leftrightarrow R_1 + \alpha R_1 T_2 = R_2 + \alpha R_2 T_1 \Rightarrow \alpha = \frac{R_2 - R_1}{R_1 T_2 - R_2 T_1}$

AN: $\alpha = \frac{300-160}{140 \times 100 - 300 \times 20} = \frac{160}{8000} = 2 \times 10^{-2} ^\circ C^{-1}$

Alors $A = \frac{R_1}{1+\alpha T_1} = \frac{AN}{1+2 \times 10^{-2} \times 20} = \frac{140}{1.4} = 100 \Omega$ ④

Problème 2 1) Schéma:

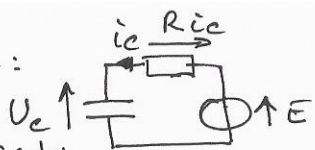


Idm: $E = U_c + R i_c = U_c + R C \frac{dU_c}{dt}$

Soit $\left(\frac{dU_c}{dt} + \frac{U_c}{\tau} = \frac{U_{\infty}}{\tau} \right)$ avec $\begin{cases} \tau = RC \\ U_{\infty} = E \end{cases}$ (3)

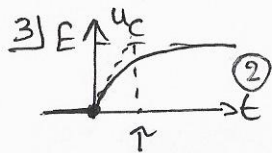2) 1) a pour SG $U_c = \underbrace{A e^{-t/\tau}}_{SH} + \underbrace{\frac{E}{SP}}$


à $t=0^-$, $U_c(0^-) = 0$ (enoncé). Comme $U_{\text{condensateur}}$ continue, $U_c(0^+) = 0$. On remplace dans la SG: $0 = A + E \Rightarrow A = -E$

Finalement $U_c = E(1 - e^{-t/\tau})$ (2)



4) On a $E_c = \frac{1}{2} C E^2$ (1)

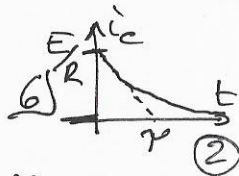5) $i_c = C \frac{dU_c}{dt} = \frac{CE}{\tau} e^{-t/\tau} = \frac{E}{R} e^{-t/\tau} = i_c$ ($\tau = RC$) (2)



7) L'énergie fournie par E vaut $E_g = \int_0^{\infty} P_g dt = \int_0^{\infty} E i_c dt$

Soit $E_g = \int_0^{\infty} \frac{E^2}{R} e^{-t/\tau} dt = \frac{E^2}{R} [-\tau e^{-t/\tau}]_0^{\infty} = \frac{E^2 \tau}{R} = \frac{CE^2}{2}$ (3)

8) D'où $\eta = \frac{\frac{1}{2} CE^2}{CE^2} = \frac{1}{2}$ (2) ne change pas si R change.

9) Même raisonnement, en changeant E en $E/2$ (τ inchangé)

$\Rightarrow U_c = \frac{E}{2} (1 - e^{-t/\tau})$ (2)

10) à t_1 , $U_c = 0,99 \frac{E}{2} \Rightarrow 1 - e^{-t_1/\tau} = 0,99 \Leftrightarrow e^{-t_1/\tau} = 0,01$


$\Leftrightarrow t_1 = -\tau \ln 0,01 = \tau \ln(100) = 5\tau \Rightarrow t_1 = 5RC$ (2)

11) Schéma identique à q1 $\Rightarrow$ m même équation, m même SG.

la CI seule change. A $t = t - t_1 = 0$, $U_c = \frac{E}{2}$. (nouveau temps, on change d'origine)


Alors $U_c(t'=0^+) = \frac{E}{2} \stackrel{SG}{=} A \underbrace{e^{-t'/\tau}}_1 + E \Rightarrow A = -\frac{E}{2}$ (3)

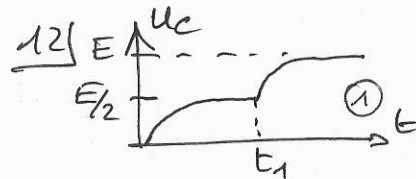Finalement $U_c(t') = E(1 - e^{-t'/\tau}) \Leftrightarrow U_c(t) = E(1 - \frac{1}{2} e^{-\frac{t-t_1}{\tau}})$



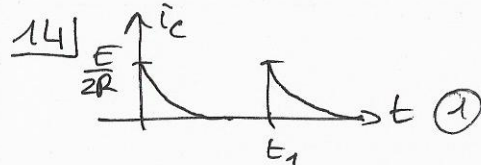13) Avec $i_c = C \frac{dU_c}{dt}$, il vient:

$\begin{cases} t < t_1: i_{c1} = \frac{E}{2R} e^{-t/\tau} \\ t > t_1: i_{c2} = \frac{E}{2R} e^{-\frac{t-t_1}{\tau}} \end{cases}$ (2)





15) Les générateurs fournissent:

$$\begin{aligned} E &= \int_0^{t_1} \frac{E}{2} \times i_{c1} dt + \int_{t_1}^{\infty} E \times i_{c2} dt \\ &= \frac{E^2}{4R} \int_0^{t_1} e^{-t/\tau} dt + \frac{E^2}{2R} \int_{t_1}^{\infty} e^{-\frac{t-t_1}{\tau}} dt \\ &= \frac{E^2 RC}{4R} [-e^{-t/\tau}]_0^{t_1} + \frac{E^2 RC}{2R} [-e^{-\frac{t-t_1}{\tau}}]_{t_1}^{\infty} \\ &= \frac{CE^2}{4} [1 - e^{-5}] + \frac{CE^2}{2} \approx \frac{3CE^2}{4} \end{aligned}$$
 (3)

16) On a $\eta_2 = \frac{\frac{1}{2} CE^2}{\frac{3}{4} CE^2} = \frac{2}{3}$ (1)

Problème 3



1) $t \leq 0$:

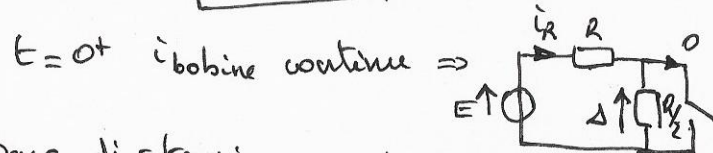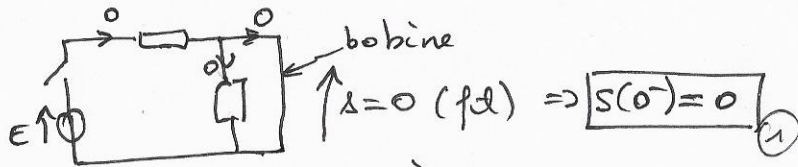

Donc dis tension: $\Delta(0^+) = \frac{E R/2}{R + R/2} = \frac{E}{3} = \Delta(0^+)$ (2) Δ discontinu

et $i_R = \frac{E}{R + R/2}$ (Pouillet) $\Rightarrow i_R = \frac{2E}{3}$ i_R discontinu (2)

2) $t \rightarrow \infty$:

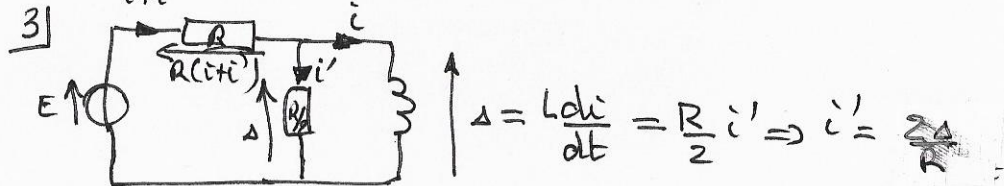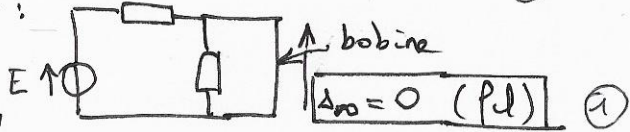

Loi des mailles à gauche: $E = R(i + i') + \Delta$

$$\Leftrightarrow E = Ri + 2\Delta + \Delta \cdot (1)$$


On derive pour faire apparaitre $\frac{di}{dt} = \frac{\Delta}{L}$:

$$(1) \Rightarrow 0 = \frac{R\Delta}{L} + 3\frac{d\Delta}{dt} \Leftrightarrow \Delta + \Delta \frac{R}{3L} = 0 \quad (3)$$

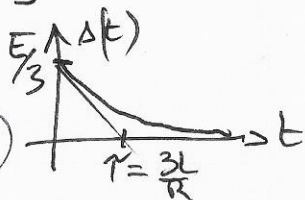
4) On a donc $\Delta(t) = A e^{-t/\tau}$, avec $\tau = \frac{3L}{R}$

à $t = 0^+$, $\Delta(0^+) \stackrel{CF}{=} \frac{E}{3} \stackrel{sg}{=} A \Rightarrow A = \frac{E}{3}$

D'où $\Delta(t) = \frac{E}{3} e^{-Rt/3L}$ (4)




5) $t \leq 0$:

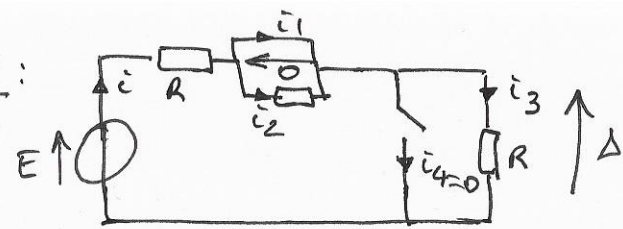

Tension nulle aux bornes des bobines $\Rightarrow Ri_2 = 0 \Rightarrow i_2 = 0$

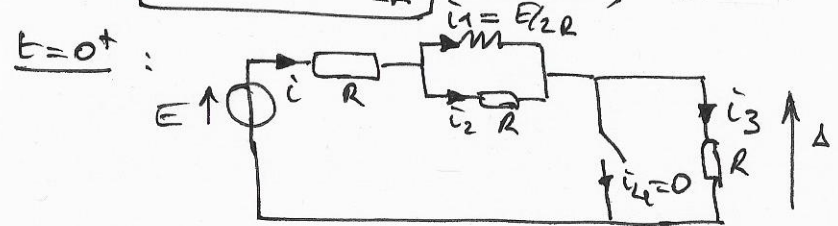Donc $i = i_1 = i_3 = \frac{E}{2R}$ (Pouillet) $\Rightarrow$



Par continuité de i dans une bobine: $i_1(0^+) = \frac{E}{2R}$, $i_4(0^+) = 0$ (2)


Alors $i = i_3$ et $i_2 = i - \frac{E}{2R}$. (Loi des nœuds). La

loi des mailles donne:


$$E = 2Ri + R(i - \frac{E}{2R}) = 3Ri - \frac{E}{2} \Rightarrow i = \frac{E}{2R} = i_3 \quad (2)$$

Alors $i_2 = 0$ et $\Delta = Ri_3 = \frac{E}{2} = \Delta$ (1)

6) $t \rightarrow \infty$:

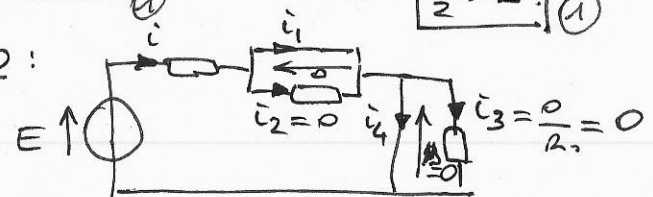

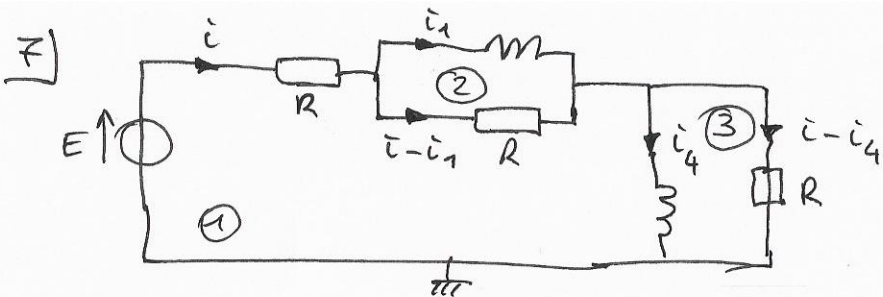De même, $i_3 = i_2 = 0$ et $i = i_1 = i_4 = \frac{E}{R}$ (Pouillet) $\Rightarrow \Delta = 0$ (4)



Maille ①: $E = R\dot{i} + R(\dot{i} - \dot{i}_1) + L\frac{d\dot{i}_4}{dt}$ (1)

②: $R(\dot{i} - \dot{i}_1) = L\frac{d\dot{i}_1}{dt}$ (2)

③: $L\frac{d\dot{i}_4}{dt} = R(\dot{i} - \dot{i}_4)$ (3)

③

on a donc par identification $\omega_0 = \frac{R}{\sqrt{3}L}$, $\frac{\omega_0}{Q} = \frac{4R}{L} \Rightarrow Q = \frac{L\omega_0}{4R}$

soit $Q = \frac{\sqrt{3}}{4}$

②

8) (1)' $\Rightarrow 2R\frac{d\dot{i}}{dt} - R\frac{d\dot{i}_1}{dt} + L\frac{d^2\dot{i}_4}{dt^2} = 0 \Rightarrow \frac{d\dot{i}_1}{dt} = 2\frac{d\dot{i}}{dt} + \frac{L}{R}\frac{d^2\dot{i}_4}{dt^2}$

(2) $\Rightarrow R(\dot{i} - \dot{i}_1) = 2L\frac{d\dot{i}}{dt} + \frac{L^2}{R}\frac{d^2\dot{i}_4}{dt^2} \stackrel{(1)}{=} E - R\dot{i} - L\frac{d\dot{i}_4}{dt}$ (2')

(3) $\Rightarrow \dot{i} = \dot{i}_4 + \frac{L}{R}\frac{d\dot{i}_4}{dt}$

On remplace dans (2'):

$E - R(\dot{i}_4 + \frac{L}{R}\frac{d\dot{i}_4}{dt}) - L\frac{d\dot{i}_4}{dt} = 2L\frac{d\dot{i}_4}{dt} + 2\frac{L^2}{R}\frac{d^2\dot{i}_4}{dt^2} + \frac{L^2}{R}\frac{d^2\dot{i}_4}{dt^2}$

soit $E = R\dot{i}_4 + 4L\frac{d\dot{i}_4}{dt} + 3\frac{L^2}{R}\frac{d^2\dot{i}_4}{dt^2}$

ou $\frac{d^2\dot{i}_4}{dt^2} + \frac{4R}{3L}\frac{d\dot{i}_4}{dt} + \frac{1}{3}\left(\frac{R}{L}\right)^2\dot{i}_4 = \frac{ER}{3L^2}$ (3)

soit $s = L\frac{d\dot{i}_4}{dt}$, en dérivant 3 il vient:

$\frac{d^2s}{dt^2} + \frac{4R}{3L}\frac{ds}{dt} + \frac{1}{3}\left(\frac{R}{L}\right)^2s = 0$ (4)

$$\boxed{1} \quad 1) \quad q = q' \quad \textcircled{2}$$

$$2) \quad q = \frac{Q}{2} (e^{-t/\tau} + 1) \quad \textcircled{2} \quad q' + \frac{q}{\tau} = \frac{Q}{2C} \quad \tau = \frac{RC}{2} \quad \textcircled{2}$$

$$3) \quad q_{\infty} = \frac{q}{2} \quad \textcircled{2}$$

$$4) \quad E_C = \frac{q^2}{2C}, \quad E_f = \frac{q^2}{4C}, \quad E_R = \frac{q^2}{4C} \quad \textcircled{3}$$

Exo TD