

RSF

EC1 1) a) $u(t) = u_0 \cos(\omega t - \frac{\pi}{4}) \leftrightarrow \underline{u}(t) = u_0 e^{j\omega t - \frac{\pi}{4}} = \underbrace{u_0 e^{-j\frac{\pi}{4}}}_{\underline{u}_0} e^{j\omega t}$

b) $u(t) = -u_0 \cos(\omega t) = u_0 \cos(\omega t + \pi) \leftrightarrow \underline{u}(t) = \underbrace{u_0 e^{-j\pi}}_{\underline{u}_0} e^{j\omega t}$

c) $u(t) = u_0 \sin(\omega t) = u_0 \cos(\omega t - \frac{\pi}{2}) \leftrightarrow \underline{u}(t) = \underbrace{u_0 e^{-j\frac{\pi}{2}}}_{\underline{u}_0} e^{j\omega t}$

2) Amplitude $u_0 = |\underline{u}_0| = u_0$
- phase à l'origine $\varphi = \arg(\underline{u}_0) = \pi$

3) a) amplitude u_0
- phase à l'origine $\frac{\pi}{3} \Rightarrow u(t) = u_0 \cos(\omega t + \frac{\pi}{3})$


b) $\underline{u}_0 = u_0 e^{j\frac{\pi}{4}} = u_0 e^{j(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4})} \Rightarrow u(t) = u_0 \cos(\omega t + \frac{3\pi}{4})$

c) $\underline{u}_0 = -u_0 e^{j\frac{\pi}{4}} = u_0 e^{j(\pi + \frac{\pi}{4})} \Rightarrow u(t) = u_0 \cos(\omega t - \frac{3\pi}{4})$

EC2 1) $Z_{eq} = R + Z_c = R + \frac{1}{j\omega C} = \frac{1 + j\omega RC}{j\omega C}$

2) $Z_{eq} = Z_L + Z_c = j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = j(\omega L - \frac{1}{\omega C})$

3) $Z_{eq} = R + \frac{Z_L Z_c}{Z_L + Z_c} = R + \frac{Z_L}{1 + \frac{Z_L}{Z_c}} = R + \frac{j\omega L}{1 + (j\omega L)(j\omega C)} = R + \frac{j\omega L}{1 - LC\omega^2}$
 $\frac{1}{Z_c}$ est + simple... (ente des "étages" ..)

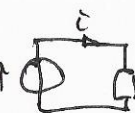EC3 • Schema BF: $e \uparrow$  $\Rightarrow \underline{i} = \frac{e}{R}$
(bobine = p.d.)

• Schema HF
(bobine = -/-)  $\Rightarrow \underline{i} = 0$

EC4 1) $e(t) = E_0 \cos \omega t \leftrightarrow \underline{e} = E_0 e^{j\omega t}$, amplitude complexe $\underline{E}_0 = E_0$ (réelle ici)

2) $i(t) = I_0 \cos(\omega t + \varphi) \leftrightarrow \underline{i} = \underbrace{I_0 e^{j\varphi}}_{\underline{I}_0} e^{j\omega t}$
 $\underline{I}_0$ ampl cplx.

3) Ldm ou Pouillet: $\underline{i} = \frac{\underline{e}}{R + j\omega L} \Leftrightarrow \underline{I}_0 = \frac{E_0}{R + j\omega L}$ en amplitude complexe

4) $\underline{I}_0 = \frac{E_0}{\sqrt{R^2 + L^2\omega^2}}$, $\varphi = \arg \underline{I}_0 = -\arctan(\frac{L\omega}{R})$


Variante avec C: $\underline{i} = \frac{\underline{e}}{R + \frac{1}{j\omega C}} \Rightarrow \underline{I}_0 = \frac{E_0}{\sqrt{R^2 + (\frac{1}{\omega C})^2}}$
 $\underline{I}_0 = \frac{E_0}{R - \frac{j}{\omega C}} \Rightarrow \varphi = -\arctan(-\frac{1}{RC\omega}) = \arctan(\frac{1}{RC\omega})$
mettre $-j$ "au dessus" ($= \frac{\pi}{2} - \arctan(R\omega) \dots$)

EC5 Ldm complexe: $\underline{e} = (R + j\omega L) \underline{i}$

Comme $j\omega \leftrightarrow$ dérivée, on retrouve l'équadiff

$e(t) = R i + L \frac{di}{dt}$

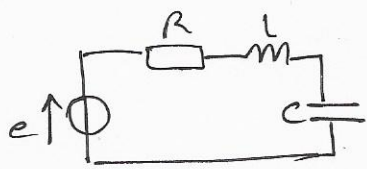$\Rightarrow$ Si vous n'arrivez pas à établir l'équidiff en transitoire "classiquement", passez en complexes!



• $\underline{e} = \underline{Z} \underline{i}$ avec $\underline{Z} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$


$\Leftrightarrow \underline{i} = \frac{\underline{e}}{R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)} \Leftrightarrow \underline{I} = \frac{E/R}{1 + j\left(\frac{\omega L}{R} - \frac{1}{\omega RC}\right)} \leftarrow I_m$

Identification: $\begin{cases} \frac{\omega L}{R} = Q \\ \frac{1}{\omega RC} = \frac{Q}{x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Q^2 = \frac{1}{R^2} \frac{L}{C} \\ x^2 = LC\omega^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \\ x = \frac{\omega}{\omega_0} = LC\omega \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \end{cases}$

A Revenir: RCW sans U, LW/R sans U, LCW²

• Div tension $\underline{U}_C = \frac{\underline{Z}_C \underline{e}}{\underline{Z}_C + R + \underline{Z}_L} = \frac{\underline{e}}{1 + \frac{R}{\underline{Z}_C} + \frac{\underline{Z}_L}{\underline{Z}_C}} \Rightarrow \underline{U}_C = \frac{E}{1 + jRC\omega - LC\omega^2}$ *pas sympa*

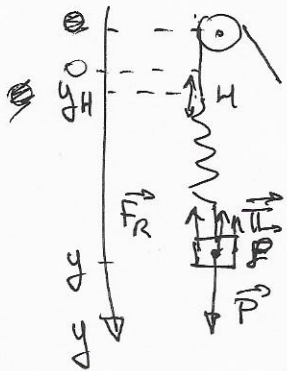Identification: $x = \frac{\omega}{\omega_0} = \sqrt{LC}\omega \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
 $\frac{x}{Q} = \frac{\omega \sqrt{LC}}{Q} = RC\omega \Rightarrow Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$



• PFD pour R dans RTSG, prof sur a_y :

$m \ddot{y} = \underbrace{mg - pVg}_{m'g} - k(y - y_n) - \lambda \dot{y}$

$\Leftrightarrow \ddot{y} + \frac{\lambda}{m} \dot{y} + \frac{k}{m} y = \frac{m'g}{m} + \frac{kA}{m} \cos \omega t$

$\Leftrightarrow \ddot{y} + \frac{\lambda}{m} \dot{y} + \frac{k}{m} (y - y_{eq}) = \frac{kA}{m} \cos \omega t$ avec $y_{eq} = \frac{m'g}{k}$

En posant $z = y - y_{eq}$, $\ddot{z} + \frac{\lambda}{m} \dot{z} + \omega_0^2 z = \omega_0^2 A \cos \omega t$,
 avec $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$, et $\frac{\omega_0}{Q} = \frac{\lambda}{m} \Rightarrow Q = \frac{\sqrt{k m}}{\lambda}$

Soit en complexes: $\underline{Z}(-\omega^2 + j\omega \frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2) = \omega_0^2 A$

$\Leftrightarrow \underline{Z} (1 + j\frac{x}{Q} - x^2) = 1$ (en divisant par ω_0^2)

$\Leftrightarrow \underline{Z} = \frac{A}{1 + j\frac{x}{Q} - x^2}$ *posant $x = \frac{\omega}{\omega_0}$*

• Pour la vitesse, $v = \frac{dx}{dt} \Rightarrow \dot{\underline{z}} = j\omega \underline{z} = jx \underline{z} \omega_0$

$j\omega = jx\omega_0$ ♥

$\Rightarrow \dot{\underline{z}} = \frac{jx\omega_0 A}{1 + j\frac{x}{Q} - x^2} = \frac{\omega_0 A}{\frac{1}{jx} + \frac{1}{Q} - \frac{x^2}{jx}} = \frac{\omega_0 A}{j\left(-\frac{1}{x} + x\right) + \frac{1}{Q}}$

$\Leftrightarrow \dot{\underline{z}} = \frac{\omega_0 A Q}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)}$

2) Résonance $\frac{1}{2} U_c$

- amplitude

$$U_c = \frac{U_0}{1 + j \frac{x}{Q} - x^2}$$

$$\Rightarrow \text{Module } U_c = \frac{U_0}{\sqrt{\frac{x^2}{Q^2} + (1-x^2)^2}} = \frac{U_0}{\sqrt{D(x)}} \quad (1)$$

savez réfléchir (astuce)



$$U_c \text{ max si } D(x) \text{ min} \Leftrightarrow \frac{dD}{dx} = 0 \Leftrightarrow \frac{2x}{Q^2} - 2x(1-x^2) = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2Q^2} - 1 + x^2 = 0 \Leftrightarrow x = \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}, \text{ si } Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$$


$$\Leftrightarrow \omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}} < \omega_0 \text{ (proche si } Q \text{ gd)}$$

Requ: $U(x=1) = QU_0 \Rightarrow$ accès à Q

IMPORTANT

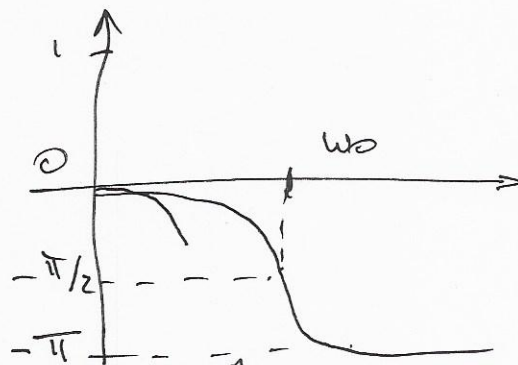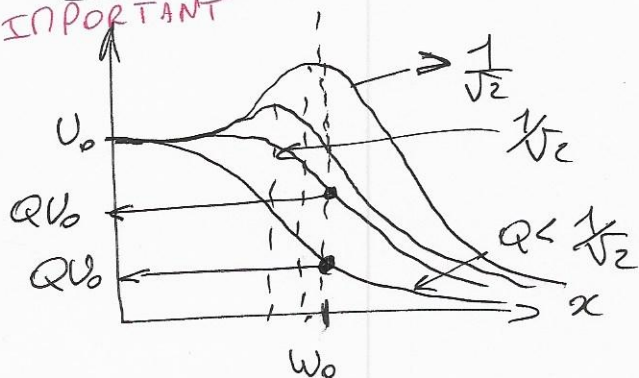

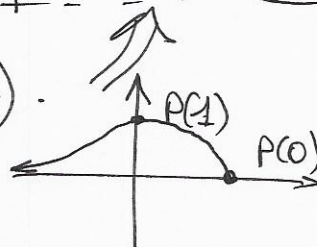• phase: $\varphi = -\arg((1-x^2) + j \frac{x}{Q})$




3) Résonance i, v

$$I = \frac{I_0}{1 + jQ(x - \frac{1}{x})}$$

• amplitude $I = \frac{I_0}{\sqrt{1 + Q^2(x - \frac{1}{x})^2}}$

au mini = 0
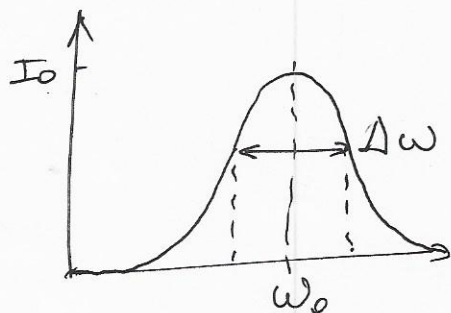
$$\Rightarrow I = I_{\max} = I_0 \text{ pour } x=0 \Leftrightarrow \omega_r = \omega_0$$



• Bande passante: on cherche $x_{1/2}$ tq

$$I(x) = \frac{I_0}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow 1 + Q^2(x - \frac{1}{x})^2 = 2$$

$$\Leftrightarrow (x - \frac{1}{x}) = \pm \frac{1}{Q}$$

$\Leftrightarrow x^2 \pm \frac{x}{Q} - 1 = 0$: on prend les 2 racines positives de ces 2 équations

$$x_i = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}, \text{ soit } \begin{cases} x_1 = \frac{1}{2Q} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4} \\ x_2 = -\frac{1}{2Q} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \Delta x = \frac{1}{Q} \Leftrightarrow \Delta \omega = \frac{\omega_0}{Q} \downarrow \text{ si } Q \uparrow$$

savez réfléchir (astuce)