SUIS-JE AU POINT?

Chapitre 4: Introduction aux signaux électriques

- Une information utile, mais pas à mémoriser par cœur.
- ♥ Une définition/formule à connaître PAR CŒUR.
- Un savoir-faire à acquérir.
- TD Un exercice du TD pour s'entraîner.

1 Courant électrique et tension

1.1 Charge électrique

La charge électrique d'un corps est **quantifiée**. Elle est un multiple entier relatif de la charge élémentaire $e=1,6\cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}.$

1.2 Définition du courant électrique

- Le courant électrique est dû à un **mouvement d'ensemble** de charges électriques.
- Par convention, le sens positif du courant est le sens de déplacement des charges positives.
- TD Lien entre intensité et charge : exercices 1.

1.3 Intensité du courant électrique

1.3.1 Définition

Connaître la définition mathématique de l'intensité du courant électrique ($i = \frac{dq}{dt}$). L'intensité électrique correspond à un **débit de charges**.

1.3.2 Relation entre la charge et le temps en régime stationnaire

- Calculer la charge qui circule dans un conducteur pendant une durée Δt en régime stationnaire (voir fiche méthode : $Q = I\Delta t$).
- Dans un conducteur, on oriente généralement le courant dans un sens **arbitraire**. Le signe de l'intensité permet ensuite de déterminer le sens de déplacement des charges positives et négatives.

1.4 Potentiel électrique

- Le potentiel électrique renseigne sur la capacité d'un point de l'espace à attirer ou repousser des charges électriques.
- Les particules de charge **positive** sont attirées vers les zones de potentiel plus **faible**. Les particules de charge **négative** sont attirées vers les zones de potentiel plus **fort**.

1.5 Tension

- Connaître la définition de la tension u_{AB} , orientée d'un point B vers un point A. ($u_{AB} = V_A V_B$). Une tension est une différence de potentiel entre deux points d'un circuit.
- TD Définition d'une tension : exercices 2, 4.

1.6 Masse d'un circuit électrique

- Dans un circuit électrique, il est permis de choisir **arbitrairement** un point de référence auquel on associe un potentiel nul. Ce point est appelé la **masse** du circuit.
- Le potentiel est **nul** à la masse.

2 Lois de Kirchhoff en régime stationnaire

2.1 Conservation de la charge

La charge électrique ne peut être ni créée, ni détruite.

2.2 Loi des nœuds

- Énoncer la loi des nœuds.
- TD Loi des nœuds : exercices 2, 3, 4.

2.3 Loi des mailles

- Énoncer la loi des mailles.
- TD Loi des mailles : exercice 1.

2.4 Approximation des régimes quasi-stationnaires (ARQS)

On est dans le domaine de l'approximation des régimes quasi-stationnaires (ARQS) si les courants et les potentiels d'un circuit varient suffisamment lentement pour que l'on puisse négliger le retard dû au temps de propagation des signaux électriques d'un point à un autre. Dans ce cas, on peut appliquer les lois de Kirchhoff comme en régime stationnaire.

3 Puissance électrique

3.1 Notion de puissance

- ① Une puissance est un **débit d'énergie**.
- Connaître l'unité SI d'énergie (J) et de puissance (W). Savoir que $1 \text{ W} = 1 \text{ J} \cdot \text{s}^{-1}$ (ou bien "puissance = $\frac{\text{énergie}}{\text{temps}}$ ".
- Définir un **générateur** (puissance fournie positive), un **récepteur** (puissance reçue positive).

3.2 Convention générateur et récepteur

Définir, en s'appuyant sur un schéma, la **convention générateur** et la **convention récepteur** pour un dipôle électrique.

3.3 Puissance échangée entre un dipôle et un circuit

- Connaissant la convention de représentation d'un dipôle, exprimer la puissance reçue ou fournie par ce dipôle en fonction de la tension à ses bornes et de l'intensité du courant dans sa branche, avec le signe approprié.
- TD Puissance échangée par un dipôle : exercices 3, 4.

3.4 Travail électrique échangé entre un dipôle et un circuit

- Connaissant la convention de représentation d'un dipôle, exprimer le travail électrique reçu ou fourni par ce dipôle **en régime stationnaire** pendant une durée Δt .
- TD Travail électrique échangé par un dipôle : exercices 1, 2.