

Électronique

II — Rétroaction : figures



FIGURE 1 — Évolution de l'ALI (1953, 1960, 1968)



FIGURE 2 — Branchements de l'ALI

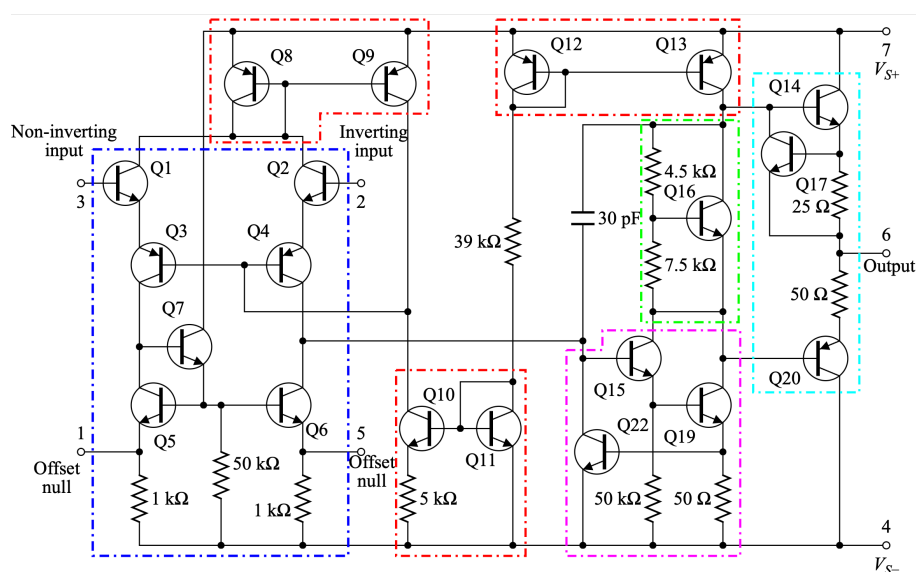


FIGURE 3 — Schéma d'un ALI 741

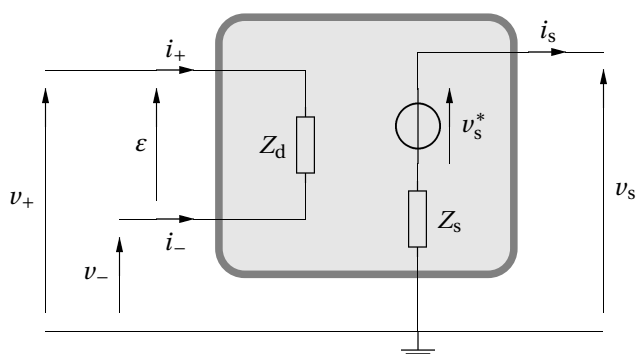


FIGURE 4 — Schéma fonctionnel simplifié de l'ALI

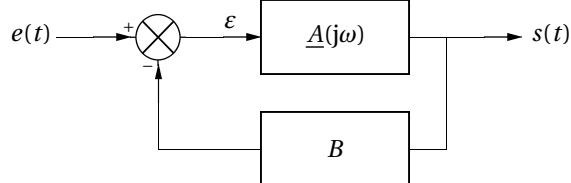


FIGURE 5 — Schéma fonctionnel d'une boucle de rétroaction négative

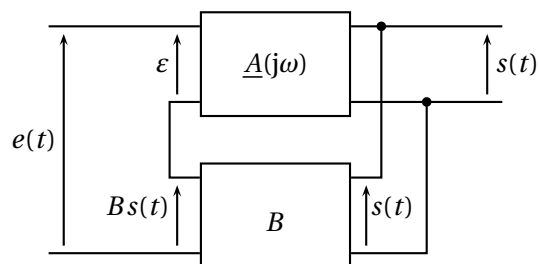


FIGURE 6 — Réalisation d'une rétroaction négative en tension

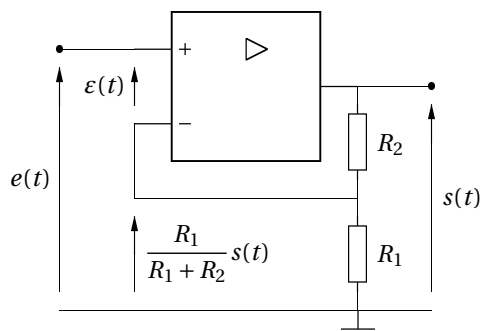


FIGURE 7 — Amplificateur non inverseur

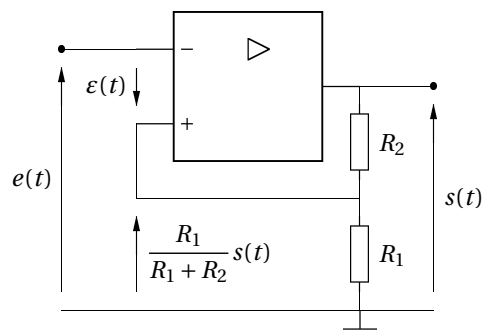


FIGURE 8 — Comparateur à hystérésis inverseur

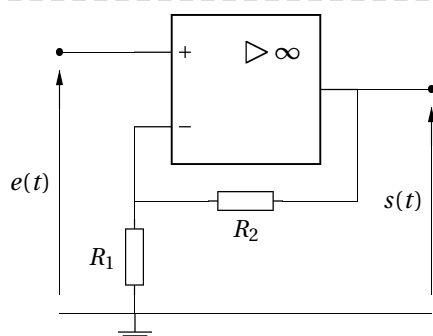


FIGURE 9 — Amplificateur non inverseur

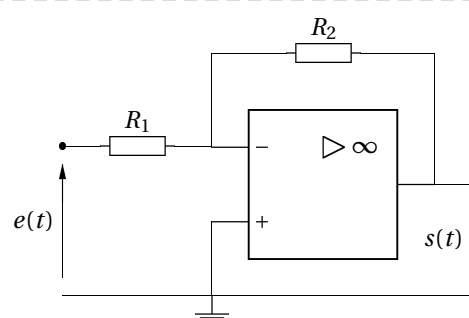


FIGURE 10 — Amplificateur inverseur

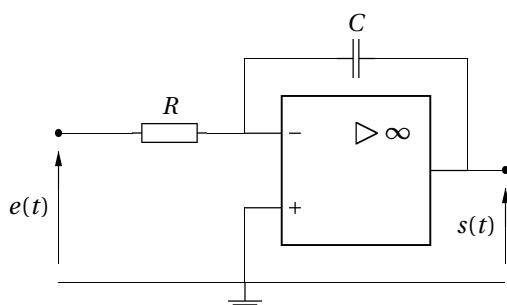


FIGURE 11 — Montage intégrateur

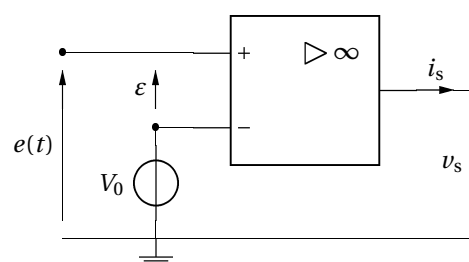


FIGURE 12 — Montage comparateur simple

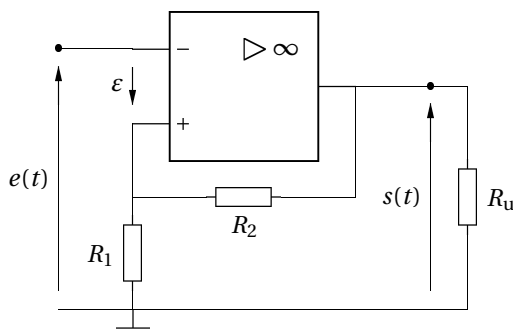


FIGURE 13 — Montage comparateur inverseur

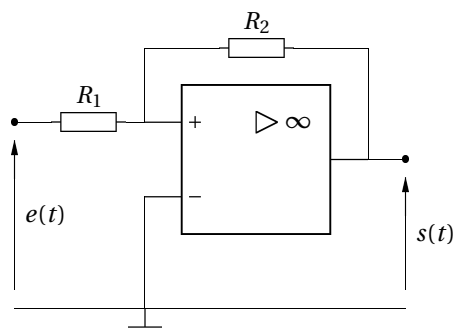


FIGURE 14 — Montage comparateur non inverseur