

Puissance

IV — Conversion électronique statique : figures

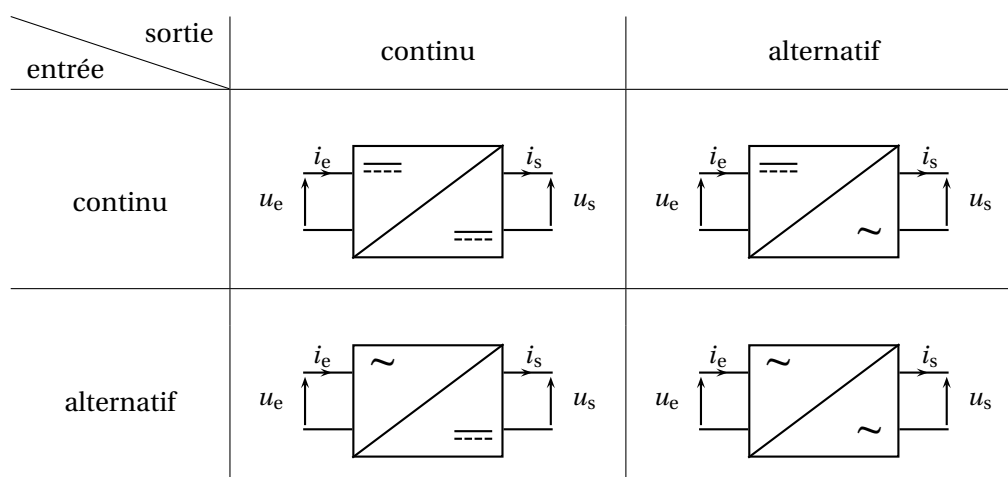


FIGURE 1 — Les différents types de conversion de puissance en électronique

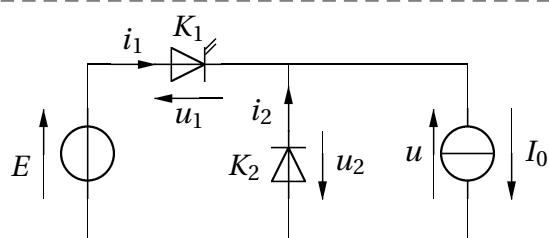


FIGURE 2 — Hacheur série

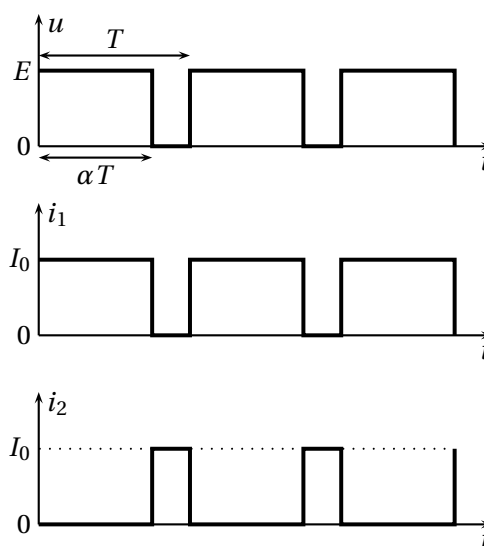


FIGURE 3 — Chronogrammes pour le hacheur série

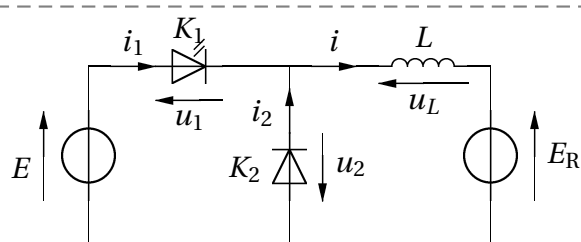


FIGURE 4 — Commande d'un moteur


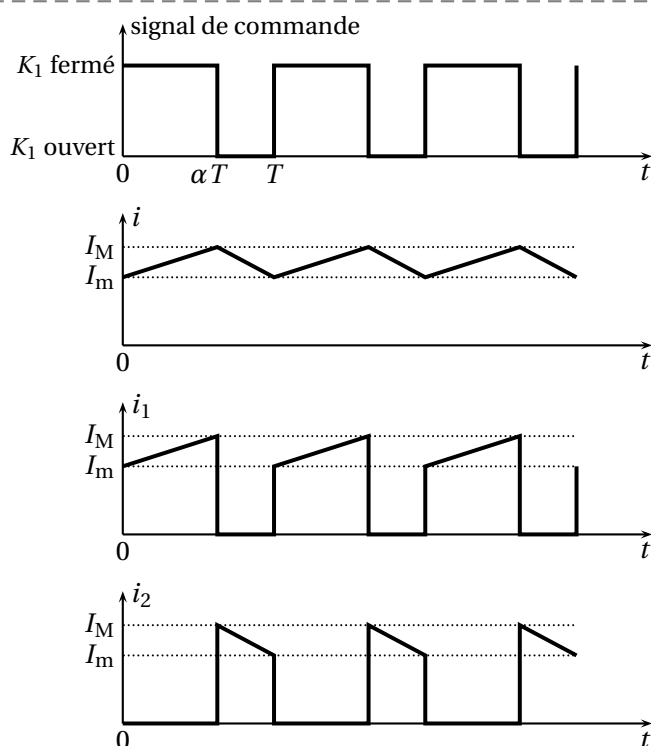


FIGURE 5 — Chronogrammes pour la commande d'un moteur

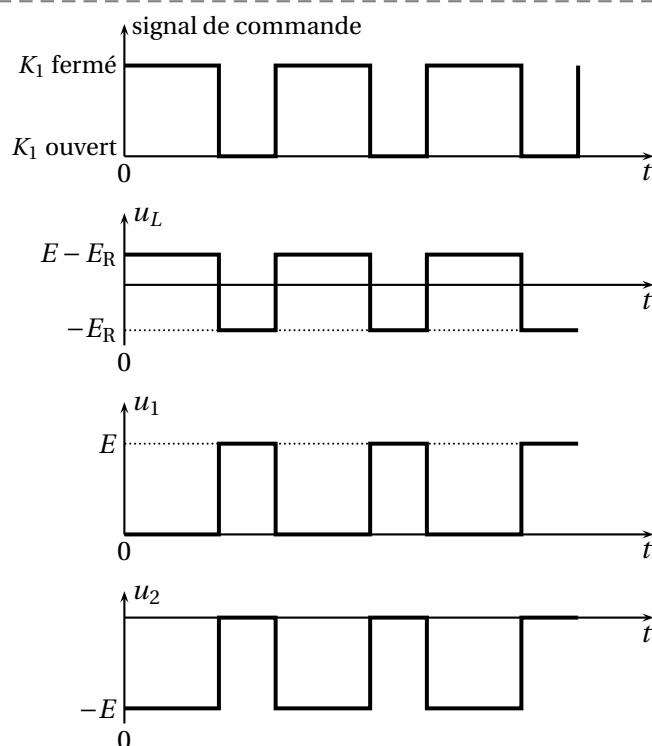

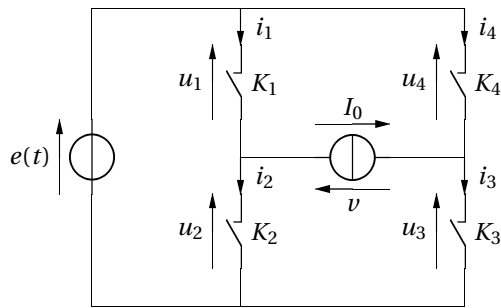


FIGURE 6 — Structure d'un redresseur double alternance

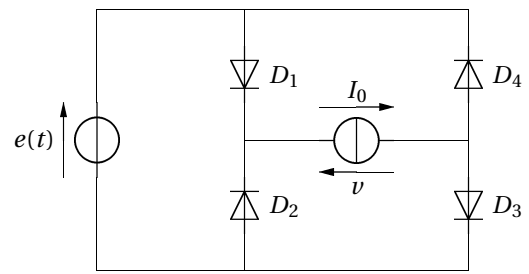


FIGURE 7 — Pont de Graetz

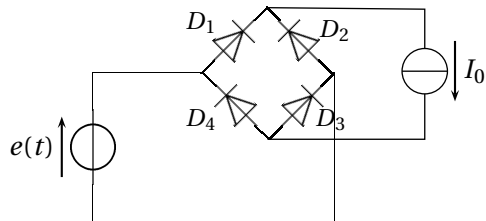


FIGURE 8 — Pont de Graetz

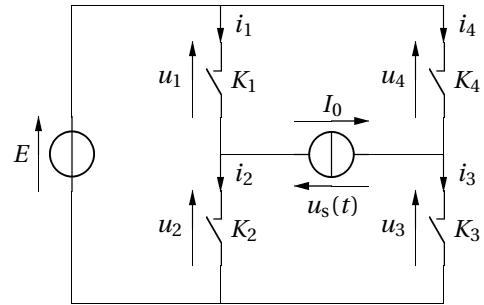


FIGURE 9 — Structure d'un onduleur

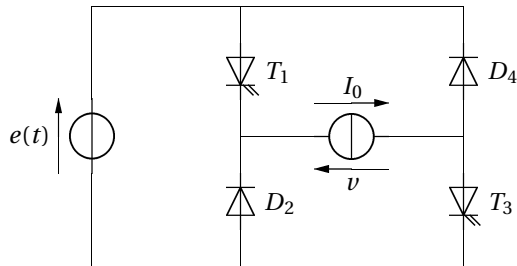


FIGURE 10 — Onduleur