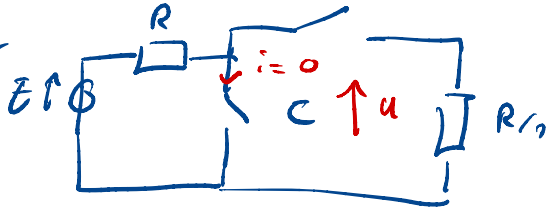


## Exercice 5

- 1 • La tension est continue aux bornes du condensateur.  
donc  $u$  est continue.  $u(t=0^-) = u(t=0^+)$

• déterminons  $u(t=0^-)$ . Loi mailles à gauche.


Circuit équivalent



$$E = R \cancel{i} + u(0^-) \quad \boxed{u(t=0^-) = E}$$


• donc  $\boxed{u(0^+) = u(0^-) = E}$

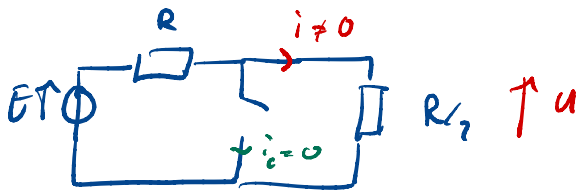- 2 • Schéma équivalent en  $t \rightarrow \infty$



$$\text{PDT} \quad u = \frac{R/2}{R + R/2} E \quad \Leftrightarrow \quad \boxed{u = \frac{E}{3}}$$

3

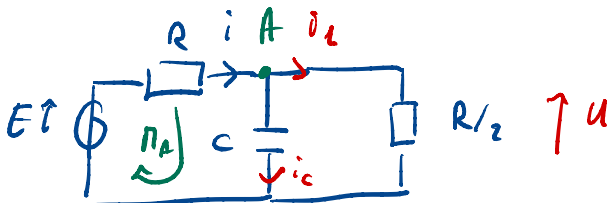

$$\text{LN sur } \pi_A: \quad E = Ri + u$$

$$\text{LN en A:} \quad i = i_2 + i_c \Rightarrow E = R(i_2 + i_c) + u$$

$$\text{Lois de Ohm} \quad \left. \begin{array}{l} u = \frac{R}{2} i_2 \\ i_c = C \frac{du}{dt} \end{array} \right\} \Rightarrow E = R \left( \frac{2}{R} u + C \frac{du}{dt} \right) + u$$


$$d'où \quad E = 3u + RC \frac{du}{dt}$$

$$\Leftrightarrow \frac{du}{dt} + \frac{3}{RC} u = \frac{E}{RC}$$

posus  $\tau = \frac{RC}{3}$

$$\Leftrightarrow \frac{du}{dt} + \frac{u}{\tau} = \frac{E}{3\tau}$$

4

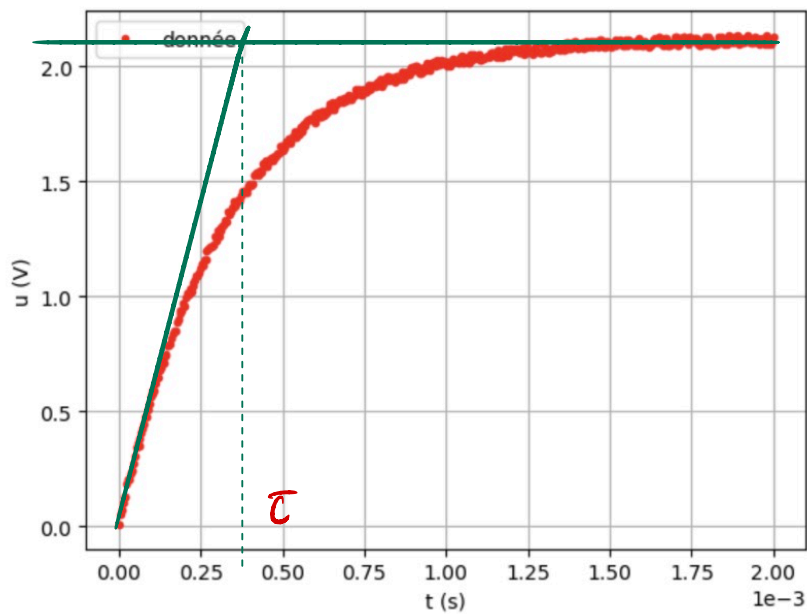

$$\begin{array}{l} 1,6 \text{ mV} \leftarrow ? \\ 1,3 \text{ mV} \leftarrow 1,00 \text{ ms} \end{array} \quad \} \Leftrightarrow \tau = 0,37 \text{ m s}$$

OR  $T = \frac{RC}{3}$  d'où  $C = \frac{3\tau}{R}$

A.N.  $C = \frac{3 \times 0,37 \times 10^{-3}}{10 \times 10^3} 10^{-7} \approx 100 \times 10^{-5}$