


Interrogation de cours #5

Le lundi 6 octobre 2025

Nom :

Prénom :

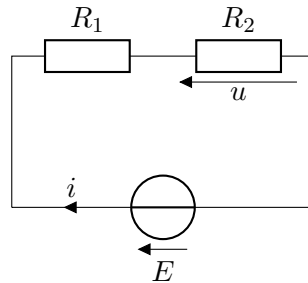- ① Dans le circuit ci-dessous, déterminer la tension u aux bornes du dipôle R_2 en fonction de E , R_1 et R_2 .



- ② Donner l'intensité i du courant dans le circuit en fonction de E , R_1 et R_2 .

Sujet A


Interrogation de cours #5

Le lundi 6 octobre 2025

Nom :

Prénom :

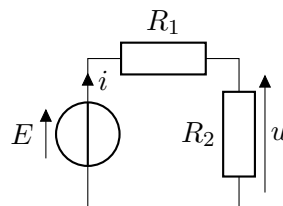- ① Dans le circuit ci-dessous, déterminer la tension u aux bornes du dipôle R_2 en fonction de E , R_1 et R_2 .



- ② Donner l'intensité i du courant dans le circuit en fonction de E , R_1 et R_2 .

Sujet B