
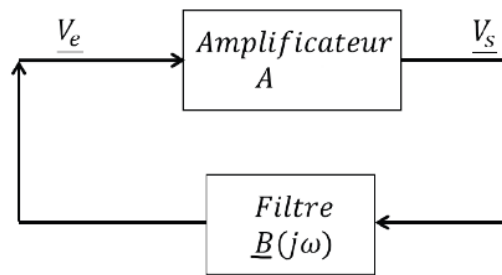



Documents sur les oscillateurs quasi-sinusoidaux

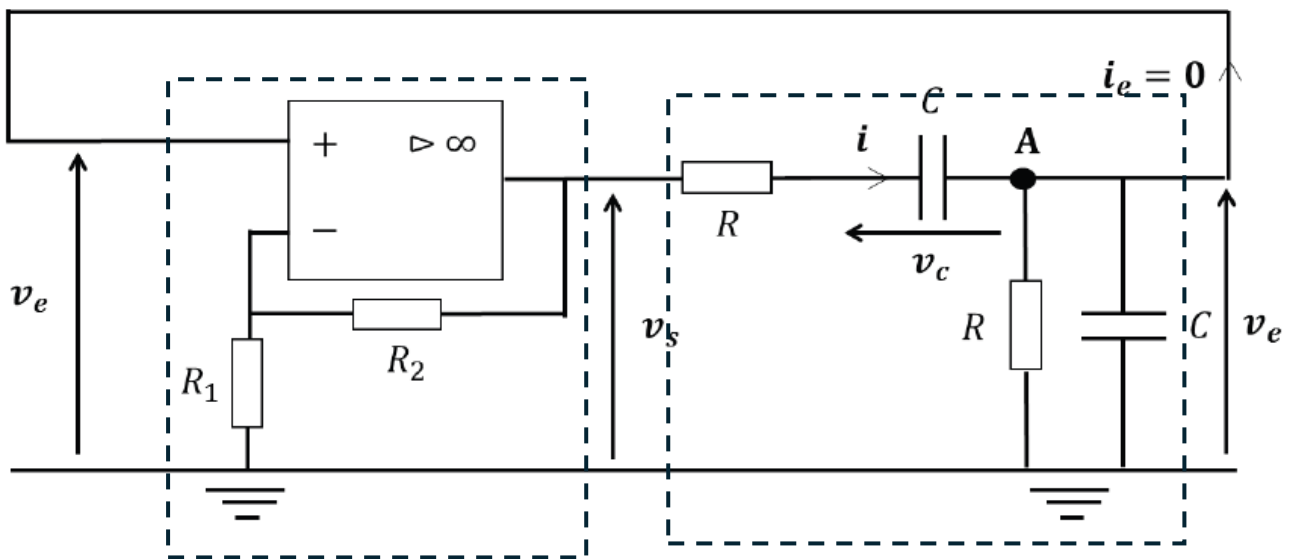

Doc 1 : Structure générale d'un oscillateur quasi-sinusoidal



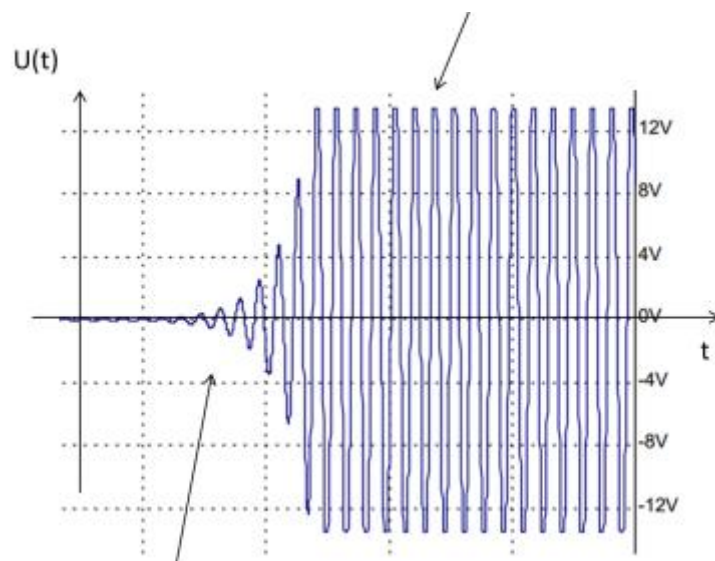Doc 2 : Schéma électrique de l'oscillateur à pont de Wien



Documents sur les oscillateurs quasi-sinusoidaux

Doc 3 : Démarrage des oscillations de l'oscillateur à pont de Wien.