

Cinétique de l'élimination du Fe(II) dans de l'eau aérée (extrait agro 2021)

(1)

15. On mesure l'absorbance d'une solution à un longueur d'onde qui correspond au max d'absorption de Fe²⁺. On utilise la loi de Beer-Lambert $A = E \ell [Fe^{2+}]$. Il faut faire une courbe d'étalonnage et reporter l'absorbance de la solution à étudier.

16. On peut constater que $\ln \frac{[Fe^{2+}]}{[Fe^{2+}]_0}$ varie linéairement

$$\text{A } P_{O_2} \text{ et } [H^+] \text{ fixes, } N = (k_0 [H^+])^b [P_{O_2}]^c [Fe^{2+}]^a = k_{app} [Fe^{2+}]^a$$

$$\text{Si: } a=1, N = -\frac{d[Fe^{2+}]}{dt} = k_{app} [Fe^{2+}] \stackrel{\text{cat}}{=} k_{app} \Leftrightarrow [Fe^{2+}] = [Fe^{2+}]_0 \exp(-k_{app} t)$$

$$\Leftrightarrow \ln \frac{[Fe^{2+}]}{[Fe^{2+}]_0} = -k_{app} t$$

On peut identifier ces expressions aux équations de droites mobilisées (méthode intégrale)

D'où $a=1$ (confirmation de l'hyp ordre 1)

17. La réaction la + rapide est celle avec $pOH = 6,52$ ($[H^+] = 10^{-6,52} \text{ mol/L}$)

$k_{app} = \text{- pente de la droite}$

$$k_{app} = 0,564 \text{ min}^{-1}$$

Ne pas oublier l'unité !

18. C'est la méthode d'isolement d'Oswald.

$$\text{On a } k_{app} = k_0 [H^+]^b [P_{O_2}]^c \quad \text{On cherche } b \text{ et } c$$

- les 6 premières colonnes correspondent à $P_{O_2} = \text{cat} = 0,209 \text{ atm}$
- les 6 dernières " " " $[H^+] = \text{cat} = 10 \times 10^{-8} = 10^{-7} \text{ mol/L}$

$$\text{On a } \ln k_{app} = \ln k_0 + b \ln [H^+] + c \ln [P_{O_2}]$$

On peut tracer $\ln k_{app}$ en fonction de $\ln [H^+]$ sur les 6 1^{re} colonne \Rightarrow

On trouve une droite de pente b

On peut ensuite tracer $\ln k_{app}$ en fonction de P_{O_2} sur les 6 dernières colonnes \Rightarrow on trouve une droite de pente c .

Ça marche aussi avec des "log" à la place des "ln". On peut faire la régression à la calculatrice (en donnant le x^2): $\log k_{app} = \log k_0 + b \log [H^+] + c \log (P_{O_2})$

$$\text{On trouve } b = 2 \quad \text{et } c = 1 \quad (b \text{ et } c \text{ sont des entiers})$$

Si on veut "aller vite", on peut se contenter de 2 valeurs

Par exemple avec la 1^{re} et la 6^e colonne pour b

$$k_{app_1} = -1,68 \cdot 10^{-2} \text{ min}^{-1} = k_0 [H^+]_1 [P_{O_2}]_1^b$$

$$k_{app_6} = -16,83 \cdot 10^{-2} \text{ min}^{-1} = k_0 [H^+]_6 [P_{O_2}]_6^b$$

$$\text{On fait le rapport: } \frac{k_{app_6}}{k_{app_1}} = \frac{16,83}{1,68} = \left(\frac{[H^+]_6}{[H^+]_1} \right)^b = \left(\frac{10}{3,16} \right)^b \Rightarrow b = 2 = \frac{\ln \frac{16,83}{1,68}}{\ln \frac{10}{3,16}}$$


Rem: on peut aussi remarquer qu'entre les colonnes 4 et 6, $[H^+]$ est multiplié par 2 alors que k_{app} est multiplié par 4 (environs) \Rightarrow sans effort on trouve $b = 2$

- avec les colonnes 6 et 7, on a P_{O_2} divisé par 2 $\Rightarrow k_{app}$ divisé par 2
- \Rightarrow sans calcul compliqué $c = 1$

Quelle méthode choisir ? dans tous les cas, la meilleure méthode est celle qui prend en compte le maximum de valeurs expérimentales \Rightarrow c'est mieux de tracer les 2 droites de 6 points chacune ou de faire les 2 régressions à la calculatrice. MAIS c'est aussi plus long ... et un peu répétitif

Compromis acceptable : "proposer" la régression et abréger sur b ou c

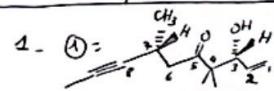Etude cinétique d'une catalyse asymétrique (6SE 2024)



2 carbones asymétriques : 3C et 2C

$$\text{Sur } ^3C: -H < ^3C < -^4C < -OH$$

$$\text{Sur } ^2C: -H < -\text{CH}_3 < -^3C < -^2C$$

3C au rang 2 2C au rang 2

on en déduit la configuration $[3(R) 2(R)]$

10. Sur la figure 3, on observe que la concentration en produit passe par un maximum pour une température de 50 à 52°C. Sa correspond à la température optimale de la conversion. A basse température, l'enzyme est moins efficace, c'est la propriété générale de la catalyse, les réactions sont plus rapides si $T \uparrow$. En revanche, on observe que l'enzyme devient moins efficace si $T > 55^\circ\text{C}$. Il est probable que l'enzyme soit dénatrurée à haute température (conformation modifiée)

11. Conservation du E : $[E]_0 = [E] + [EG]$

12. AEQS valide si EG est formé difficilement puis réagit facilement alors $[EG] \approx 0$ ($[EG]$ n'importe pas)

13. On applique avec les lois de Van't Hoff : $0 = \frac{d[EG]}{dt} = +N_1 - N_1 - N_2$

$$\Leftrightarrow 0 = k_1 [G][E] - k_1 [EG] - k_2 [EG]$$

à remplacer par $[E] = [E]_0 - [EG]$ pour faire intervenir $[E]_0$, avec la conservation

$$0 = k_1 [G][E]_0 - k_1 [G][EG] - k_1 [EG] - k_2 [EG]$$

On isolé $[EG] = \frac{k_1 [G][E]_0}{k_1 [G] + k_1 + k_2}$ et on remplace dans l'expression

$$\text{de la vitesse : } N = \frac{d[R]}{dt} = N_2 = k_2 [EG] = \frac{k_1 k_2 [G][E]_0}{k_1 [G] + k_1 + k_2}$$

Pour avoir la forme souhaitée, on divise tout par k_1 :

$$N = \frac{k_2 [G][E]_0}{\frac{k_1 + k_2}{k_1} + [G]}$$

$$N_0 \text{ est la vitesse initiale : } N_0 = \frac{k_2 [E]_0 [G]_0}{\frac{k_1 + k_2}{k_1} + [G]_0} = \left(\frac{d[R]}{dt} \right)_{t=0} = \frac{N_0}{\frac{k_1 + k_2}{k_1}}$$

$$\text{On identifie avec l'expression de l'énoncé en posant } N_{\max} = \frac{k_2 [E]_0}{\frac{k_1 + k_2}{k_1}}$$

(1)

$$14. - N = N_{\max} = k_2 [E] \text{ si } [EG] = [E] \quad (\text{car } N = N_0 = k_2 [ES])$$

en général

C'est à dire quand $[E] = 0$. Ce correspond à l'enzyme saturé, il n'y a plus d'enzyme sous forme libre, tout est sous la forme EG

- K_H a la dimension d'une concentration. Si $[G]_0 = K_H$ alors $N_0 = \frac{N_{\max}}{2}$
 → c'est la concentration en substrat qui permet d'avoir la vitesse $\frac{N_{\max}}{2}$

15. On exprime d'abord $\frac{1}{N_0} = \frac{K_H + [G]_0}{N_{\max}[G]_0} = \frac{K_H}{N_{\max}} \frac{1}{[G]_0} + \frac{1}{N_{\max}}$

"y" "x"

Sur la figure 4, on observe bien que $\frac{1}{N_0}$ est de la forme $\frac{1}{[G]_0} + b$

Δ il faut des unités pour utiliser a et b. $\int a = 28,683 \text{ L}^{-1} \text{ min}^{-1}$

$$\int b = 0,164 \text{ L mmol}^{-1} \text{ min}^{-1}$$

D'où [pour le substrat (R)] : $N_{\max} = \frac{1}{b} = 6,10 \text{ mmol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$

et $K_H = N_{\max} \times a = 175 \text{ mmol L}^{-1} (= a/b)$

De même [pour le substrat (S)], avec la figure 5, on trouve $N_{\max} = 3,08 \text{ mmol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$
 $K_H = 178 \text{ mmol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$

16. On peut observer que K_H est quasiment identique pour les 2 configurations de substrat. En revanche, la vitesse N_{\max} est deux fois plus élevée sur le substrat (R) que sur le (S). Avec ce modèle, on justifie que la catalyse est plus efficace sur le substrat (R). En revanche, elle n'est que deux fois plus efficace donc un substrat racémique conduirait à un mélange $\begin{cases} 2/3 \text{ ester issu du substrat (R)} \\ 1/3 \text{ ester " (S)} \end{cases}$

⇒ le modèle ne suffit pas à expliquer que seul l'ester issu du substrat (R) est obtenu

Etude du flash d'un appareil photo

(1)

1-a) Avant la fermeture, on a un régime permanent, il n'y a pas d'intensité dans la branche du condensateur.



C'est l'état final de la charge du condensateur par la fem U_0 .

b)


on a $i = C \frac{du}{dt}$

puiisance reçue par le condensateur : $P = u \cdot i = C u \frac{du}{dt}$

énergie reçue pendant dt : $dE = P dt = C u du$

On intègre $\boxed{E = \int_{U_0}^U dE = \int_0^u C u du = \frac{1}{2} C u^2}$

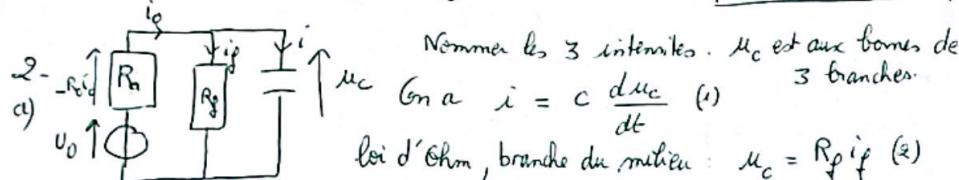c) AN: $E_0 = \frac{1}{2} C U_0^2 = \frac{1}{2} \times 80 \cdot 10^{-6} \times (200)^2 \Leftrightarrow \boxed{E_0 = 1,6 \text{ J}}$



a) On a $i = C \frac{du_c}{dt}$ (1)

Loi d'Ohm, branche du milieu : $U_c = R_f i_f$ (2)

branche de gauche, additivité des tensions: $U_c = U_0 - R_0 i_0$ (3)

Méthode: on exprime les 3 intensités et on reporte dans la loi des nœuds

$$(2) \Leftrightarrow i_f = \frac{U_c}{R_f} \quad (3) \Leftrightarrow i_0 = \frac{U_0}{R_0} - \frac{U_c}{R_0}$$

Loi des nœuds: $i_0 = i_g + i$

On remplace : $\frac{U_0}{R_0} - \frac{U_c}{R_0} = \frac{U_c}{R_f} + C \frac{du_c}{dt}$ il reste à mettre sous la forme souhaitée

$$\Leftrightarrow \underbrace{U_c \left(\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_f} \right)}_{\frac{R_f + R_0}{R_f R_0}} + C \frac{du_c}{dt} = \frac{U_0}{R_0} \quad \underbrace{\Leftrightarrow U_c + \frac{R_f R_0}{R_f + R_0} C \frac{du_c}{dt} = \frac{R_f}{R_0 + R_f} U_0}_{x \frac{R_f R_0}{R_f + R_0}}$$

On a bien $\boxed{U_c(t) + R_{eq} C \frac{du_c}{dt} = U_{eq}}$


en posant $\boxed{R_{eq} = \frac{R_f R_0}{R_f + R_0}}$ et $\boxed{U_{eq} = \frac{R_f}{R_f + R_0} U_0}$

(2)

2-b) Solution: $U_c(t) = U_{eq} + K \exp\left(-\frac{t}{\zeta}\right)$ avec $\boxed{\zeta = R_{eq} C}$ et $K = \text{constante}$

u est continue donc $u(0^+) = u(0^-) = U_0 = U_{eq} + K \Leftrightarrow K = U_0 - U_{eq}$

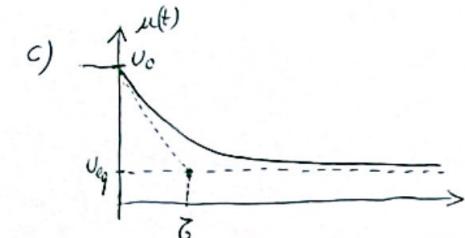d'où $\boxed{U(t) = U_{eq} + (U_0 - U_{eq}) \exp\left(-\frac{t}{\zeta}\right)}$



si $t \rightarrow +\infty$, $U_c(t) \rightarrow \boxed{U_{eq} = 22,2 \text{ V}}$

C'est une décharge

3- Par la formule du 1-b : $E' = \frac{1}{2} C U_{eq}^2 = 2,0 \cdot 10^{-2} \text{ J} \quad (1,98 \cdot 10^{-2} \text{ J})$
à 3 chiffres.

4. L'énergie perdue a été dissipée dans les résistances R_f et R_0


Rem: R_f modélise la lampe \Rightarrow une partie est convertie en énergie lumineuse (ce qui est le but d'un flash)

5. L'ordre de grandeur est 4 à 5 ζ (comme d'hab !)

Calcul de $\zeta = R_{eq} C = \frac{R_f R_0}{R_f + R_0} C = 1,07 \cdot 10^{-3} \text{ s}$


\Rightarrow il faut 4 à 5 ms pour la décharge

Rem: le circuit équivalent est :

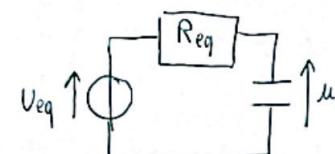

donne la même équation différentielle.


Addition électrophile

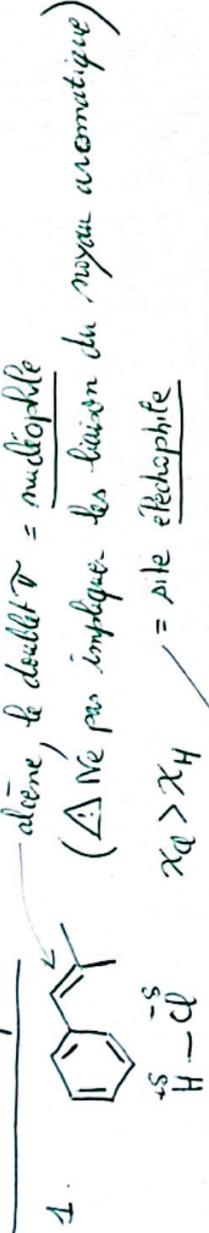

alène, le doublet π = nucléophile
 (Δ) Ne pas oublier les liaisons du noyau aromatique



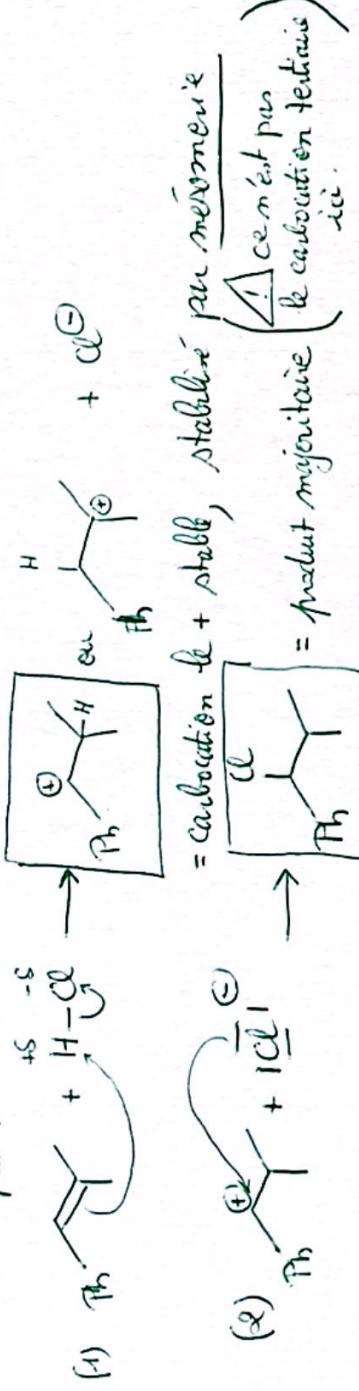2. On peut noter - Ph le substituant phényle - Mécanisme en 2 étapes



3. Addition régiosélective Le produit minoritaire est



4. ouïe alène fonctionnel et asymétrique

Toutefois, le chlore peut se fixer différemment des 2 côtés du carbocation \Rightarrow on obtient un mélange racémique, 50% de (R) et 50% de (S) \Rightarrow Pas d'activité optique

5. L'étape limitante est la 1^{re} la formation du carbocation

C'est un IR instable car le carbone a une lacune électronique, il ne respecte pas la règle de l'étoile

6. On peut faire l'hypothèse que $N_{\text{butan}} \cong N_{\text{étape limitante}}$
 \Rightarrow ordre 1 pour la loi de Van't Hoff : $N - R, [\text{alcène}]$

Partie 3 = c'est le circuit du courant ! Sauf 6.

6. Effet de remplacement "R" par "R+r". En ce cas $C' = (R+r)c$

$$N(t) = E(1 - \exp(-\frac{t}{C}))$$

$$N(t) = \frac{E}{R+r} \cdot \exp\left(-\frac{t}{\frac{C}{R+r}}\right)$$