


Bascule R-S à porte NAND.

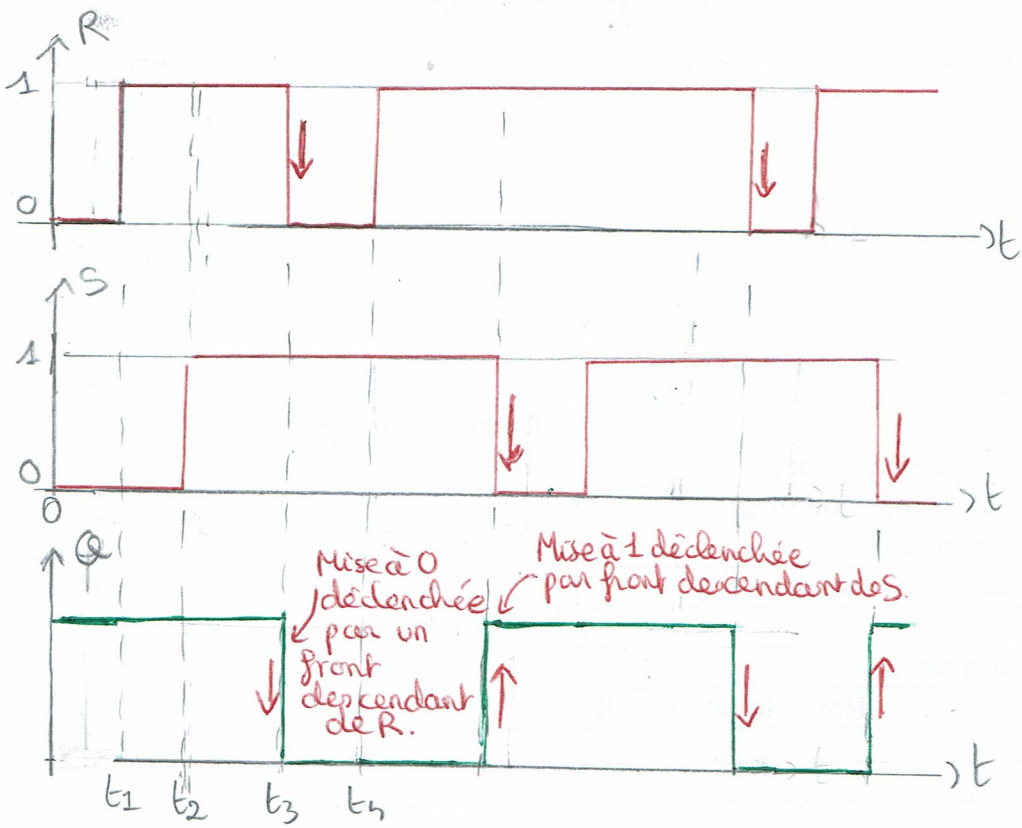

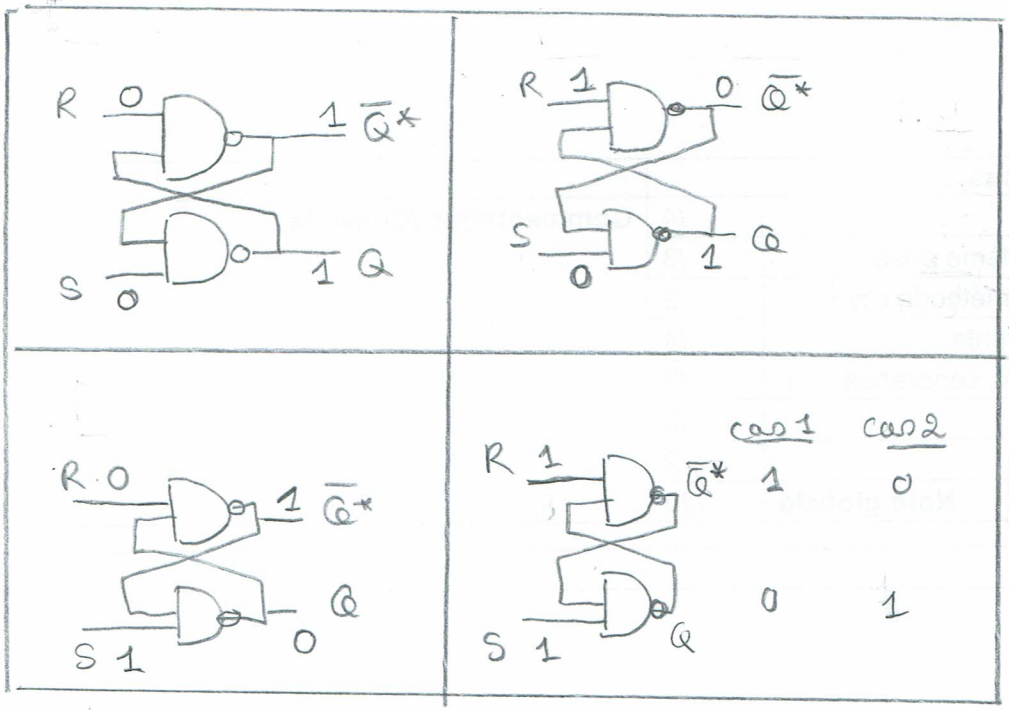On voit que l'état : S = 1 et R = 1 correspond à un état mémoire $Q_n = Q_{n-1}$ l'état est celui imposé par le dernier front descendant



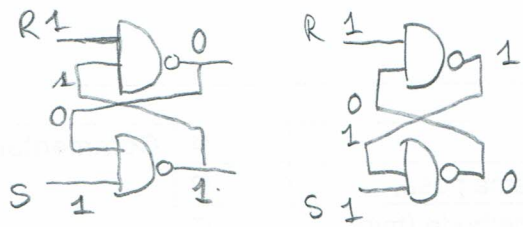Rm le cas R = 0 et S = 0 ne correspond à aucune situation pratique - On n'appuie pas sur les 2 boutons en même temps. On veut mettre Q soit à 1, soit à 0. Pas les 2.



At_2 At_4

Rm Si on veut que la bascule soit mise à 1 pour S = 010 et à 0 pour R = 010, il faut mettre 2 portes NOT avant la bascule -