

Nom : _____


Prénom : _____

Classe : _____


Document réponses

Problème N°1 :


Q2

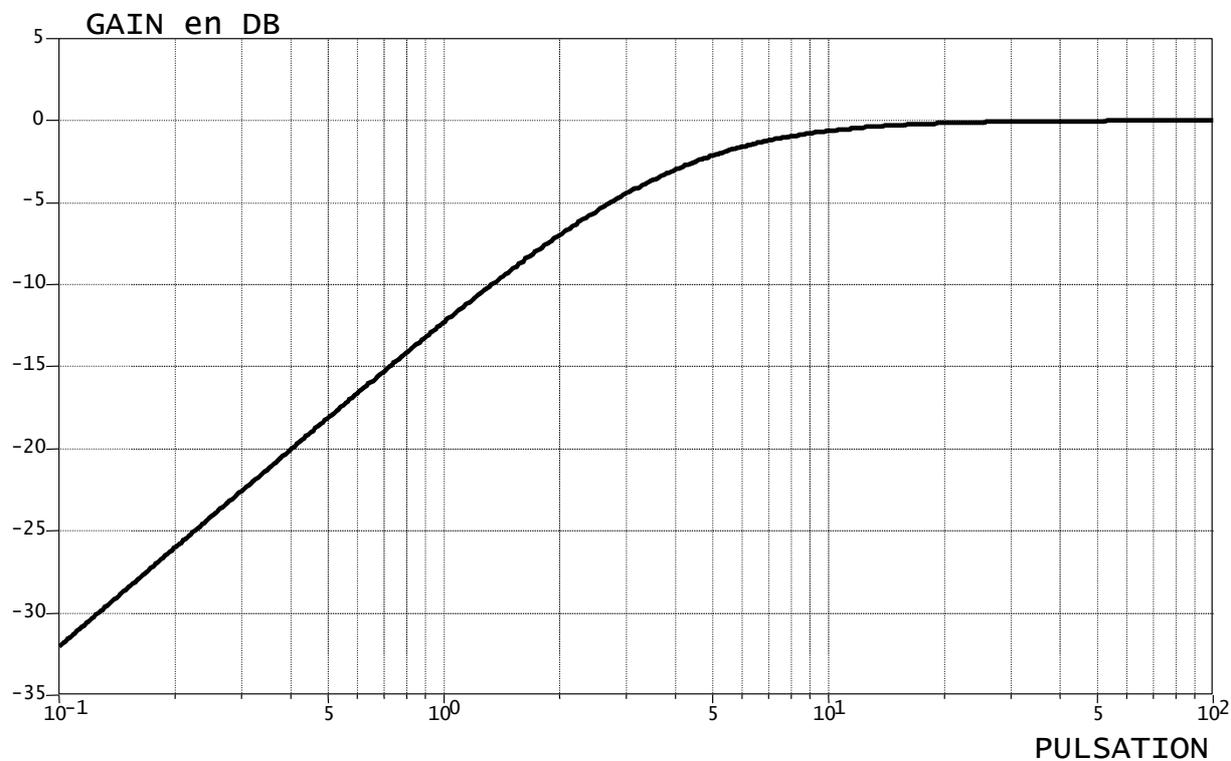Diagramme de gain associé à la fonction de transfert $F_{ph}(j\omega)$

Q7

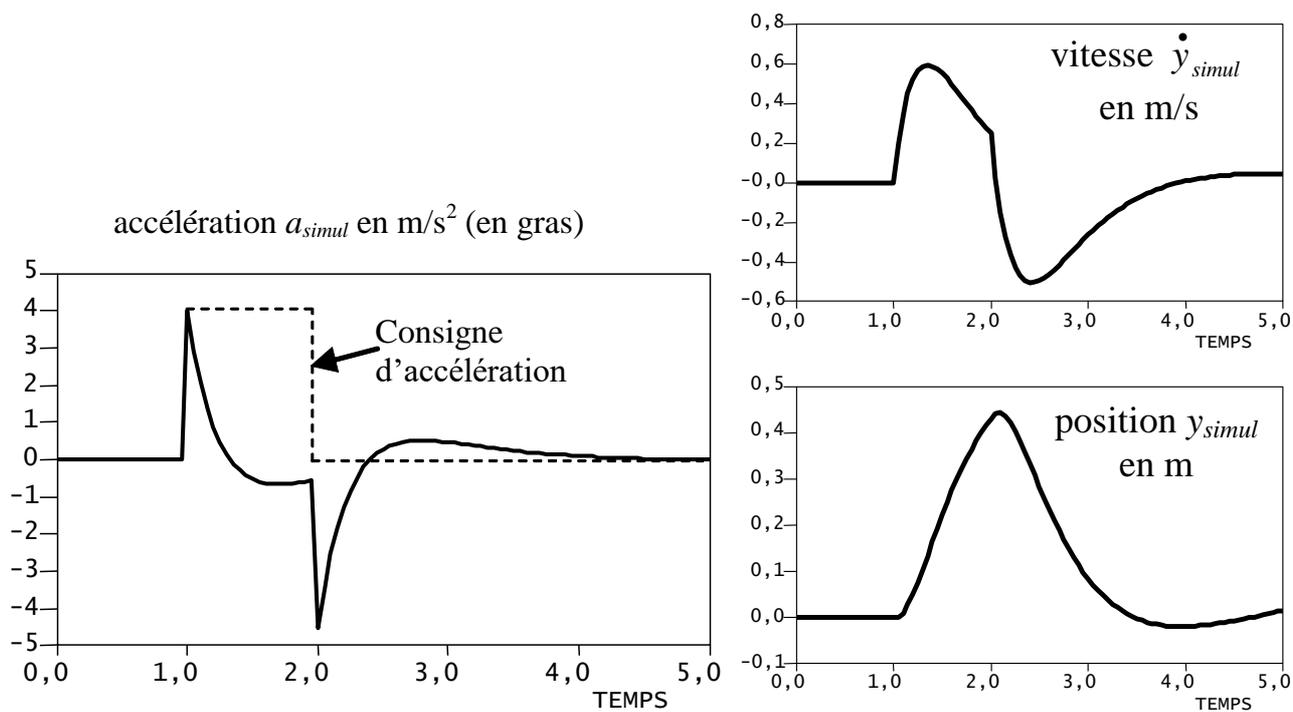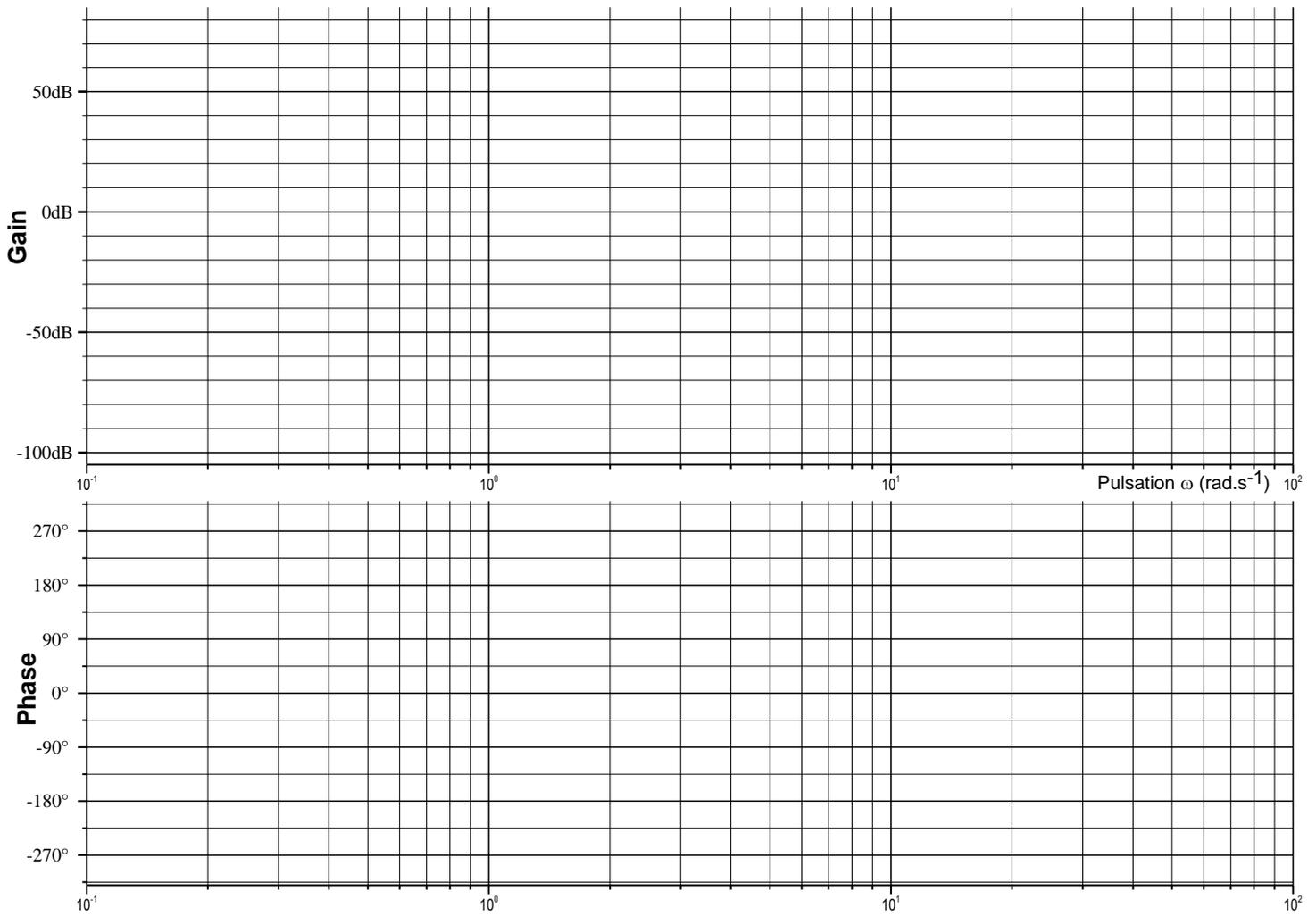

Résultats de la simulation du modèle non simplifié




Q11

Diagrammes de Bode associés à la fonction de transfert harmonique $\frac{A_{\text{simulée}}(j\omega)}{A_{\text{réelle}}(j\omega)}$

Nom : _____

Prénom : _____

Classe : _____

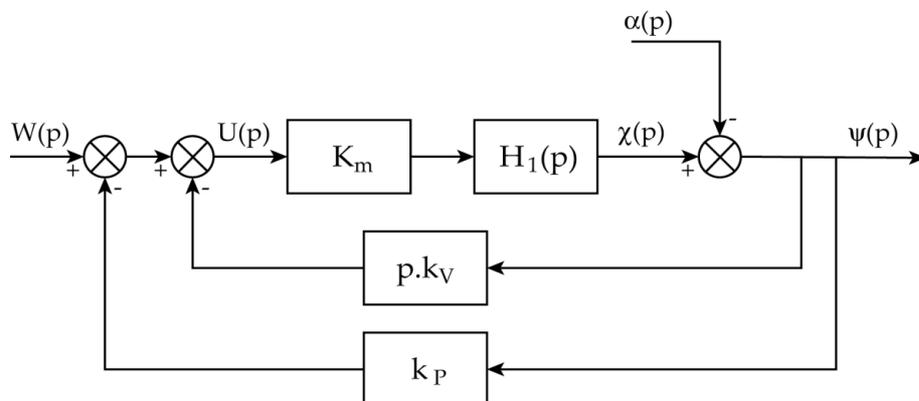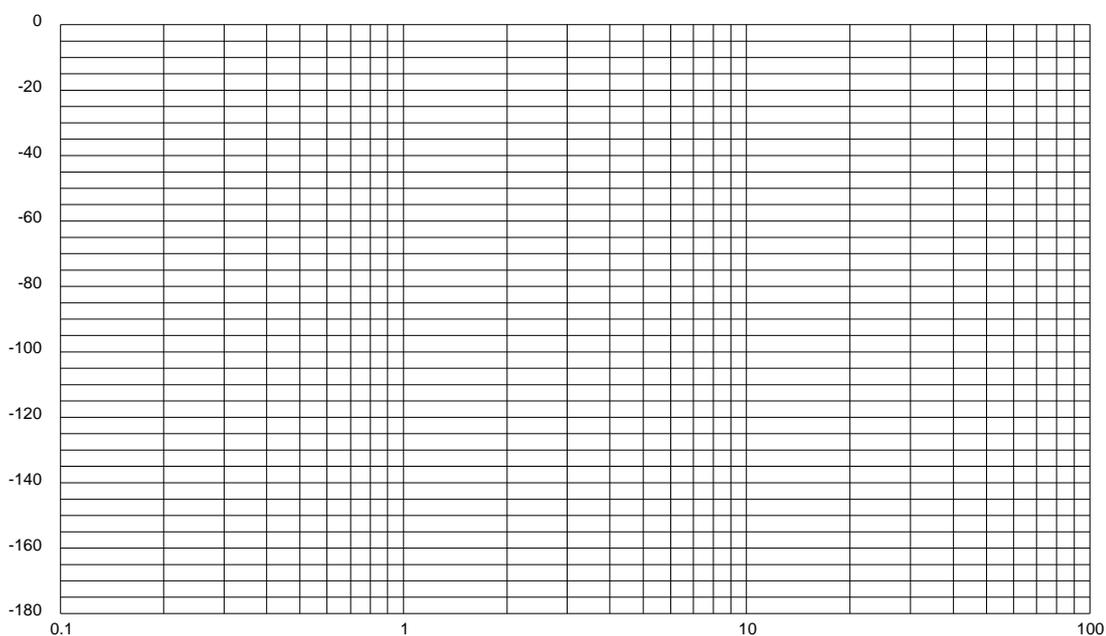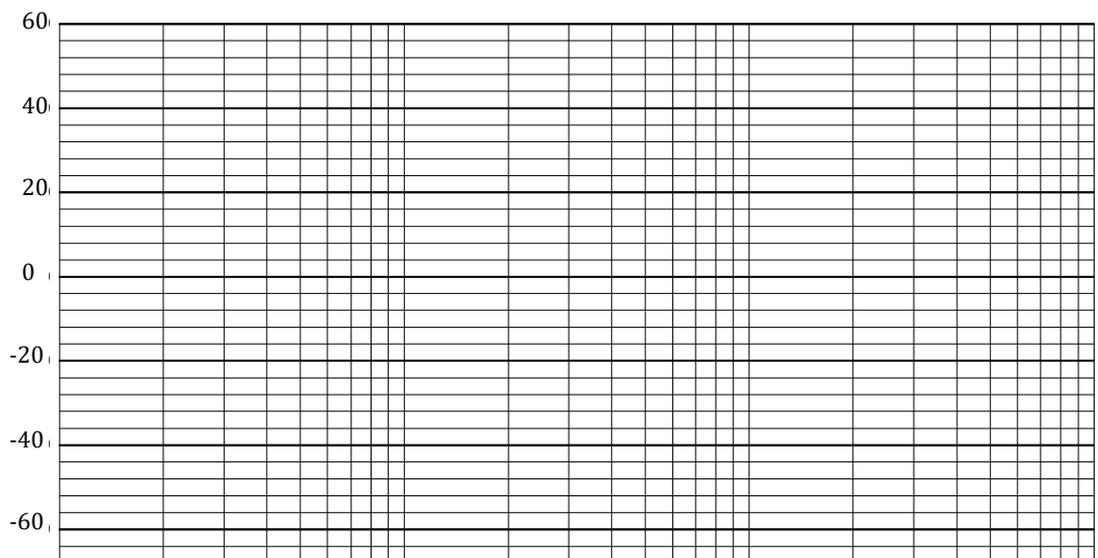Problème N°2 :**Q5****Q8**

Q11

